

Filière Systèmes industriels  
Orientation Infotronics

# Travail de bachelor Diplôme 2021

Jean Nanchen

*Carte de développement FPGA pour une  
électronique de puissance*



*Professeur*  
Prof. François Corthay



*Expert*  
André Rotzetta




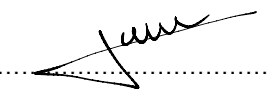
*Date de la remise de rapport*  
20.08.2021



---

Filière / Studiengang <b>SYND</b>	Année académique / Studienjahr <b>2020/21</b>	No TD / Nr. DA <b>IT/2021/56</b>
Mandant / Auftraggeber <input checked="" type="checkbox"/> HES—SO Valais <input type="checkbox"/> Industrie <input type="checkbox"/> Etablissement partenaire Partnerinstitution	Etudiant / Student <b>Jean Nanchen</b> Professeur / Dozent <b>François Corthay</b>	Lieu d'exécution / Ausführungsort <input checked="" type="checkbox"/> HES—SO Valais <input type="checkbox"/> Industrie <input type="checkbox"/> Etablissement partenaire Partnerinstitution
Travail confidentiel / vertrauliche Arbeit <input type="checkbox"/> oui / ja <sup>1</sup> <input checked="" type="checkbox"/> non / nein	Expert / Experte (données complètes) <b>André Rotzetta</b> HEIA-FR, Bd de Pérolles 80, 1700 Fribourg	

Titre / Titel <b>FPGA developing board for power electronics</b>
Description / Beschreibung  Le groupe "Electronique industrielle et entraînements" de la HEI a développé un système de prototypage pour des systèmes électroniques de puissance. Le but de ce travail est de développer une carte FPGA pour le contrôle de la partie de puissance et de réaliser un démonstrateur avec ce système.
Objectifs / Ziele — Adapter la carte existante "FPGA-Rack" pour pouvoir l'utiliser dans le système du groupe "Electronique industrielle et entraînements" — Mettre en place un système de développement FPGA pour le contrôle de l'électronique de puissance — Réaliser un démonstrateur pour le pilotage d'une charge de puissance.

Signature ou visa / Unterschrift oder Visum  Responsable de l'orientation / filière Leiter der Vertiefungsrichtung / Studiengang:  ...  ...  Etudiant / Student :  ...  ...	Délais / Termine  Attribution du thème / Ausgabe des Auftrags: <b>10.05.2021</b>  Présentation intermédiaire / Zwischenpräsentation <b>07 – 08.06.2021</b>  Remise du rapport / Abgabe des Schlussberichts: <b>20.08.2021, 12:00</b>  Exposition / Ausstellung der Diplomarbeiten: <b>25 – 27.08.2021</b> (si autorisé / falls genehmigt)  Défense orale / Mündliche Verfechtung: <b>30.08 – 09.09.2021</b>
--	--

<sup>1</sup> Par sa signature, l'étudiant-e s'engage à respecter strictement la directive DI.1.2.02.07 liée au travail de diplôme.


Durch seine Unterschrift verpflichtet sich der/die Student/in, sich an die Richtlinie DI.1.2.02.07 der Diplomarbeit zu halten.

---



## Carte de développement FPGA pour une électronique de puissance

Diplômant/e Jean Nanchen

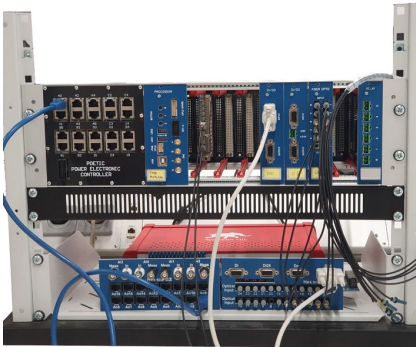

Travail de diplôme  
| édition 2021 |

Filière  
Système Industrielle

Domaine d'application  
Infotronique

Professeur responsable  
François Corthay  
francois.corthay@hevs.ch

### Objectif du projet


L'objectif de ce travail de Bachelor est de réaliser une carte électronique de développement FPGA. Elle doit s'intégrer au système de prototypage d'électronique de puissance *Poetic* développé par la HES-SO.

### Méthodes | Expériences | Résultats


Un premier prototype de cette unité de contrôle a été produit durant ce travail de Bachelor. Cette unité est divisée en deux cartes électroniques. L'une d'elles contient une FPGA (Réseau de portes logiques programmables), un connecteur USB-C, un connecteur Ethernet, des boutons ainsi que des LED. L'autre PCB contient des convertisseurs analogiques digitaux pouvant acquérir des signaux analogiques, des convertisseurs digitaux analogiques permettant de convertir des signaux internes de la FPGA en signaux analogiques. Les deux PCB s'assemblent à l'aide de deux connecteurs mezzanine.

Une architecture software a été développée dans la FPGA. Celle-ci inclut des interfaces pouvant communiquer avec les composants des deux cartes électroniques. L'architecture est aussi composée d'un système de régulation à boucle fermée à l'aide d'un régulateur. Ce système permet typiquement de pouvoir réguler la vitesse d'un moteur DC ou Brushless DC. L'utilisateur peut envoyer la vitesse de consigne à travers le port sériel de son ordinateur.

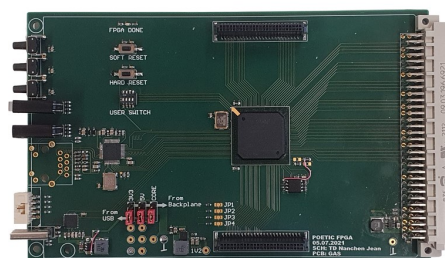Un démonstrateur a été réalisé grâce au simulateur Typhoon HIL et permet de réguler un moteur Brushless DC.



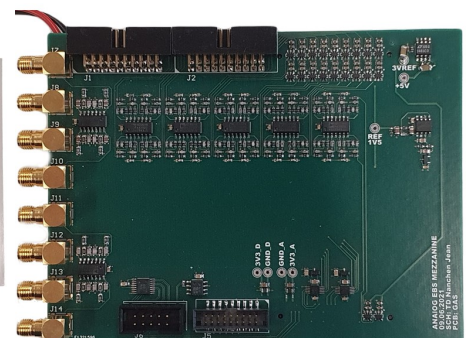**PCB FPGA V1.0**  
Vue du dessus du PCB  
Dimensions 100mm x 160mm



**PCB Mezzanine V1.0**  
Vue du dessus du PCB  
Dimensions 100mm x 133.2mm



# Information à propos de ce rapport

## Information de contact

Auteur : Jean Nanchen  
Etudiant Bachelor  
HES-SO//Valais Wallis  
Suisse  
Email : jean.nanchen@students.hevs.ch

## Déclaration d'honneur

Je, soussigné, Jean Nanchen, déclare que le travail présenté est le résultat d'un travail personnel. Je certifie que je n'ai pas eu recours au plagiat ou à d'autres formes de fraude. Toutes les sources d'information utilisées et les citations de l'auteur ont été clairement mentionnées.

Lieu et date : Sion, le 7 septembre 2021

Signature :  \_\_\_\_\_

## Validation

Accepté par la HES-SO//Valais Wallis (Suisse, Sion) sur une proposition de :

Prof. François Corthay, responsable du projet de thèse

André Rotzetta, HEIA-FR, Bd de Pérolles 80, 1700 Fribourg, expert principal

Lieu et date : \_\_\_\_\_



# Remerciements

Je souhaite avant tout remercier mon responsable de projet François CORTHAY, qui, même durant ses vacances, a toujours pris le temps pour m'aiguiller et répondre à mes innombrables questions.

Je tiens également à témoigner toute ma reconnaissance à Alain GERMANIER qui m'a consacré le peu de son temps libre, à me donner des conseils ainsi qu'à discuter de mon travail de diplôme. Steve GALLAY pour sa contribution ainsi qu'à sa précieuse aide durant ce travail de diplôme. Jérémie MERLE Tristan RENON pour avoir relu et corrigé cette thèse. Pierre-André MUDRY pour le prêt de sa machine à café.

Un grand merci aux camarades de la classe 321.

Finalement, je tiens à remercier mon papa Xavier NANCHEN pour son soutien constant et ses encouragements.

# Table des matières

<b>Remerciements</b>	<b>ix</b>
<b>Table des matières</b>	<b>x</b>
<b>Liste des figures</b>	<b>xiv</b>
<b>Liste des tableaux</b>	<b>xvi</b>
<b>1 Introduction</b>	<b>1</b>
1.1 Aperçu . . . . .	1
1.2 But du projet . . . . .	2
<b>2 Analyse</b>	<b>3</b>
2.1 Spécifications . . . . .	3
2.1.1 Cahier des charges . . . . .	3
2.2 Fonctionnement du rack Poetic . . . . .	3
2.3 Carte POETIC Processor V2 . . . . .	4
<b>3 Hardware</b>	<b>7</b>
3.1 Schéma bloc . . . . .	7
3.2 ADC . . . . .	8
3.2.1 Caractéristiques des ADC internes de la carte POETIC Processeur	8
3.2.2 Fréquence d'échantillonnage minimale . . . . .	9
3.2.3 Choix de l'ADC . . . . .	9
3.2.4 Différential vers Signle-Ended . . . . .	10
Simulation . . . . .	10
3.2.5 Communication avec la FPGA (signal level) . . . . .	12
3.2.6 Schématique . . . . .	13
3.3 DAC . . . . .	14
3.4 FPGA . . . . .	15
3.4.1 Choix de la FPGA . . . . .	15
3.4.2 Tailles & compatibilités . . . . .	15
3.4.3 Bank 0-3 . . . . .	16
3.4.4 Découplage . . . . .	16
3.4.5 Quartz . . . . .	17
Fréquence maximale . . . . .	18
3.4.6 Flash . . . . .	18
3.4.7 Mode de configuration . . . . .	20
3.4.8 HSWAPEN . . . . .	20

3.4.9	INIT_B	21
3.4.10	Reset	21
3.4.11	Indicateur de configuration	22
3.5	Interface de communication	23
3.5.1	Communication série (USB to UART)	23
	Connecteur USB-C	23
3.5.2	SPI LVDS	24
3.5.3	PHY Ethernet	24
3.6	Alimentations	25
3.6.1	Schéma bloc	25
3.6.2	1V2 Core	25
	Choix de l'inductance	26
3.6.3	5V vers 3V3	26
	Choix de l'inductance	27
3.6.4	3V3 vers 5V	27
	Choix de l'inductance	27
3.6.5	Alimentation des ADCs	28
3.6.6	Points de tests	29
3.7	Interfaces utilisateurs	29
3.7.1	LED	29
3.7.2	Boutons	30
	Boutons resets	30
3.7.3	DIP Switchs	30
3.7.4	Jumper Spare	31
3.8	Schématique	32
3.9	Coûts de production	32
3.10	PCB	32
3.10.1	FPGA Board	32
3.10.2	PCB Mezzanine	33
3.10.3	Spécificités du montage	33
3.10.4	Routage	34
3.10.5	Assemblage	34
3.11	Erreurs hardware et modifications effectuées	34
3.12	Face avant	35
<b>4</b>	<b>Architecture software</b>	<b>37</b>
4.1	Structure	37
4.2	ADC	37
4.2.1	Interface pour les ADC	38
4.2.2	Modèle des ADC	39
4.2.3	Simulation	39
4.3	DAC	40
4.3.1	Interface pour les DAC	41
4.3.2	Simulation	43
4.4	Régulation & modulateur PWM	44
4.5	Modèle moteur DC	44
4.5.1	Simulation	45
4.6	Générateur de clock	45

## Table des matières

---

4.6.1	Simulation . . . . .	45
4.7	Définir une consigne à travers l'UART . . . . .	46
4.7.1	Interface UART série . . . . .	46
4.7.2	Contrôleur . . . . .	46
4.7.3	ASCII série vers bus parallèle . . . . .	47
4.7.4	Simulation . . . . .	48
4.8	BLDC Controller . . . . .	48
4.8.1	Pilotage d'un moteur BLDC . . . . .	48
4.8.2	Schéma trapézoïdal . . . . .	49
4.9	Régulation d'un moteur DC . . . . .	50
4.9.1	Simulation . . . . .	50
<b>5</b>	<b>Démonstrateur</b>	<b>53</b>
5.1	Configuration du rack Poetic . . . . .	53
5.2	Schématique dans le simulateur Typhoon HIL . . . . .	54
5.3	Simulation . . . . .	55
5.3.1	Réponse indicielle . . . . .	55
5.3.2	Mesure de la PWM générée par la FPGA . . . . .	56
<b>6</b>	<b>Conclusion</b>	<b>57</b>
6.1	Synthèse . . . . .	57
6.2	Améliorations . . . . .	58
6.3	Difficultés rencontrées . . . . .	59
<b>A</b>	<b>Analyse détaillée des convertisseurs A/D</b>	<b>61</b>
A.1	Types d'architectures des ADCs . . . . .	61
A.1.1	Sigma Delta . . . . .	61
A.1.2	SAR . . . . .	61
A.1.3	Pipeline . . . . .	62
A.2	Latence . . . . .	63
A.3	Types d'interfaces . . . . .	63
<b>B</b>	<b>Schéma bloc complet</b>	<b>65</b>
<b>C</b>	<b>Fichiers de commandes</b>	<b>67</b>
<b>D</b>	<b>Schématique PCB FPGA Rack V1.0</b>	<b>71</b>
<b>E</b>	<b>Schématique PCB Mezzanine</b>	<b>85</b>
<b>F</b>	<b>Schématique PCB FPGA</b>	<b>93</b>
<b>G</b>	<b>Interface de l'ADC ADS7886</b>	<b>101</b>
<b>H</b>	<b>Modèle de l'ADC ADS7886</b>	<b>103</b>
<b>I</b>	<b>Interface du DAC DACXX4S085</b>	<b>105</b>
<b>J</b>	<b>Régulateur PI</b>	<b>107</b>
<b>K</b>	<b>Modèle moteur DC</b>	<b>109</b>



<b>L</b>	<b>Générateur de clock</b>	<b>111</b>
<b>M</b>	<b>Controlleur UART</b>	<b>113</b>
<b>N</b>	<b>Décodeur ASCII (UART)</b>	<b>117</b>
<b>O</b>	<b>Controlleur BLDC</b>	<b>119</b>
<b>P</b>	<b>Fichier UCF</b>	<b>121</b>
<b>Q</b>	<b>Face avant</b>	<b>123</b>
<b>R</b>	<b>Mise en place du démonstrateur</b>	<b>125</b>
	R.1 Matériel requis . . . . .	125
	R.2 Câblage . . . . .	126
	R.3 Installations des fichiers . . . . .	127
	R.4 Flash BLDC POETIC sur la FPGA . . . . .	128
	R.5 Simulateur HIL Typhoon . . . . .	132
	R.6 Envoi de la consigne à travers l'UART . . . . .	135
	<b>Bibliographie</b>	<b>137</b>
	<b>Acronymes</b>	<b>139</b>
	<b>Glossaire</b>	<b>141</b>

# Table des figures

1.1	Rack Poetic avec un simulateur Typhoon HIL 402 . . . . .	1
2.1	Régulation en boucle fermée d'un moteur à l'aide du rack Poetic . . . . .	3
2.2	Carte POETIC Processeur v2 qui équipe les racks POETIC . . . . .	4
2.3	Schéma bloc de la carte Poetic Processor V2 . . . . .	5
3.1	Schéma bloc du module FPGA dans l'environnement POETIC . . . . .	7
3.2	Caractéristiques des ADC dans le processeur TMS320F28377SPTPT[4] . . . . .	8
3.3	Comparatif des différentes architectures ADC[6] . . . . .	9
3.4	ADC AD7886 qui équipe la carte FPGA Poetic[7] . . . . .	10
3.5	Montage ampli-op différentiel vers asymétrique . . . . .	10
3.6	Simulation du montage soustracteur passe-bas sur LTSpice . . . . .	11
3.7	Analyse des signaux Uout, vinp et vinm . . . . .	11
3.8	Réponse en fréquence du montage ampli op soustracteur . . . . .	11
3.9	Spécifications des entrées sorties de la FPGA[8] . . . . .	12
3.10	Spécifications des entrées sorties de l'ADC[7] . . . . .	12
3.11	Niveaux de tensions des entrées sorties de la FPGA et de l'ADC . . . . .	12
3.12	Convertisseur DAC 4CH . . . . .	14
3.13	FPGA Spartan 6 LX150 en boîtier FGG484 (XC6SLX150-N3FGG484C) . . . . .	15
3.14	Positionnement des banks sur le Spartan 6[10] . . . . .	16
3.15	Condensateurs requis pour les différentes FPGA[11] . . . . .	17
3.16	Caractéristiques des condensateurs de découplage[11] . . . . .	17
3.17	Quartz de 100MHz qui cadence la FPGA . . . . .	18
3.18	Fréquences maximales et minimales de clock sur le Spartan 6[8] . . . . .	18
3.19	Flash SPI . . . . .	19
3.20	Application type d'une FPGA Spartan 6 avec une flash SPI[12] . . . . .	19
3.21	Mode de configuration de la FPGA Spartan 6[12] . . . . .	20
3.22	Résistances de pull-up et de pull-down ordonnant la configuration SPI à la FPGA . . . . .	20
3.23	Configuration de la pin HSWAPEN . . . . .	21
3.24	Configuration de la pin INIT_B . . . . .	21
3.25	Boutons hard reset et soft reset . . . . .	22
3.26	LED affichant l'état de la configuration de la FPGA . . . . .	22
3.27	USB vers UART, application type du FT232RL . . . . .	23
3.28	Connecteur USB-C . . . . .	23
3.29	LVDS Driver . . . . .	24
3.30	LVDS Receiver . . . . .	24
3.31	Schéma bloc de l'alimentation des PCB FPGA et Mezzanine . . . . .	25
3.32	5V/3V3 vers 1V2 pour le FPGA Core . . . . .	26
3.33	5V USB vers 3V3 USB . . . . .	27

3.34	3V3 Backplane vers 5V Backplane . . . . .	27
3.35	Inductance recommandée pour le convertisseur DC/DC RP402x[14] . . . . .	27
3.36	Référence de tension 3V alimentant les ADC . . . . .	28
3.37	Spécifications d'alimentation de l'ADC[7] . . . . .	28
3.38	Tension dropout de la référence de tension 3V[15] . . . . .	29
3.39	Points de tests sur le PCB FPGA . . . . .	29
3.40	Deux indicateurs LED disposant de 4 LED bicolores superposées . . . . .	30
3.41	Boutons poussoirs en façade . . . . .	30
3.42	DIL Switch SMD . . . . .	31
3.43	Jumper SMD de reserve . . . . .	31
3.44	PCB FPGA . . . . .	32
3.45	PCB Mezzanine . . . . .	33
3.46	Assemblage du PCB FPGA et du PCB Mezzanine . . . . .	34
3.47	Modification effectuée sur le buck (V1.0) . . . . .	35
4.1	Schéma bloc de l'architecture . . . . .	37
4.2	Diagramme de temps de l'interface série du ADS7886[7] . . . . .	38
4.3	Interface pour l'ADS7886 & clock de 20MHz . . . . .	38
4.4	Modèle simulant le convertisseur A/D ADS7886 . . . . .	39
4.5	Simulation de l'interface de l'ADC et du modèle de l'ADC . . . . .	39
4.6	Diagramme de temps de l'interface série du DACXX4S085[16] . . . . .	40
4.7	Paquet 16 bits envoyé au convertisseur D/A 12 bits DAC124S085[16] . . . . .	40
4.8	Paquet 16 bits envoyé au convertisseur D/A 8 bits DAC084S085[17] . . . . .	41
4.9	Interface DAC avec son clock de 40MHz et ses bits de configurations . . . . .	42
4.10	Simulation de l'interface DAC (8 bits) . . . . .	43
4.11	Regulateur PI, modulateur PWM et un contrôleur BLDC pour un moteur brushless DC (BLDC) . . . . .	44
4.12	Modèle simulant un moteur DC . . . . .	44
4.13	Saut indiciel sur le modèle du moteur DC . . . . .	45
4.14	Générateur de clock à 50MHz . . . . .	45
4.15	Simulation du générateur de clock . . . . .	45
4.16	UART, avec son contrôleur et son décodeur . . . . .	46
4.17	State machine du bloc «uartController» . . . . .	47
4.18	Envoi de «S2730e» sur le port UART, pour définir la consigne à 2730 . . . . .	48
4.19	Trois paires de MOSFET pilotant un moteur brushless DC . . . . .	49
4.20	Bloc logique «BLDCController» caractérisant le schéma de commutation trapézoïdale . . . . .	49
4.21	Banc de test d'une régulation d'un moteur DC . . . . .	50
4.22	Réponse indicielle avec le régulateur P, puis activation du I qui corrige l'erreur statique . . . . .	51
4.23	Réponse indicielle avec le régulateur PI . . . . .	51
5.1	Photo du rack Poetic avec les modules nécessaires au démonstrateur . . . . .	53
5.2	Schéma bloc du rack Poetic connecté au simulateur HIL pour la régulation d'un moteur BLDC . . . . .	54
5.3	Schéma de l'électronique de puissance dans le simulateur HIL Typhoon . . . . .	54
5.4	Visualisation des PWM entrantes, des encodeurs et de la vitesse du moteur sur le simulateur HIL . . . . .	55

5.5	Réponse indicielle de la vitesse, saut de consigne à 700 rad/s . . . . .	56
5.6	PWM générée par le module FPGA . . . . .	56
A.1	Convertisseur A/D à approximation successive[21] . . . . .	61
A.2	Évolution de $U(Z) / Z$ avec la méthode par pesée[21] . . . . .	62
A.3	Architecture pipeline[21] . . . . .	62
A.4	Exemple de latence type pour le Sigma Delta, le SAR et le Pipeline [22] .	63
R.1	Disposition du rack Poetic pour le démonstrateur . . . . .	125
R.2	Câble plat reliant le module mesure et le module Poetic FPGA . . . . .	126
R.3	Schéma bloc du câblage entre la FPGA et le simulateur Typhoon HIL . .	127
R.4	Double clicker sur «Boundary Scan» . . . . .	128
R.5	Click droit -> «Inititalize Chain» ou CTRL+I . . . . .	129
R.6	Clicker sur «Yes» pour assigner un fichier .bit de configuration . . . . .	129
R.7	Aller dans le fichier /BLDC_BIT_FILE du repo et ouvrir le fichier «poetic_circuit.bit» . . . . .	130
R.8	Clicker sur «No» pour flasher uniquement la FPGA . . . . .	130
R.9	La FPGA a été reconnue. Clicker sur «Ok» . . . . .	131
R.10	Pour programmer la FPGA, il effectuer un Click droit sur celle-ci et clicker sur «Program» . . . . .	131
R.11	Programmation réussie . . . . .	132
R.12	Ouvrir la schématique du simulateur avec le fichier «CmdUF_DC.tse» .	132
R.13	Compiler la schématique et lancer le simulateur . . . . .	133
R.14	Ouvrir le panel «CmdUF_DC.cus» qui se trouve dans le dossier /HIL . .	133
R.15	Charger les paramètres du modèle . . . . .	134
R.16	Sélectionner le fichier «Model settings UF DC.runx» contenant les paramètres du modèle . . . . .	134
R.17	Lancer le simulateur . . . . .	135

## Liste des tableaux

3.1	Compatibilité entre les FPGA de la série Spartan 6[10] . . . . .	15
4.1	Paquet pour définir une consigne de 2730 . . . . .	46
4.2	Schéma de commutation trapézoïdale . . . . .	49
6.1	Comparatif entre la carte POETIC PROCESSOR et la nouvelle carte POETIC FPGA . . . . .	58
R.1	Paquet pour définir une consigne de 2730 . . . . .	135

# 1 | Introduction

## 1.1 Aperçu

Le groupe « Électronique industrielle et entraînements » de la HEI a développé un système de prototypage pour des systèmes électroniques de puissance. Ce système, visible sur la figure 1.1, se nomme «Poetic» et se présente sous la forme d'un rack.

Entièrement modulaire, il peut accueillir une multitude de modules propriétaire sur son connecteur [fond de panier](#) nommé «backplane». Sur figure 1.1, le rack Poetic contient différents modules. En l'occurrence, une unité de contrôle à processeur, un module mesure qui met en forme des signaux analogiques pour que l'unité de contrôle puisse les échantillonner, des interfaces digitales, des relais et une interface fibre optique (ces modules sont expliqués en détails au chapitre 2.2).

Cette structure permet donc la mise en place rapide d'un banc de test pour le pilotage d'une électronique de puissance. De plus, ce dispositif est compatible avec le simulateur d'électronique de puissance Typhoon HIL (visible sur la figure 1.1). Ce qui, dans un premier temps, permet de simuler entièrement l'électronique de puissance lors d'essais, sans utiliser de composants réels (alimentation, demi-pont à mosfet, moteurs, etc..).

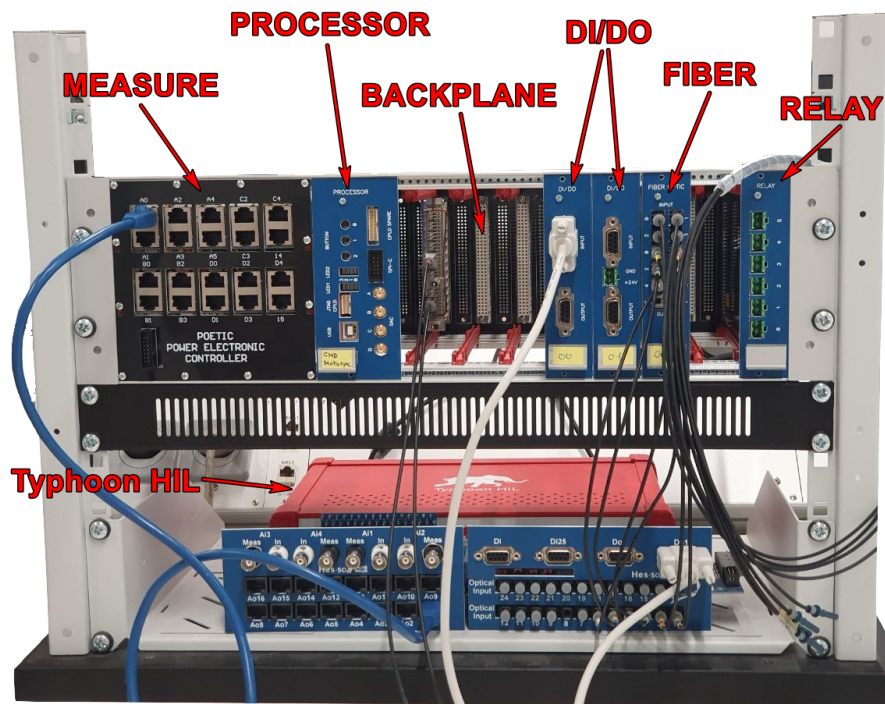


Figure 1.1 Rack Poetic avec un simulateur Typhoon HIL 402

### 1.2 But du projet

Actuellement l'unité de contrôle de ce système de prototypage est une carte à processeur. Le but de ce travail est de développer une carte autour d'une [FPGA](#), similaire à la carte processeur, pour le contrôle de la partie puissance et de réaliser un démonstrateur avec ce système.

## 2 | Analyse

### 2.1 Spécifications

Le cahier des charges a été établi avec François Corthay, responsable du projet de thèse.

#### 2.1.1 Cahier des charges

- Adapter la carte existante «FPGA-Rack<sup>1</sup>» pour pouvoir l'utiliser dans le système groupe « Électronique industrielle et entraînements »
- Mettre en place un système de développement **FPGA** pour le contrôle de l'électronique de puissance
- Réaliser un démonstrateur pour le pilotage d'une charge de puissance
- Ajout d'un PHY Ethernet pour pouvoir transmettre plus d'informations
- Ajout d'un récepteur / driver **LVDS** pour pouvoir utiliser un **SPI** externe
- Le PCB Mezzanine doit être compatible avec la carte de développement «FPGA-Rack<sup>1</sup>»
- Doubler le nombre de **DAC** sur le nouveau module «FPGA Poetic»
- Le module doit pouvoir être alimenté avec le rack Poetic ou avec l'**USB**

### 2.2 Fonctionnement du rack Poetic

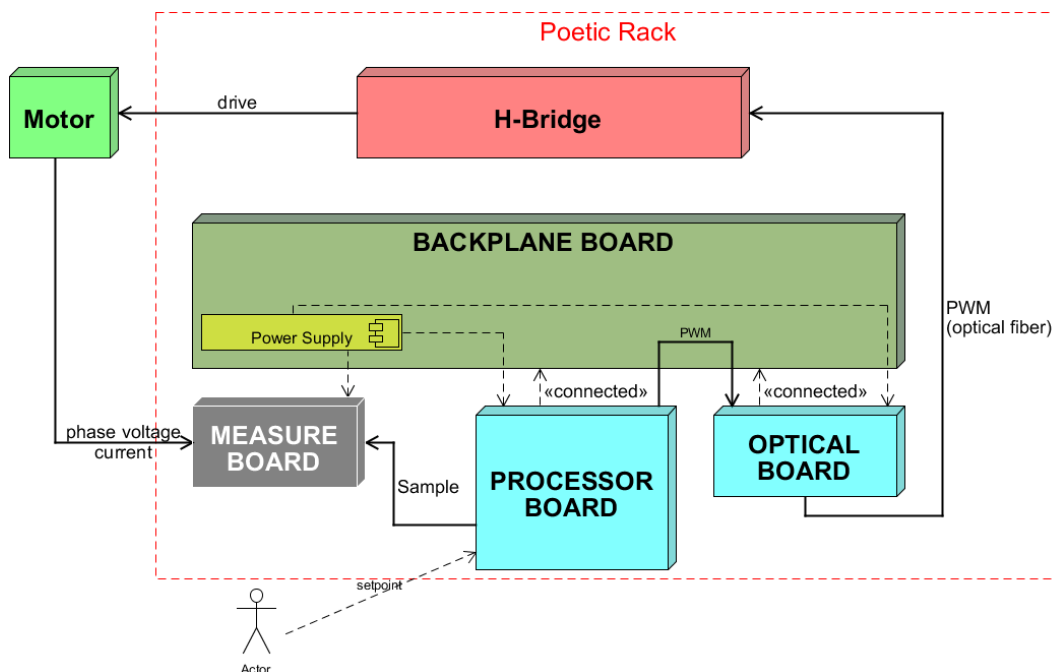


Figure 2.1 Régulation en boucle fermée d'un moteur à l'aide du rack Poetic

1. Kit de développement FPGA développé à la HES-SO : <http://wiki.hevs.ch/uit/index.php5/Hardware/FPGARack>, sa schématique se trouve à l'annexe D

La figure 2.1, représente le rack Poetic (visible sur l'image 1.1) en train de réguler un moteur.

### BACKPLANE BOARD

Il s'agit d'une carte [fond de panier](#). C'est à travers cette carte que les modules peuvent communiquer entre eux. Elle fournit l'alimentation de l'ensemble des modules digitaux, analogiques, de commandes et d'interfaces.

### PROCESSOR BOARD

Il s'agit d'un module physiquement connecté à la carte [fond de panier](#) «BACKPLANE BOARD». Il est composé d'un processeur effectuant la régulation du système. Il échantillonne des signaux fournis par le module «MEASURE BOARD». L'utilisateur peut communiquer avec ce module et lui fournir, dans cet exemple, la consigne du régulateur. Ce module envoie en sortie, un signal [PWM](#) qui est envoyé à l'électronique de puissance par l'intermédiaire du module optique

### MEASURE BOARD

Module alimenté par la carte «BACKPLANE BOARD», il reçoit des signaux analogiques sur des paires différentielles. Ces signaux sont ensuite mis en forme par des convertisseurs et envoyés au module «PROCESSOR BOARD» pour qu'il puisse les échantillonner.

### H-Bridge

Module de puissance contenant des MOSFET de puissance. Ce module drive le moteur et reçoit une [PWM](#) par l'intermédiaire d'une fibre optique. Ce module ainsi que le moteur peuvent être simulés à l'intérieur du simulateur Typhoon HIL, qui permet de simuler diverses électroniques de puissances.

### OPTICAL BOARD

Module transformant un signal numérique électrique en signal numérique optique. Dans cet exemple, la [PWM](#) reçue par le régulateur est transmise à l'électronique de puissance par fibre optique.

## 2.3 Carte POETIC Processor V2

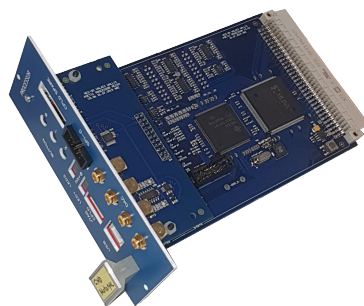


Figure 2.2 Carte POETIC Processeur v2 qui équipe les racks POETIC

Sur la figure 2.2, se trouve le module processeur qui équipe actuellement les racks Poetic. Son schéma bloc se trouve à la figure 2.3. Le module se compose de deux PCB. Un PCB contenant un processeur. Ce processeur reçoit sur ses [ADC](#) internes des signaux analogiques fournis par le module de mesure. Il est capable de discuter avec l'utilisateur en [USB](#). Presque toutes ses entrées sortent traversent une CPLD. Cette CPLD permet éventuellement, en cas de nécessité, d'effectuer un changement



### 2.3. Carte POETIC Processor V2

de pinning sur le connecteur VME. Il permet aussi de garantir une protection hardware. En effet, en cas de problème (arrêt d'urgence), un signal d'alarme est mis à 1 et bloque toutes les **PWM** et les **GPIO** sortantes sur le connecteur VME. Des boutons poussoirs ainsi que des LED permettent à l'utilisateur de pouvoir interagir avec le module. Le PCB du haut (mezzanine), est composé d'un convertisseur D/A qui permet à l'utilisateur de pouvoir voir des signaux internes au processeur ainsi que deux autres interface interface de communication non détaillée dans le schéma bloc.

Par mesure de confidentialité, la schématique de la carte «Poetic Processor V2» n'est pas partagée.

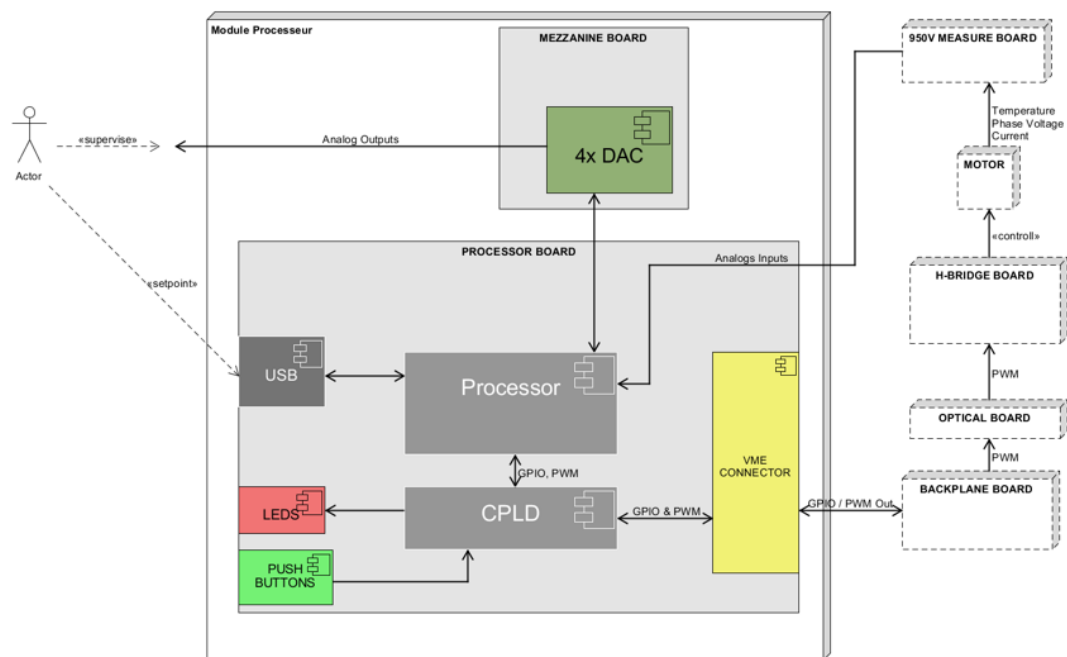


Figure 2.3 Schéma bloc de la carte Poetic Processor V2



## 3 | Hardware

### 3.1 Schéma bloc

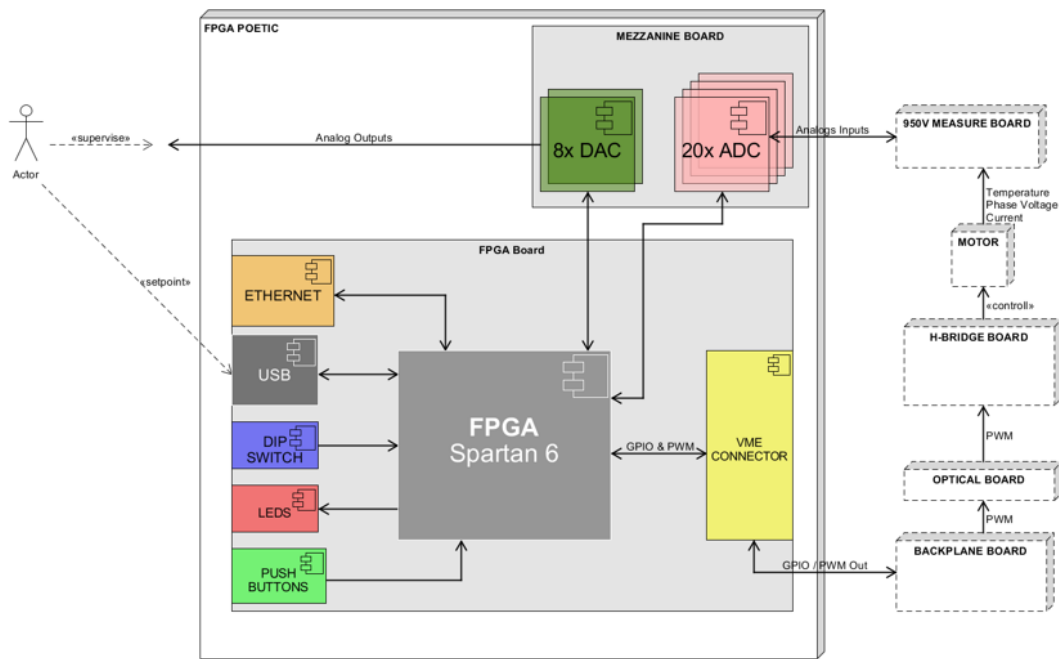


Figure 3.1 Schéma bloc du module FPGA dans l'environnement POETIC

L'électronique a été, comme pour l'électronique du module processeur (voir chapitre 2.3), séparée en deux parties distinctes. Ce qui permet de tester indépendamment les fonctionnalités ajoutées. (par exemple avec la carte de développement FPGA-Rack<sup>1</sup>) ainsi que de limiter les sources d'erreurs. Le cœur de la « FPGA BOARD » est une FPGA Spartan 6 de la marque Xilinx. Cette FPGA peut interagir avec l'utilisateur avec des LED, des boutons poussoirs ainsi qu'un DIP Switch à 4 positions. Un Phy Ethernet ainsi qu'un convertisseur USB vers UART permet à la FPGA de communiquer avec le monde extérieur. Elle peut acquérir 20 signaux analogiques simultanément grâce à des convertisseurs analogiques digitaux (ADC) qui se trouvent sur le PCB Mezzanine. Sur cette même carte se trouvent 8 convertisseurs digitaux analogiques (DAC) commandés par la FPGA, ce qui permet à l'utilisateur de lire / afficher les signaux mesurés. La connexion entre les deux cartes est assurée par des connecteurs mezzanine. Dans son environnement, cette électronique permet donc de réguler par exemple un ou plusieurs moteurs. Grâce à ses interfaces de communications (Ethernet, USB), la board reçoit une consigne fournie par l'utilisateur. En fonction de celle-ci, la FPGA agit sur ses signaux de commande (PWM) qui contrôlent le moteur. La boucle de régulation est assurée par des mesures effectuées sur le moteur. Ces mesures sont effectuées par les convertisseurs analogiques digitaux. Les signaux sont en amont mis en forme par la carte « 950V MEASURE BOARD ». Un schéma bloc complet se trouve à l'annexe B.

1. Kit de développement FPGA développé à la HES-SO : <http://wiki.hevs.ch/uit/index.php5/Hardware/FPGARack>, sa schématique se trouve à l'annexe D

## 3.2 ADC

Un convertisseur analogique digital est un dispositif électronique dont la fonction est de traduire une tension analogique en une valeur numérique codée sur plusieurs bits[1]. Lors de sa conversion, le signal est alors quantifié et échantillonné. L'échantillonnage consiste à relever à intervalle régulier la valeur d'un signal[2]. La quantification consiste à approcher la tension du signal d'un ensemble de valeurs discret codée sur plusieurs bits[3]. Une quantification sur de nombreux bits ainsi qu'un échantillonnage rapide permet une reconstruction fidèle du signal mesuré. Contrairement au processeur TMS320F28377SPTPT sur la carte processeur (voir chapitre 2.3), les FPGA ne disposent, pas toutes, d'ADC dans leur architecture. Ce chapitre aborde le développement d'un système contenant une multitude de convertisseurs A/D 12 bits pouvant échantillonner 20 canaux simultanément à une fréquence d'environ 1MHz.

### 3.2.1 Caractéristiques des ADC internes de la carte POETIC Processeur

Pour déterminer les caractéristiques des ADC de la nouvelle électronique, il faut s'intéresser à la carte POETIC Processeur (voir la figure 2.2) qui équipe actuellement les racks POETIC. Selon le datasheet du processeur TMS320F28377SPTPT (figure 3.2) qui équipe actuellement la carte poetic processeur, il dispose dans son architecture de 4 convertisseurs analogiques digitaux 12 bits (entrées single-ended) ou 16 bits (entrées différentielles). Le processeur travaille avec des convertisseurs analogiques digitaux 12 bits (single-ended) car l'électronique possède 20 canaux analogiques en entrées. Avec des ADC 16 bits, le nombre d'entrées analogiques serait limité à 12 canaux. La quantification du signal doit être de ce fait, au minimum de 12 bits, pour conserver les mêmes caractéristiques.

- Analog subsystem
  - Up to four Analog-to-Digital Converters (ADCs)
    - 16-bit mode
      - 1.1 MSPS each (up to 4.4-MSPS system throughput)
      - Differential inputs
      - Up to 12 external channels
    - 12-bit mode
      - 3.5 MSPS each (up to 14-MSPS system throughput)
      - Single-ended inputs
      - Up to 24 external channels

Figure 3.2 Caractéristiques des ADC dans le processeur TMS320F28377SPTPT[4]

La fréquence d'échantillonnage maximale pour 20 canaux de la carte «Poetic Processeur» est calculée à l'équation 3.1.

$$F_{MaxEchantillonnageParCanal} = F_{chantillonnageADC} * \frac{N_{ADC}}{N_{canaux}} = 3.5MSPS * \frac{4}{20} = 700kSPS \quad (3.1)$$

Si le processeur décide de ne pas mesurer certains canaux, la fréquence d'échantillonnage sera bien entendu plus élevée. Dans la pratique, le processeur n'échantillonne jamais à pleine vitesse, il doit laisser des ressources pour effectuer d'autres opérations.

### 3.2.2 Fréquence d'échantillonnage minimale

La fréquence de l'échantillonnage est régie par le théorème de Shannon-Nyquist, qui définit la fréquence d'échantillonnage minimal pour représenter correctement un signal mesuré[5].

$$F_{EchantillonnageMin} = 2 * F_{Max} \quad (3.2)$$

La largeur de bande en entrée de notre ADC est de 200kHz (en pratique, il s'agit de signaux de quelques kHz au maximum). De ce fait, il est établi que la fréquence d'échantillonnage minimale équivaut à

$$2 * 200KHz = 400KHz = 0.4MSPS \quad (3.3)$$

### 3.2.3 Choix de l'ADC

L'ADC doit répondre aux besoins ci-dessous :

- $\geq 12$  bits
- $\geq 700kSPS$
- Single channel
- Single-Ended
- Peu de latence voir aucune (voir l'annexe A)
- Tension d'alimentation 3 – 5V

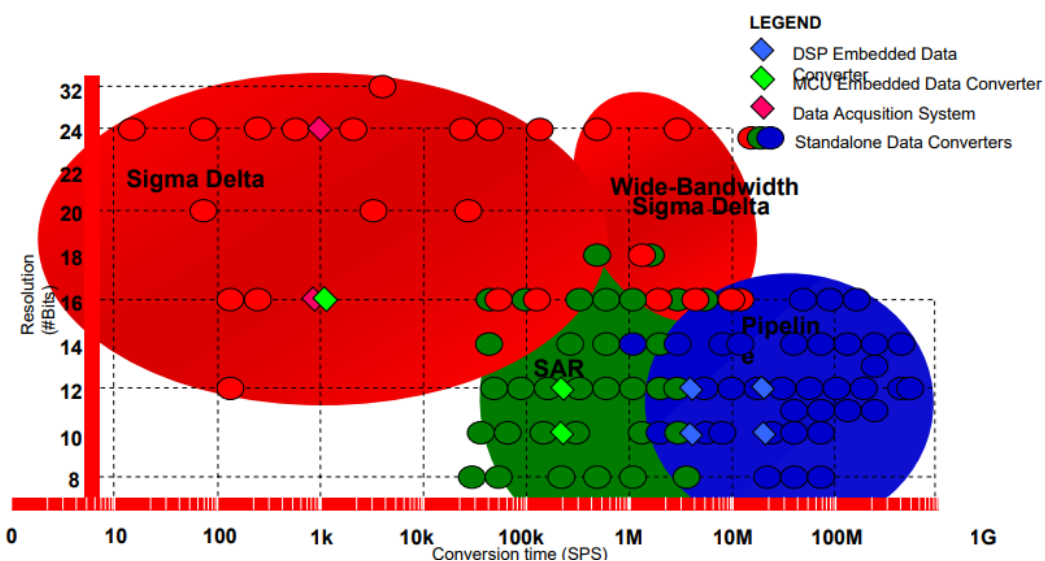


Figure 3.3 Comparatif des différentes architectures ADC[6]

Avec ces spécifications, le choix s'est porté pour la référence ADS7886 de Texas Instrument (figure 3.4) qui dispose d'une architecture SAR. Ce chip est un convertisseur analogique digital 12 bits 1 canal, avec une fréquence d'échantillonnage maximale de 1MSPS. Chaque canal (20 au total) sera échantillonné par un convertisseur ADS7886. La FPGA travaillant en parallèle, elle recevra de ce fait, les 20 échantillons simultanément. La plage d'alimentation de ce convertisseur varie de 2.35V à 5.25V. L'alimentation est aussi sa référence de tension (voir le chapitre 3.6.5). Il dispose d'une interface

série qui lui permet de transmettre ses données.

Une analyse détaillée des différentes architectures des convertisseurs A/D sur la figure 3.3 se trouve à l'annexe A.

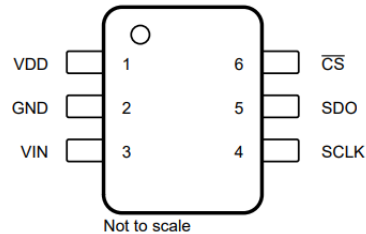


Figure 3.4 ADC AD7886 qui équipe la carte FPGA Poetic[7]

### 3.2.4 Différentiel vers Signle-Ended

Les signaux analogiques à échantillonner arrivant sur la carte Mezzanine sont des paires différentielles. Un simple montage soustracteur à l'aide d'un ampli-op (figure 3.5) permet de passer le signal différentiel en signal asymétrique. Une tension de 1.5V DC est ajoutée au signal de sortie, pour que le signal varie autour de la tension de référence 1.5V. Un jumper (JP1 sur la figure 3.5) a été rajouté pour supprimer l'offset. Un filtre antialiasing est ajouté dans ce montage pour couper toutes les fréquences de plus de 200kHz (voir la réponse en fréquence de la simulation à la figure 3.8). Ce montage à ampli-op a été (sauf pour le jumper) repris tel quel de la carte processeur.

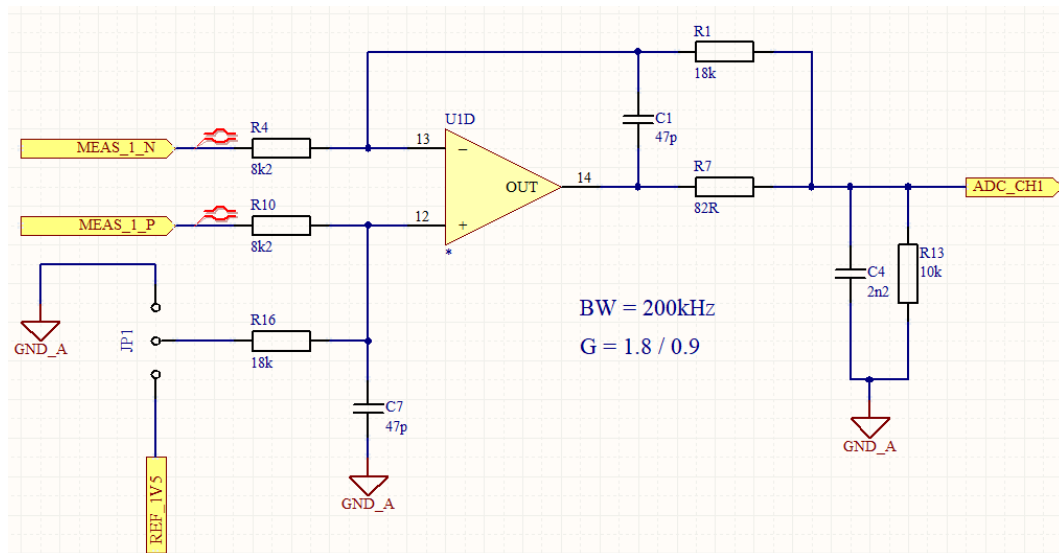


Figure 3.5 Montage ampli-op différentiel vers asymétrique

### Simulation

Une simulation sur LTSpice du montage à ampli-op a été réalisée (voir la figure 3.6). La réponse en fréquence donne une fréquence de coupure d'environ 222kHz (visible à la figure 3.8). Deux résistances série de 1.8K ont été ajoutées qui proviennent du module de mesure «950V\_Measure».

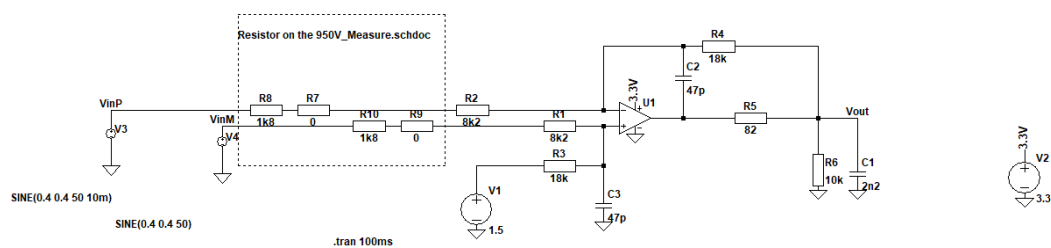


Figure 3.6 Simulation du montage soustracteur passe-bas sur LTSpice

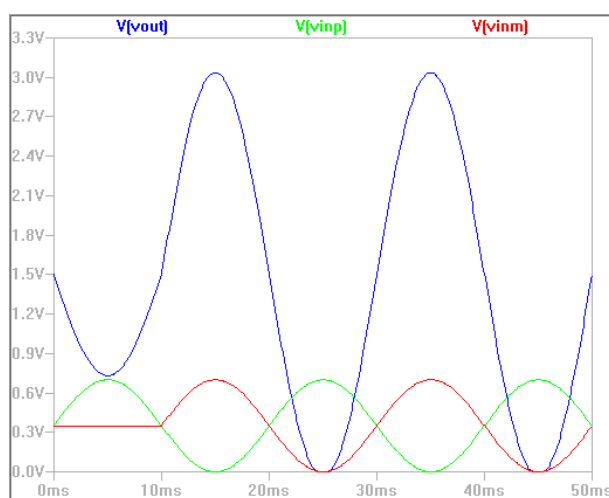


Figure 3.7 Analyse des signaux Uout, vinp et vinm

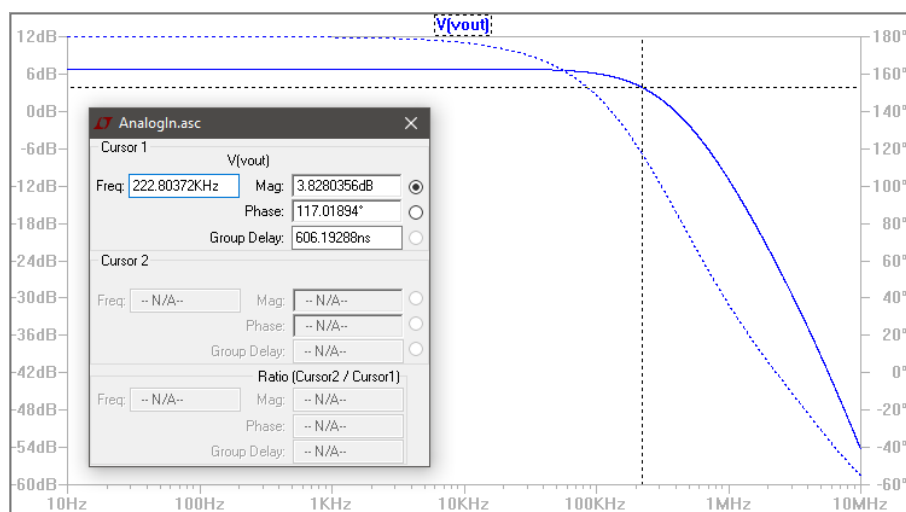


Figure 3.8 Réponse en fréquence du montage ampli op soustracteur

### 3.2.5 Communication avec la FPGA (signal level)

L'ADC et les I/O FPGA ne travaillent pas à la même tension (voir la chapitre 3.6.5). Il est donc nécessaire de vérifier si l'ADC peut communiquer avec la FPGA et inversement malgré cette différence de tension. On peut observer sur la Figure 10 que la plage de sortie de l'ADC est incluse dans la plage d'entrée de la FPGA et inversement. Il n'est absolument pas nécessaire d'ajouter un composant qui adapte les deux niveaux de tensions.

I/O Standard	$V_{IL}$		$V_{IH}$		$V_{OL}$	$V_{OH}$	$I_{OL}$	$I_{OH}$
	V, Min	V, Max	V, Min	V, Max	V, Max	V, Min	mA	mA
LVTTL	-0.5	0.8	2.0	4.1	0.4	2.4	Note 2	Note 2
LVC MOS33	-0.5	0.8	2.0	4.1	0.4	$V_{CCO} - 0.4$	Note 2	Note 2

Figure 3.9 Spécifications des entrées sorties de la FPGA[8]

DIGITAL INPUT/OUTPUT				
Logic family — CMOS				
$V_{IH}$	High-level input voltage	$V_{DD} = 2.35 \text{ V to } 3.6 \text{ V}$	1.8	5.25
		$V_{DD} = 3.6 \text{ V to } 5.25 \text{ V}$	2.4	5.25
$V_{IL}$	Low-level input voltage	$V_{DD} = 5 \text{ V}$		0.8
		$V_{DD} = 3 \text{ V}$		0.4
$V_{OH}$	High-level output voltage	$I_{(source)} = 200 \mu\text{A}$	$V_{DD} - 0.2$	
$V_{OL}$	Low-level output voltage	$I_{(sink)} = 200 \mu\text{A}$		0.4

Figure 3.10 Spécifications des entrées sorties de l'ADC[7]

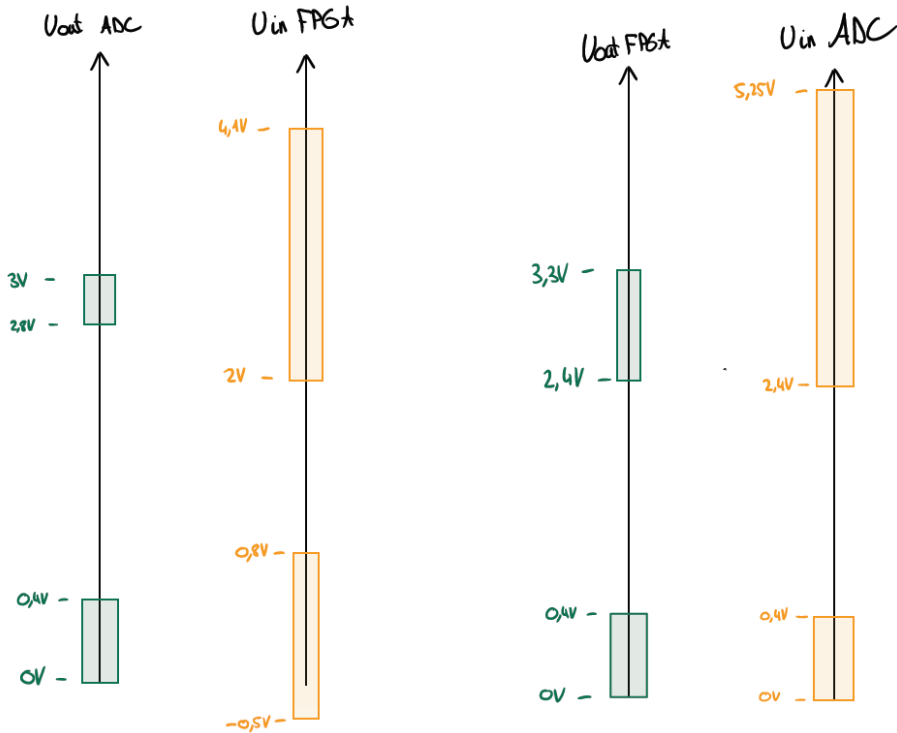


Figure 3.11 Niveaux de tensions des entrées sorties de la FPGA et de l'ADC



### 3.2.6 Schématique

La schématique des convertisseurs A/D se trouve à l'annexe [E](#). Tous les convertisseurs A/D partagent le même clock, mais peuvent être indépendamment piloté grâce à leur chip select.

### 3.3 DAC

Des convertisseurs digitaux analogiques ont été implémentés sur la carte Mezzanine. Ces convertisseurs permettent à l'utilisateur d'observer des signaux internes de la [FPGA](#). Le nombre de sorties analogiques étant trop faible sur l'ancienne carte à processeur, il a été doublé sur la carte [FPGA](#). Il y a au total 8 sorties analogiques. Le convertisseur [DAC](#) est un DAC124S085C1MM/NOPB et dispose de 4 canaux. La tension de référence du convertisseur est générée par une référence de tension 3V REF3130. La plage de sortie du signal analogique de sortie varie de 0V à 3V. Un montage suiveur à ampli-op passe-bas se situe à la sortie du convertisseur D/A. Ce montage a été repris sur la nouvelle schématique telle quelle de la carte processeur.

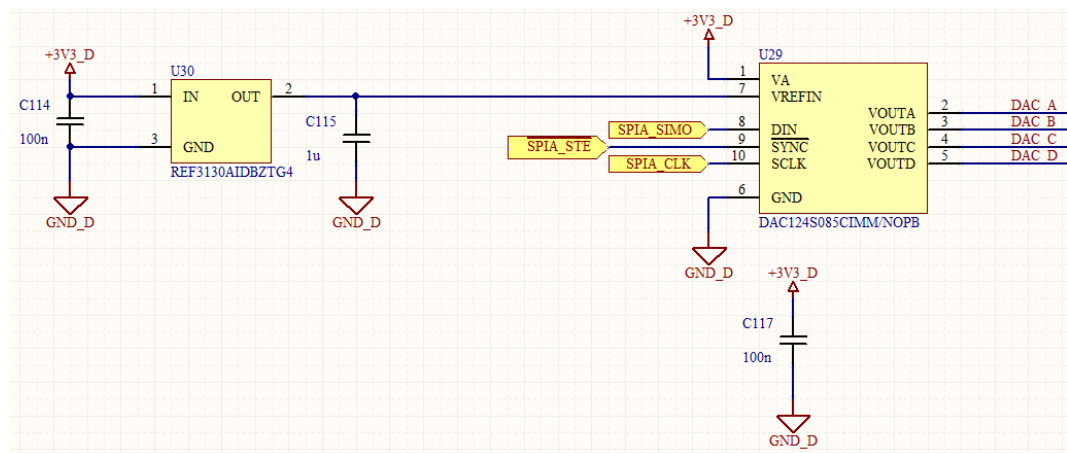


Figure 3.12 Convertisseur DAC 4CH

## 3.4 FPGA

### 3.4.1 Choix de la FPGA

Le choix de la [FPGA](#) s'est porté sur le Spartan 6 de Xilinx. Cette famille de [FPGA](#) est utilisée dans la board de développement « FPGA-Rack ». Néanmoins, il existe une nouvelle version de la gamme Spartan, le Xilinx Spartan 7. Au moment de la conception de la carte [FPGA](#), aucune Spartan 7 n'était en stock.



Figure 3.13 *FPGA Spartan 6 LX150 en boîtier FGG484 (XC6SLX150-N3FGG484C)*

### 3.4.2 Tailles & compatibilités

La famille Spartan 6 est divisée en plusieurs [FPGA](#) de différentes tailles. Un comparatif entre les différentes tailles de cette famille se trouve sur le site officiel de Xilinx[9]. Elles sont généralement pin compatible. Sur le tableau 3.1, on observe qu'en effectuant la schématisation avec une [FPGA](#) Spartan 6 LX75, il est possible d'y venir souder une [FPGA](#) LX100 ou une LX150 car toutes les pins de la LX75 sont disponibles sur les modèles plus grands. Ce qui n'est pas le cas pour par exemple le modèle LX45. Pour une implémentation plus rapide, la schématisation a été désignée autour de la [FPGA](#) Spartan 6 LX75. Comme il s'agit d'une board de développement, la plus grande [FPGA](#) y sera implémentée, soit la LX150.

Socket	Modèle	Compatibilité
FG(G)484	LX45	Not all pin compatible, but compatible : LX75, LX100, LX150
FG(G)484	LX75	All pin compatible : LX100, LX150 Not all pin compatible, but compatible : LX45
FG(G)484	LX100	All pin compatible : LX150 Not all pin compatible, but compatible : LX45, LX75

Table 3.1 *Compatibilité entre les FPGA de la série Spartan 6[10]*

### 3.4.3 Bank 0-3

La **FPGA** Spartan 6 au socket FG(G)484 sont toutes séparées en 5 parties : Bank 0-3 et Core (voir la figure 3.14). Tous les périphériques autour de la **FPGA** ont une alimentation de 3.3V, de ce fait, les banks ont toutes une tension d'alimentation de 3.3V. Les banks ont été néanmoins « séparées » par utilisation. La bank 0 est connectée à la partie analogique de la board Mezzanine. La bank 1 génère toutes les **PWM** et comporte les I/Os connectées connecteurs VME. La bank 2 est connectée à la partie digitale de la board Mezzanine (**DAC**, **SPI LVDS**, Spare). La bank 3 est connectée aux interfaces de communications (ethernet, **USB**) ainsi qu'aux boutons et LED.

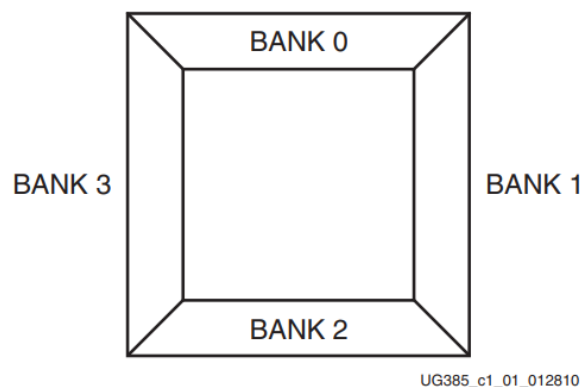


Figure 3.14 Positionnement des banks sur le Spartan 6[10]

### 3.4.4 Découplage

La **FPGA** Spartan 6 requiert de nombreux condensateurs de découplage. Selon le document «Xilinx UG393 Spartan-6 FPGA PCB Design Guide[11]», dont deux extraits sont disponibles en figures 3.15 et 3.16, le nombre de condensateurs de découplage varie en fonction du modèle de la **FPGA** utilisée, ainsi que du socket. Le PCB **FPGA** a été pensé pour venir accueillir au maximum la version la plus performante, soit la LX150. Il faut donc dimensionner les condensateurs de découplage en fonction de celle-ci. La caractéristique des condensateurs est décrite dans le même document, un extrait se trouve à la figure 3.16.

Il est important de respecter les consignes suivantes en choisissant les condensateurs de découplage :

- Les valeurs des condensateurs peuvent être plus grandes que spécifiés
- La taille (footprint) des condensateurs peut être plus petit que spécifiée
- La tension maximale peut être plus grande que spécifiée
- La résistance ESR doit être comprise dans la plage spécifiée

Package	Device (XC6S)	V <sub>CCINT</sub> in $\mu$ F			V <sub>CCAUX</sub> in $\mu$ F			V <sub>CC0</sub> Bank 0 in $\mu$ F			V <sub>CC0</sub> Bank 1 in $\mu$ F			V <sub>CC0</sub> Bank 2 in $\mu$ F			V <sub>CC0</sub> Bank 3 in $\mu$ F			V <sub>CC0</sub> Bank 4 in $\mu$ F			V <sub>CC0</sub> Bank 5 in $\mu$ F			Total (2)
		100	4.7	0.47	100	4.7	0.47	100	4.7	0.47	100	4.7	0.47	100	4.7	0.47	100	4.7	0.47	100	4.7	0.47	100	4.7	0.47	
FG(G)484	LX75	1	2	3	1	2	4	1	1	2	1	1	3	1	1	4	1	1	3							33
FG(G)484	LX75T	1	2	3	1	2	4	1	1	2	1	1	3	1	1	3	1	1	3							32
FG(G)484	LX100	1	2	4	1	2	4	1	1	2	1	1	3	1	1	3	1	1	3							33
FG(G)484	LX100T	1	2	4	1	2	4	1	1	2	1	1	3	1	1	3	1	1	3							33
FG(G)484	LX150	2	3	6	1	2	4	1	1	2	1	1	3	1	1	3	1	1	3							37
FG(G)484	LX150T	2	3	6	1	2	4	1	1	2	1	1	3	1	1	3	1	1	3							37

Figure 3.15 Condensateurs requis pour les différentes FPGA[11]

Ideal Value	Value Range <sup>(1)</sup>	Body Size <sup>(2)</sup>	Type	ESL Maximum	ESR Range <sup>(3)</sup>	Voltage Rating <sup>(4)</sup>	Suggested Part Number
100 $\mu$ F	C > 100 $\mu$ F	1210	2-Terminal Ceramic X7R or X5R	5 nH	10 m $\Omega$ < ESR < 60 m $\Omega$	6.3V	GRM32ER60J107ME20L
4.7 $\mu$ F	C > 4.7 $\mu$ F	0805	2-Terminal Ceramic X7R or X5R	2 nH	10 m $\Omega$ < ESR < 60 m $\Omega$	6.3V	
0.47 $\mu$ F	C > 0.47 $\mu$ F	0204 or 0402	2-Terminal Ceramic X7R or X5R	1.5 nH	10 m $\Omega$ < ESR < 60 m $\Omega$	6.3V	

Figure 3.16 Caractéristiques des condensateurs de découplage[11]

### 3.4.5 Quartz

Le quartz cadence la **FPGA** à 100MHz (voir la figure 3.17). Sa fréquence doit être au minimum deux fois plus élevée que la plus grande fréquence à traiter, ce qui permet de pouvoir correctement acquérir tous les signaux. La fréquence du quartz ne doit pas être plus élevée que la fréquence maximale admise par la **FPGA** (voir le sous-chapitre 3.4.5). Le signal clock généré par l'oscillateur est envoyé dans une pin GCLK. Les pins GCLK ou «Global Clock» est une pin qui est pré-routée dans la **FPGA** et qui distribue de manière «équilibrée» le clock à l'intérieur de la **FPGA**.

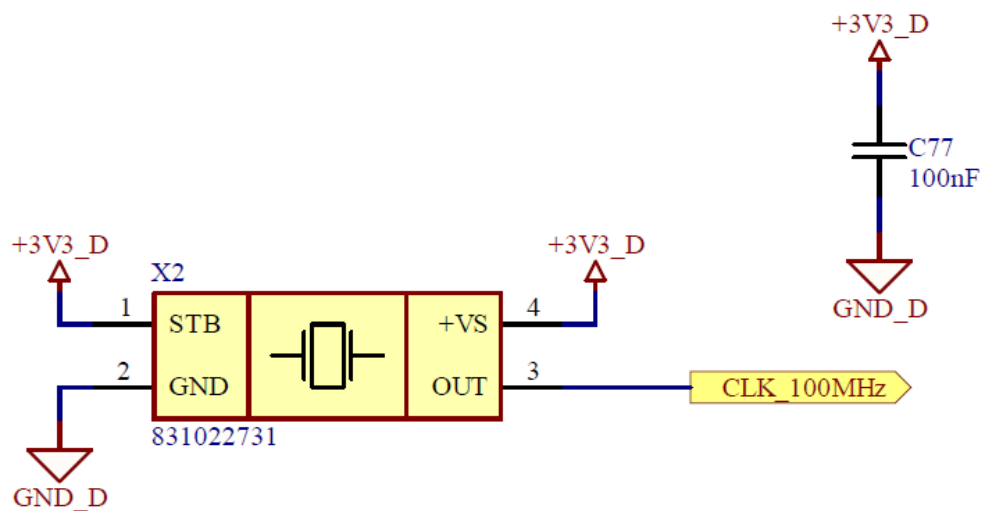


Figure 3.17 Quartz de 100MHz qui cadence la FPGA

### Fréquence maximale

La vitesse maximale avec laquelle la **FPGA** peut travailler dépend du «Speed grade» soit un indice de vitesse. Cet indice peut être identifié grâce à la référence du fabricant ou avec une inscription sur son boîtier. Il est indépendant de la taille de la **FPGA**. Chaque grandeur de **FPGA** dispose en général de 4 indices de vitesses différentes. Les indices de vitesse sont (du plus lent au plus rapide) : -1L, -2, -3, -3N. Sur la figure 3.13, se trouve le Spartan 6 LX150 qui équipe le PCB FPGA avec un indice de vitesse -3N (inscription «3C» sur le boîtier et l'information «-N3» dans la référence du fabricant). Sur la figure 3.18, se trouvent les fréquences maximales de clock que peuvent recevoir en entrée les Spartan 6 en fonction de leur indice de vitesse.

Symbol	Description	Device <sup>(1)</sup>	Speed Grade				Units
			-3	-3N	-2	-1L	
F <sub>INMAX</sub>	Maximum Input Clock Frequency from I/O Clock (BUFIO2)	LX devices	540	525	450	300	MHz
		LXT devices	540	525	450	N/A	MHz
	Maximum Input Clock Frequency from Global Clock Buffer (BUFGMUX)	LX devices	400	400	375	250	MHz
		LXT devices	400	400	375	N/A	MHz
F <sub>INMIN</sub>	Minimum Input Clock Frequency	LX devices	19	19	19	19	MHz
		LXT devices	19	19	19	N/A	MHz

Figure 3.18 Fréquences maximales et minimales de clock sur le Spartan 6[8]

### 3.4.6 Flash

La **FPGA** ne conserve pas sa configuration. De ce fait, à chaque remise sous tension, la **FPGA** doit être reprogrammée. Pour pallier à ce problème, une flash **SPI** a été ajoutée. À chaque démarrage, la flash programme la **FPGA** avec son contenu. La schématique réalisée à la figure 3.19 a été inspirée d'une «typical application» (voir figure 3.20).

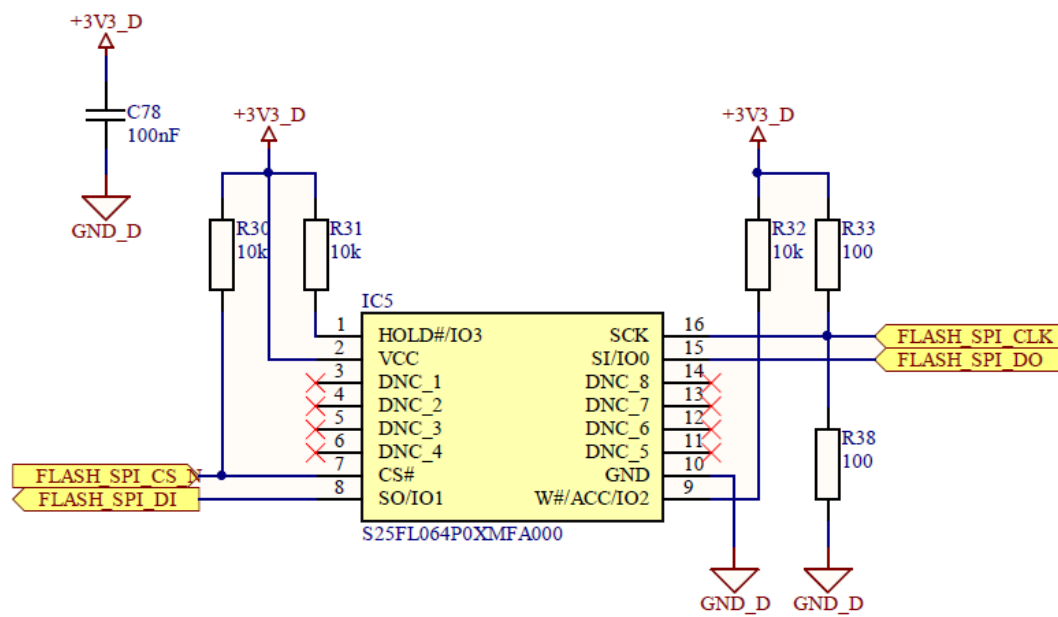


Figure 3.19 Flash SPI

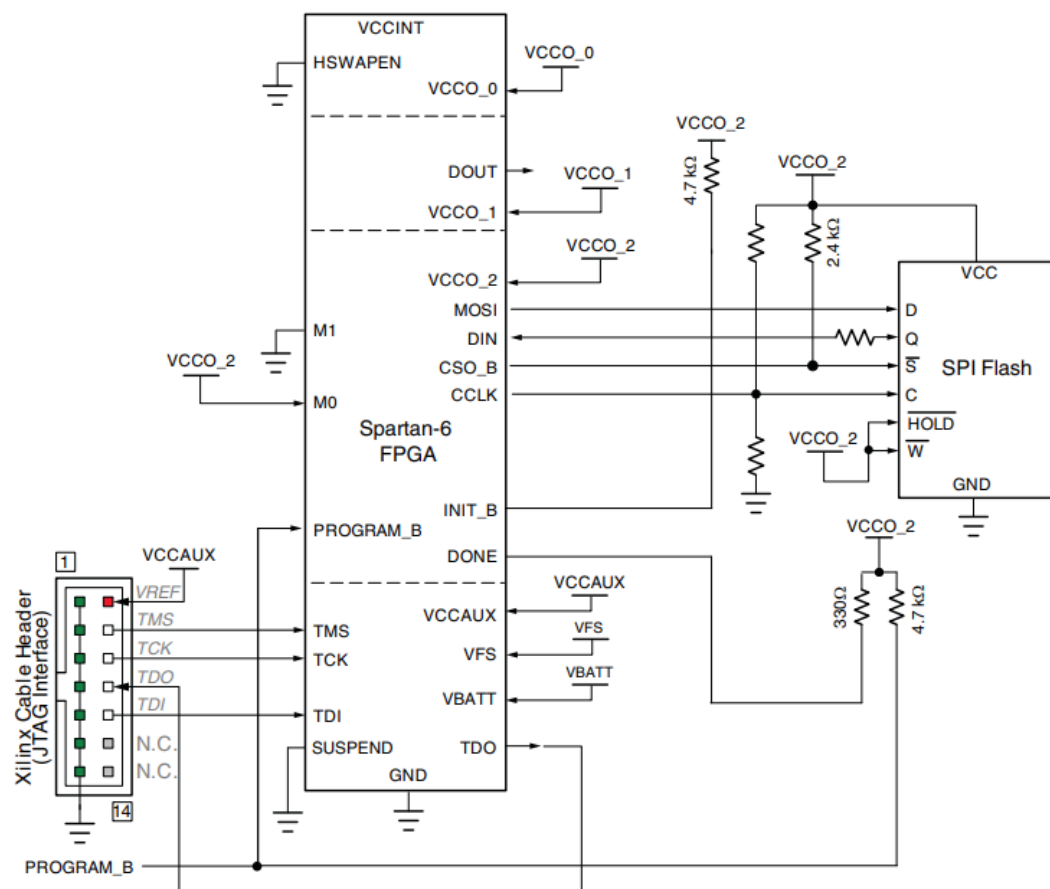


Figure 3.20 Application type d'une FPGA Spartan 6 avec une flash SPI[12]

### 3.4.7 Mode de configuration

La configuration de la [FPGA](#) se fait à l'aide de deux pins, M1 et M0. Sur la figure 3.21, se trouve la liste des configurations disponibles. La flash communiquant en [SPI](#), la configuration est mise à «01» avec une pull-down et une pull-up (voir la figure 3.22).

Configuration Mode	M[1:0]	Bus Width	CCLK Direction
Master Serial/SPI	01	1, 2, 4 <sup>(1)</sup>	Output
Master SelectMAP/BPI <sup>(2)</sup>	00	8, 16	Output
JTAG <sup>(3)</sup>	xx	1	Input (TCK)
Slave SelectMAP <sup>(2)</sup>	10	8, 16	Input
Slave Serial <sup>(4)</sup>	11	1	Input

Figure 3.21 Mode de configuration de la FPGA Spartan 6[12]

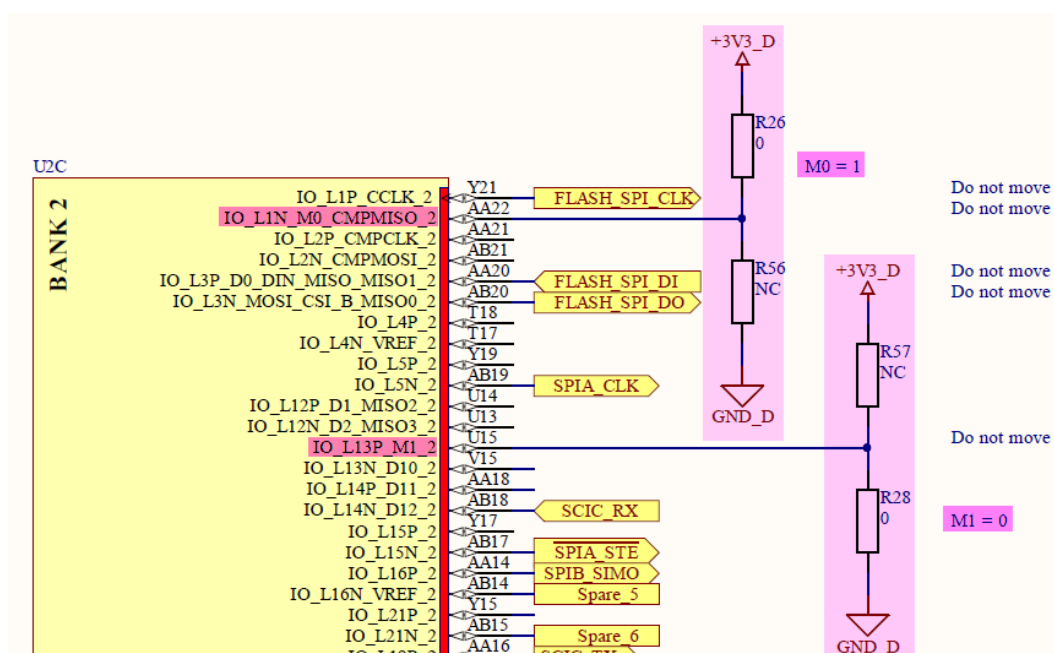


Figure 3.22 Résistances de pull-up et de pull-down ordonnant la configuration SPI à la FPGA

### 3.4.8 HSWAPEN

La pin HSWAPEN est mise à la masse à l'aide d'une résistance 0 Ohm. Cela permet d'activer des pull-up sur certaines entrées sorties pendant la configuration de la [FPGA](#). La liste des entrées sorties affectées par la pin «HSWAPEN» se trouve dans le document «Spartan-6 FPGA Configuration User Guide».



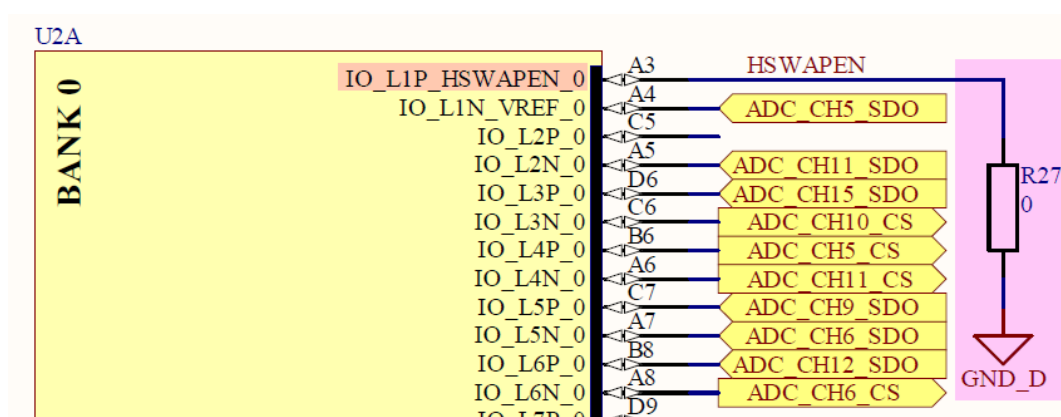


Figure 3.23 Configuration de la pin HSWAPEN

### 3.4.9 INIT\_B

La pin INIT\_B est mise à 1. Cette pin permet de retarder la configuration de la [FPGA](#) en la gardant à 0. Cette fonction n'est pas utilisée dans cette application.

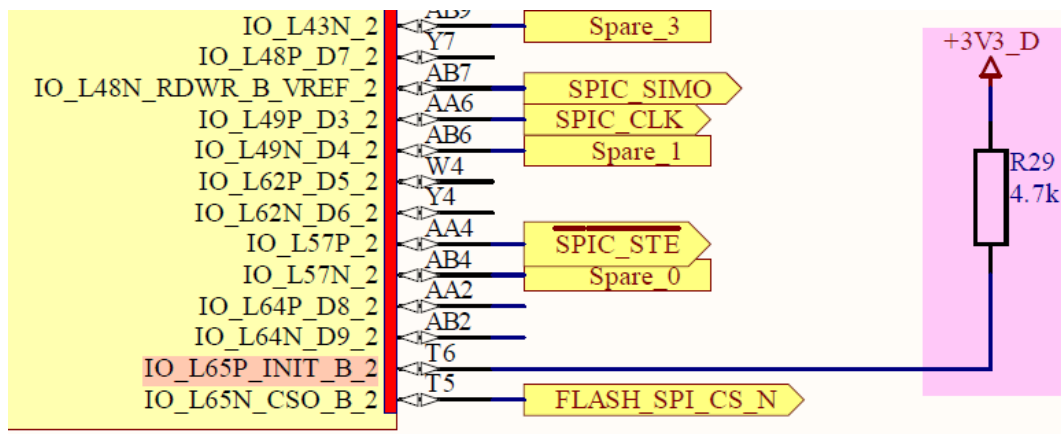


Figure 3.24 Configuration de la pin INIT\_B

### 3.4.10 Reset

Deux boutons poussoirs permettent à l'utilisateur de pouvoir effectuer un soft reset ou un hard reset de la [FPGA](#). Le soft reset est connecté à une I/O de la [FPGA](#). Le hard reset quant à lui, est relié à la pin «PROGRAM\_B\_2» de la [FPGA](#) qui est défini selon le document «Spartan-6 FPGA Configuration User Guide» comme un reset complet actif bas.

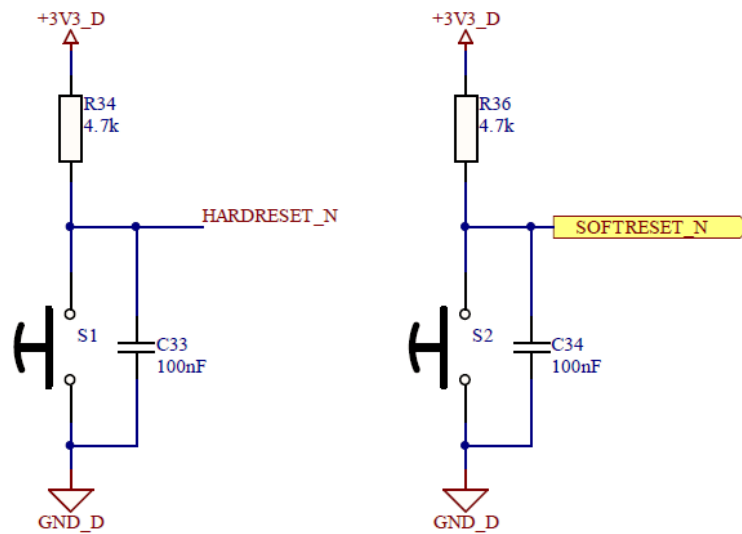


Figure 3.25 Boutons hard reset et soft reset

### 3.4.11 Indicateur de configuration

La [FPGA](#) Spartan 6 dispose d'une sortie nommée «DONE\_2». Cette sortie reste à 0 tant que la [FPGA](#) n'est pas programmée. Lorsque la [FPGA](#) a fini d'être configurée, la sortie passe à 1. Sur la figure 3.26, une LED est reliée à cette sortie. Elle permet à l'utilisateur de connaître l'état de la configuration de la [FPGA](#).

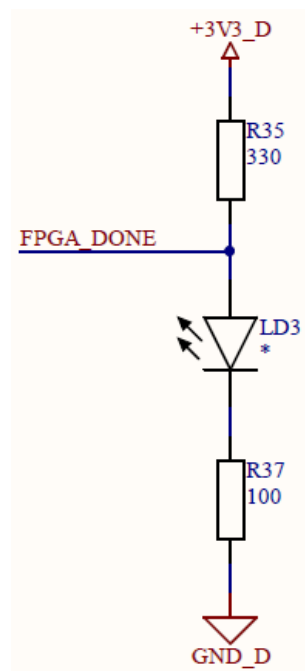


Figure 3.26 LED affichant l'état de la configuration de la FPGA

### 3.5 Interface de communication

### 3.5.1 Communication série (USB to UART)

Un convertisseur **UART** vers **USB** a été ajouté sur la board. Bien que peu utilisées, les pins RTS et CTS sont tout de même connectées à la **FPGA**. Deux LED TX et RX indiquent tout échange d'informations entre l'hôte et la **FPGA**. La schématique a été tirée de la « typical application 3.27 » du FT232RL.

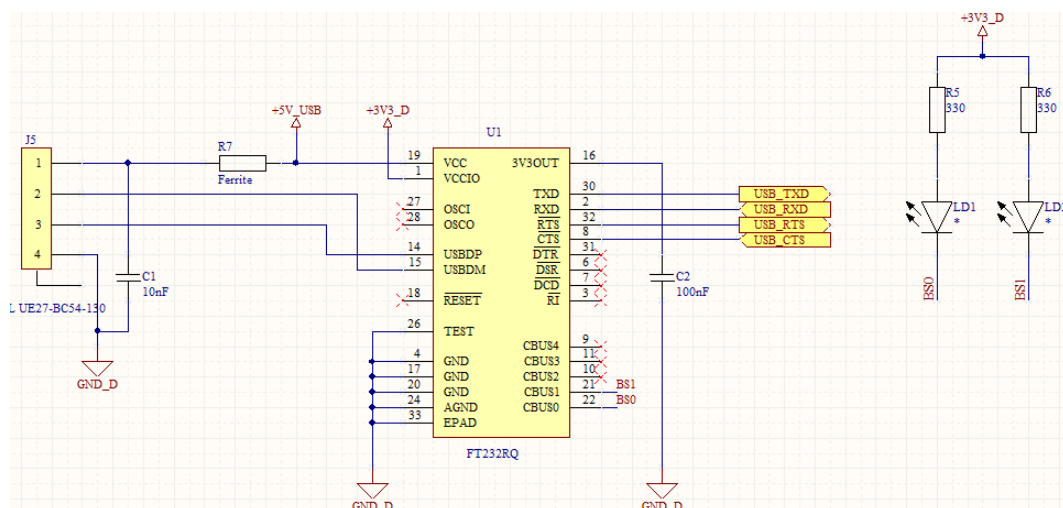
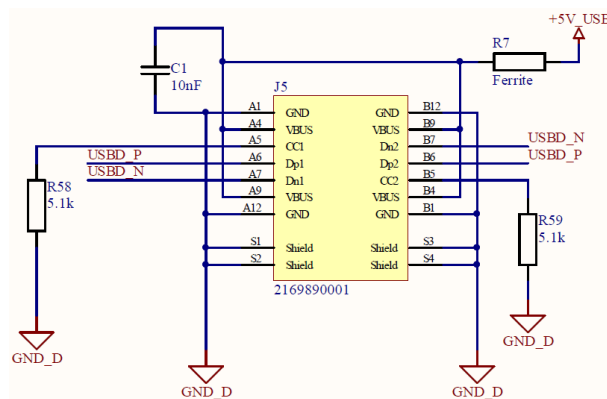


Figure 3.27 *USB vers UART, application type du FT232RL*

## Connecteur USB-C

Par manque de place, un connecteur USB type C soudé a été utilisé. Ce connecteur (visible à la figure 3.28), est relié au convertisseur USB/UART FT232RL. Il dispose de deux résistances de terminaisons de 5.1KOhm, qui permet à l'ordinateur de savoir si le périphérique est connecté, la puissance qu'il peut délivrer ainsi que de détecter le sens du câble[13].

Figure 3.28 *Connecteur USB-C*

### 3.5.2 SPI LVDS

Sur la carte Mezzanine se trouvent un driver (figure 3.29) et un récepteur (figure 3.30) **LVDS** (« Low Voltage Differential Signal ») permettant de communiquer via **SPI** avec une autre carte. Cette fonctionnalité, reprise de la carte processeur, n'est actuellement toujours pas utilisée, il s'agit d'une réserve.

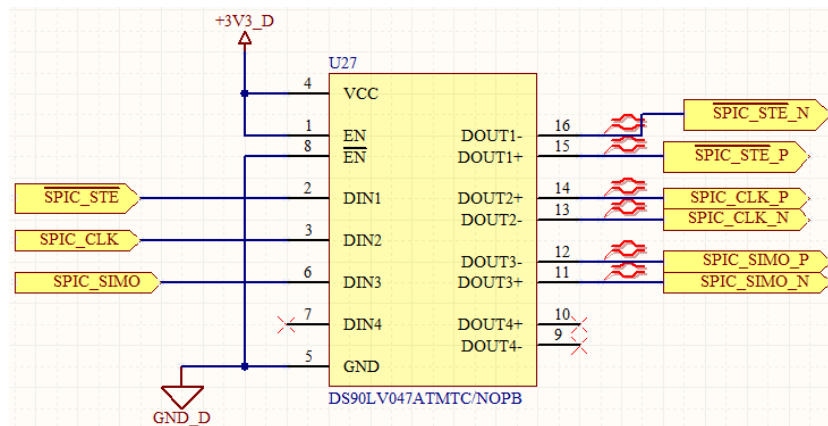


Figure 3.29 LVDS Driver

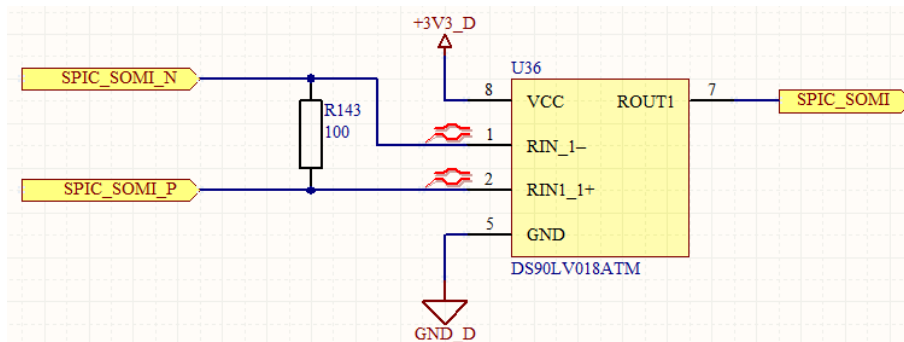


Figure 3.30 LVDS Receiver

### 3.5.3 PHY Ethernet

Un PHY Ethernet a été désigné sur le PCB **FPGA**. Ce bout de schématique a été repris presque tel quel de la schématique de la carte de développement **FPGA-Rack**<sup>2</sup>. Ce PHY Ethernet permet de transmettre une grande quantité d'informations à haute vitesse. L'**USB** ne peut pas répondre à cette tâche, car il est limité par l'interface **USB** / **UART**. La schématique du PHY Ethernet se trouve à l'annexe **F**.

2. Kit de développement FPGA développé à la HES-SO : <http://wiki.hevs.ch/uit/index.php5/Hardware/FPGARack>, sa schématique se trouve à l'annexe **D**

### 3.6 Alimentations

### 3.6.1 Schéma bloc

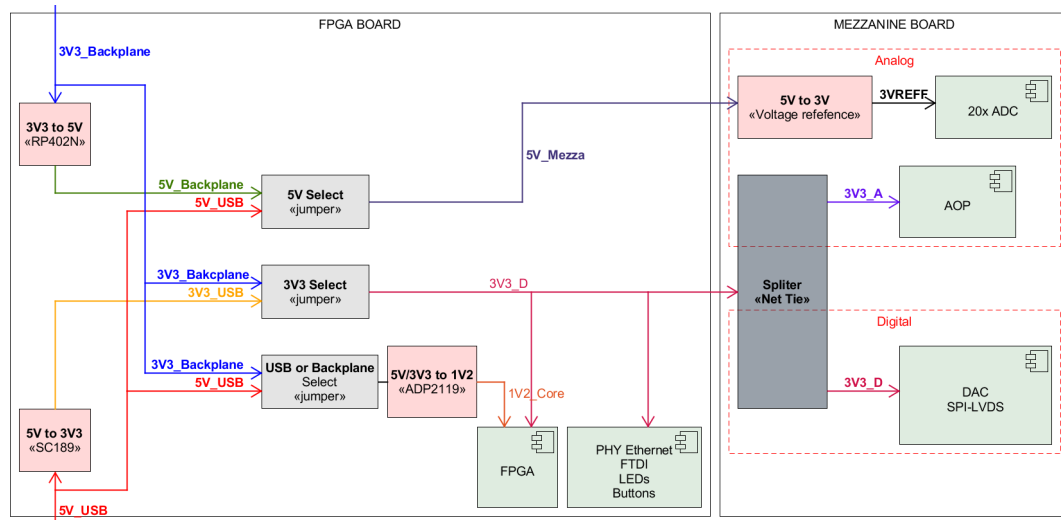


Figure 3.31 Schéma bloc de l'alimentation des PCB FPGA et Mezzanine

Sur la figure 3.31 se trouve le schéma bloc complet de l'alimentation du PCB Mezzanine et du PCB FPGA. L'ensemble peut-être alimenté par deux sources de tensions différentes. Le PCB FPGA reçoit sur son connecteur USB-C une alimentation 5V et sur son connecteur VME une alimentation 3.3V (qui provient de la carte backplane). C'est lui qui s'occupe de fournir les tensions nécessaires au PCB Mezzanine (par l'intermédiaire des connecteurs mezzanines). Le PCB mezzanine requiert une tension de 5V pour alimenter la référence de tension qui alimente les ADC ainsi que d'une tension de 3.3V pour le reste des ses composants. Le PCB FPGA requiert quant à lui une tension de 1V2 pour le coeur de la FPGA ainsi qu'une tension de 3.3V pour le reste de ses composants. Sur le PCB FPGA, se trouvent 2 convertisseurs buck DC/DC et un convertisseur boost DC/DC. La source d'alimentation (USB ou Backplane) est choisie à l'aide des 3 jumpers.

### 3.6.2 1V2 Core

La **FPGA** Spartan 6 a besoin d'une tension de 1V2 pour alimenter son cœur. Pour générer cette tension, un convertisseur buck a été dimensionné à l'aide du convertisseur buck ADP2119ACPZ-1.2-R7 (visible à la figure 3.32). Sa tension de sortie est fixe. Il existe d'autres versions de ce convertisseur buck avec une tension de sortie réglable. Grâce au jumper J9, la source d'alimentation du convertisseur (sur VIN) peut être choisie facilement. En court-circuitant J9-1 et J9-2, la **FPGA** sera alimentée par l'**USB**. Si ce sont J9-2 et J9-3 qui sont court-circuités, la **FPGA** sera alimentée par le 3V3 du connecteur VME. Le courant maximal de sortie est de 2A.

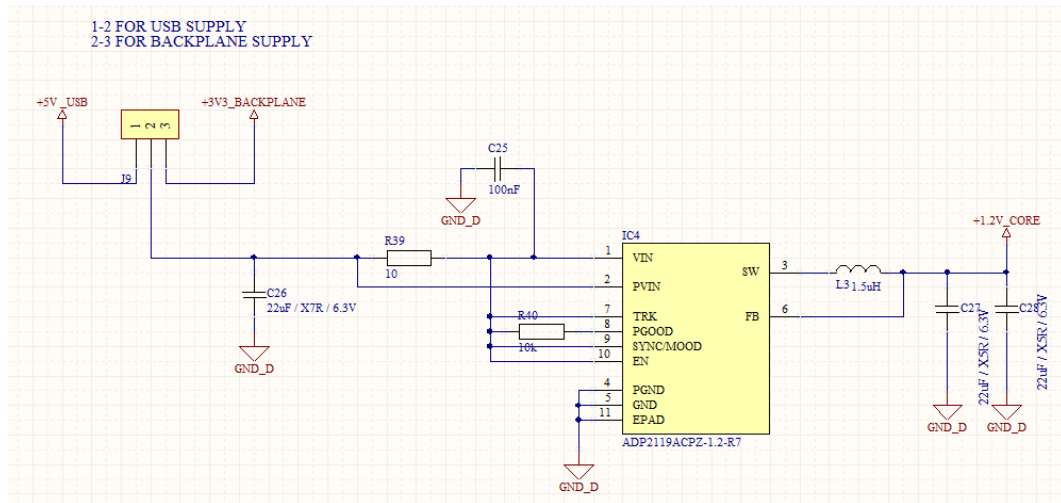


Figure 3.32 5V/3V3 vers 1V2 pour le FPGA Core

### Choix de l'inductance

Selon le datasheet du ADP2119ACPZ-1.2-R7, l'inductance dépend de la fréquence de commutation du convertisseur, la tension d'entrée, la tension de sortie et la variation du courant dans la bobine. De plus, il est ajouté qu'une petite bobine augmente la variation du courant dans celle-ci et sa réponse transitoire est plus rapide. Mais son efficacité est diminuée. Pour obtenir le meilleur compromis entre efficacité et réponse transitoire, le courant dans la bobine est généralement égal aux 1/3 du courant maximum de sortie. La tension de sortie maximale est définie à 1.5A. Dans les équations 3.4 et 3.5 (fournies par le datasheet du ADP2119), sont calculées les deux inductances en fonctions des deux tensions entrées possibles. Pour conserver une réponse transitoire intéressante, une inductance de 1.5uH a été choisie.

$$L_{3V3} = \frac{(V_{in} - V_{out}) * \frac{V_{out}}{V_{in}}}{\frac{I_{outMax}}{3} * f_s} = \frac{(3.3 - 1.2) * \frac{1.2}{3.3}}{\frac{1.5}{3} * 10^6} = 1.82\mu H \quad (3.4)$$

$$L_{5V} = \frac{(V_{in} - V_{out}) * \frac{V_{out}}{V_{in}}}{\frac{I_{outMax}}{3} * f_s} = \frac{(5 - 1.2) * \frac{1.2}{5}}{\frac{1.5}{3} * 10^6} = 1.52\mu H \quad (3.5)$$

### 3.6.3 5V vers 3V3

Une tension de 3V3 doit être générée par un convertisseur DC/DC si l'alimentation de la carte se fait par le biais de l'USB. Pour ce faire, un convertisseur buck SC189ZSKTRT a été implémenté (visible à la figure 3.33). Il dispose d'une sortie fixe de 3V3. Un simple jumper permet de sélectionner entre l'alimentation 3V3 du connecteur VME et le 3V3 généré par ce convertisseur à l'aide du 5V de l'USB.

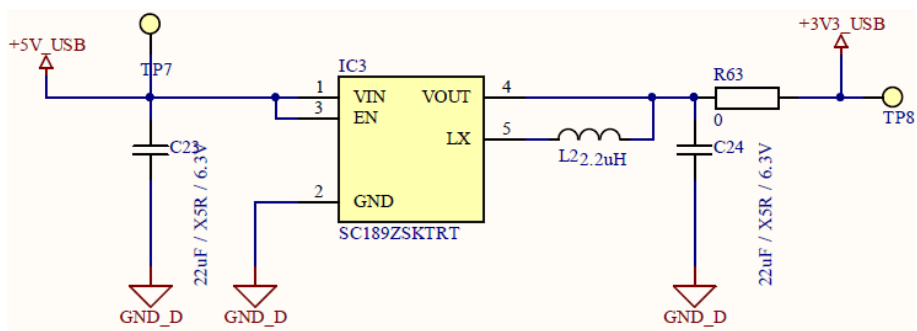


Figure 3.33 5V USB vers 3V3 USB

Choix de l'inductance

Selon les recommandations du datasheet du convertisseur buck SC189, une inductance de 2.2uH a été sélectionnée au format 5020.

3.6.4 3V3 vers 5V

Si l'alimentation de la carte FPGA se fait par le biais du connecteur VME (Backplane Board), une tension de 5V doit être générée. Un convertisseur boost, visible sur la figure 3.34, a été désigné autour du convertisseur boost DC/DC RP402N501F

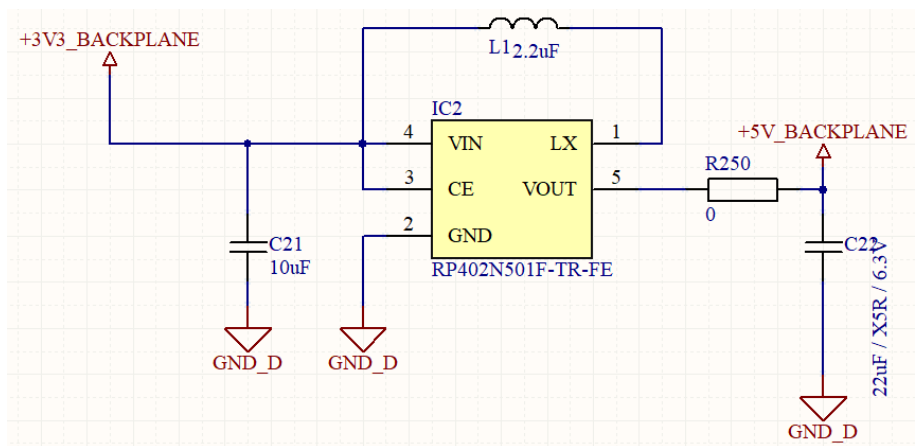


Figure 3.34 3V3 Backplane vers 5V Backplane

Choix de l'inductance

Le datasheet du convertisseur RP402N501F recommande l'utilisation de certaines références de bobines ainsi que de condensateurs (voir l'extrait à la figure 3.35). Dans cette application, la bobine NRS5020T2R2NMGJ a été choisie pour faciliter son implémentation.

Recommended Components	
Symbol	Descriptions
L	VLF403215MT-2R2M, 2.2 $\mu$ H, TDK
	VLS3012HBX-2R2M, TDK
	NRS5020T2R2NMGJ, TAIYO YUDEN

Figure 3.35 Inductance recommandée pour le convertisseur DC/DC RP402x[14]

3.6.5 Alimentation des ADCs

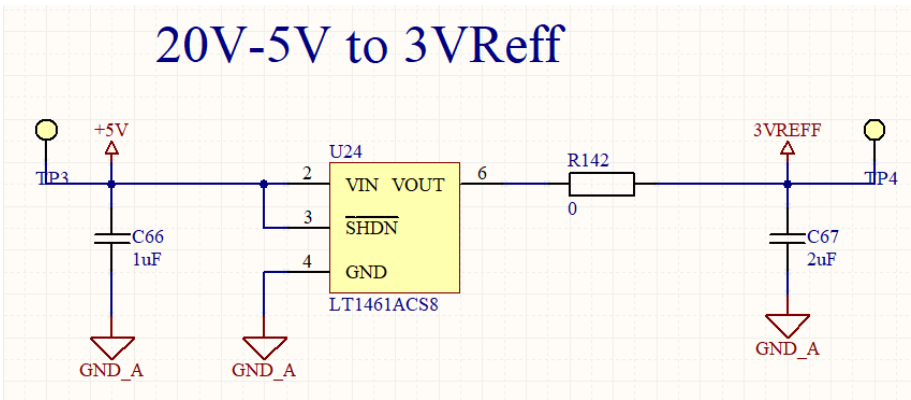


Figure 3.36 Référence de tension 3V alimentant les ADC

Pour alimenter l'ADS7886, il faut appliquer une tension sur sa pin Vdd. Cette tension d'alimentation est aussi la tension de référence de notre ADC. De ce fait, la tension d'alimentation doit équivaloir à 3V (le signal d'entrée varie de 0V à 3V). La tension doit être stable pour ne pas fausser notre mesure. Une référence de tension doit alors être privilégiée. Selon le datasheet de l'ADS7886, le convertisseur consomme 1.3mA avec une alimentation de 3V (voir la figure 3.37). La consommation totale pour 20 ADC est de 26mA.

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
POWER SUPPLY REQUIREMENTS					
+V <sub>DD</sub> Supply voltage		2.35	3.3	5.25	V
Supply current (normal mode)	V <sub>DD</sub> = 2.35 V to 3.6 V, 1-MHz throughput		1.3	1.5	mA
	V <sub>DD</sub> = 4.75 V to 5.25 V, 1-MHz throughput		1.5	2	
	V <sub>DD</sub> = 2.35 V to 3.6 V, static state			1.1	
	V <sub>DD</sub> = 4.75 V to 5.25 V, static state			1.5	

Figure 3.37 Spécifications d'alimentation de l'ADC[7]

Certaines références de tension peuvent fournir un courant d'environ 50mA. C'est le cas de la référence de tension 3V le LT1461CCS8-3PBF. Son datasheet indique qu'il est nécessaire d'avoir une tension de « dropout » ( $V_{out} - V_{in}$ ) de 1.5V pour fournir un courant de 50mA (voir figure 3.38). Pour un courant plus faible, la tension de « dropout » ( $V_{out} - V_{in}$ ) est moins élevée. Par mesure de sécurité la tension aux bornes de l'alimentation de cette référence de tension a été fixée à 5V. Cette référence de tension alimente les 20 convertisseurs A/D (voir la figure 3.36). Des condensateurs de découplages sont ajoutés proche de l'entrée Vin et de la sortie Vout.



PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Line Regulation	$(V_{OUT} + 0.5V) \leq V_{IN} \leq 20V$	●	2	8	ppm/V
	LT1461DHS8	●	15	50	ppm/V
Load Regulation Sourcing (Note 6)	$V_{IN} = V_{OUT} + 2.5V$ $0 \leq I_{OUT} \leq 50mA$	●	12	30	ppm/mA
	LT1461DHS8, $0 \leq I_{OUT} \leq 10mA$	●		40	ppm/mA
Dropout Voltage	$V_{IN} - V_{OUT}$ , $V_{OUT}$ Error = 0.1%				
	$I_{OUT} = 0mA$	●	0.06		V
	$I_{OUT} = 1mA$	●	0.13	0.3	V
	$I_{OUT} = 10mA$	●	0.20	0.4	V
	$I_{OUT} = 50mA$ , I and C Grades Only	●	1.50	2.0	V
Output Current	Short $V_{OUT}$ to GND		100		mA

Figure 3.38 Tension dropout de la référence de tension 3V[15]

### 3.6.6 Points de tests

Sur le PCB FPGA et le PCB Mezzanine, se trouve une multitude de points de tests (voir figure 3.39). Il s'agit principalement de tensions d'alimentation, de références de tension et de masses (GND).

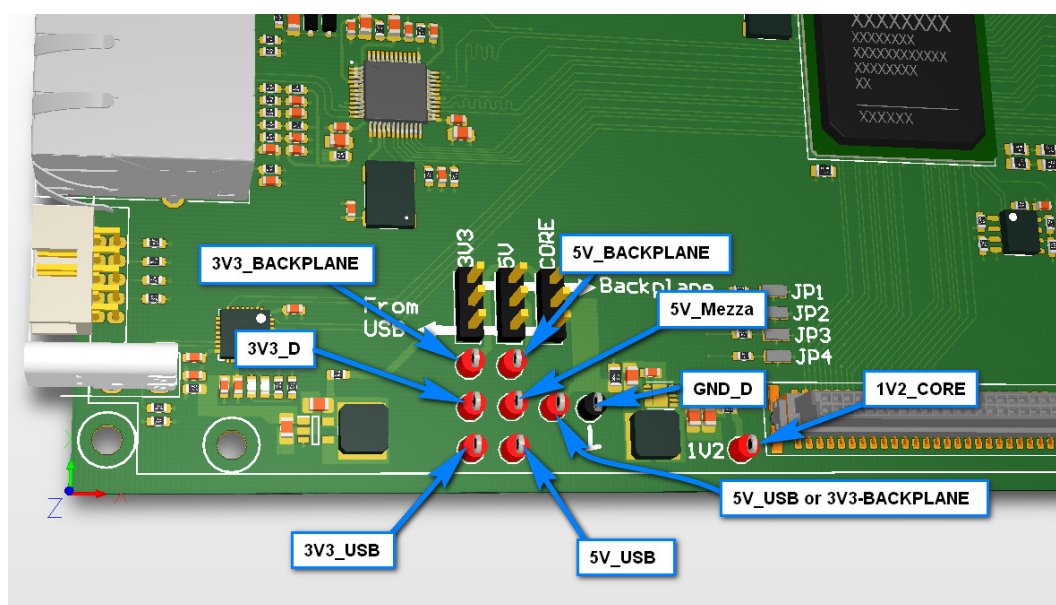


Figure 3.39 Points de tests sur le PCB FPGA

## 3.7 Interfaces utilisateurs

Comme sur la carte Poetic Processeur, l'utilisateur peut interagir avec la carte à l'aide de boutons et de LED qui se situent sur la face avant de l'électronique.

### 3.7.1 LED

Comme sur la carte Poetic processeur, le PCB FPGA dispose de deux indicateurs LED<sup>3</sup>. Ces indicateurs LED contiennent chacun 4 LED bicolores superposées. Sur la figure 3.40, le sens des LED rouges est affiché. Pour faire briller une LED en vert, il suffit d'appliquer un courant inverse.

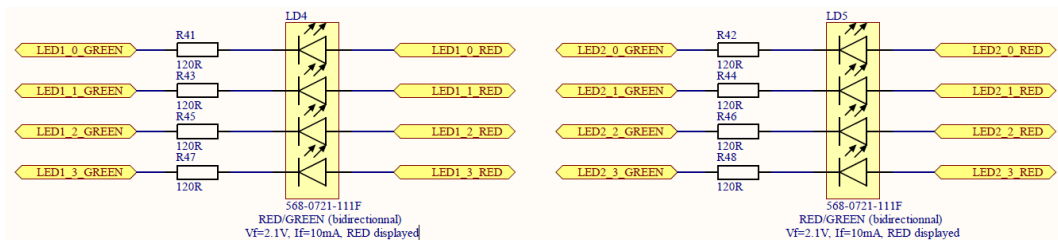


Figure 3.40 Deux indicateurs LED disposant de 4 LED bicolors superposées

### 3.7.2 Boutons

Le PCB FPGA dispose des mêmes boutons-poussoirs<sup>4</sup> en façade que la carte Poetic processeur (voir la schématique à la figure 3.41). Des condensateurs ont été mis en parallèle pour filtrer les rebonds des boutons poussoirs.

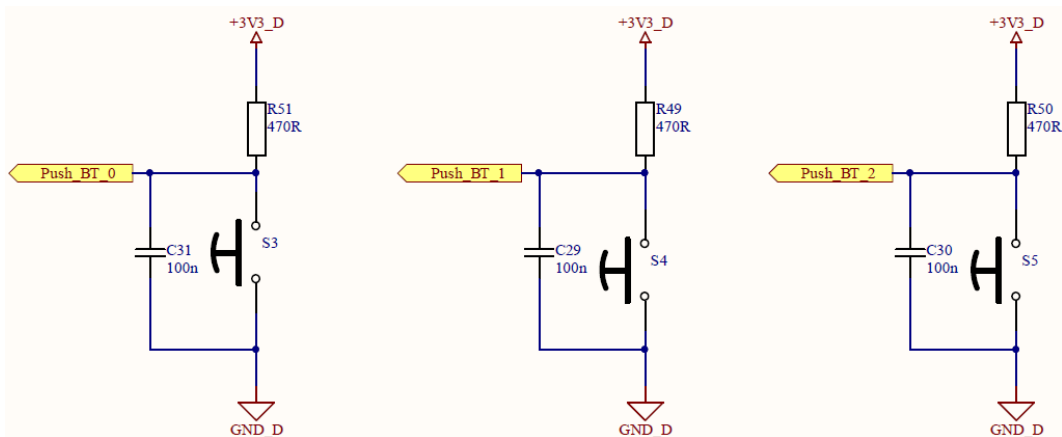


Figure 3.41 Boutons poussoirs en façade

### Boutons resets

### 3.7.3 DIP Switchs

Un DIP switch 4 positions a été rajouté pour permettre facilement à l'utilisateur de pouvoir changer entre différents mode de configurations. Le DIP switch n'est connecté a aucun réseau de pull-up. Il est donc nécessaire d'activer des pull-up internes dans la [FPGA](#).

3. Référence fabricant de l'afficheur LED : 568-0721-111F

4. Référence fabricant des boutons-poussoirs : FSMRA4JH04

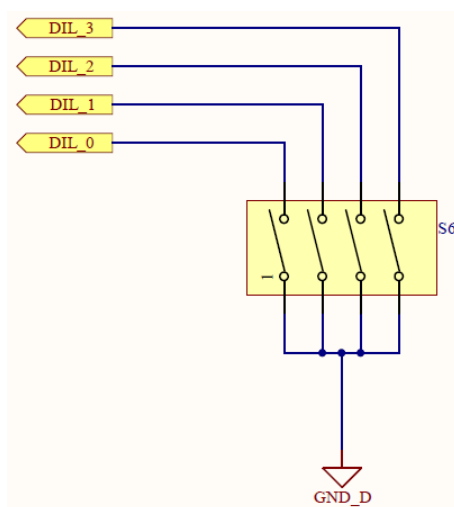


Figure 3.42 DIL Switch SMD

### 3.7.4 Jumper Spare

Quatres jumpers SMD supplémentaires ont été rajoutés (voir le schéma à la figure 3.43). Ces jumpers permettent tout comme les DIP switch, de définir éventuellement un mode de configuration qui ne pourrait pas être facilement modifié par l'utilisateur. Ces jumpers SMD disposent de résistances de pull-up.

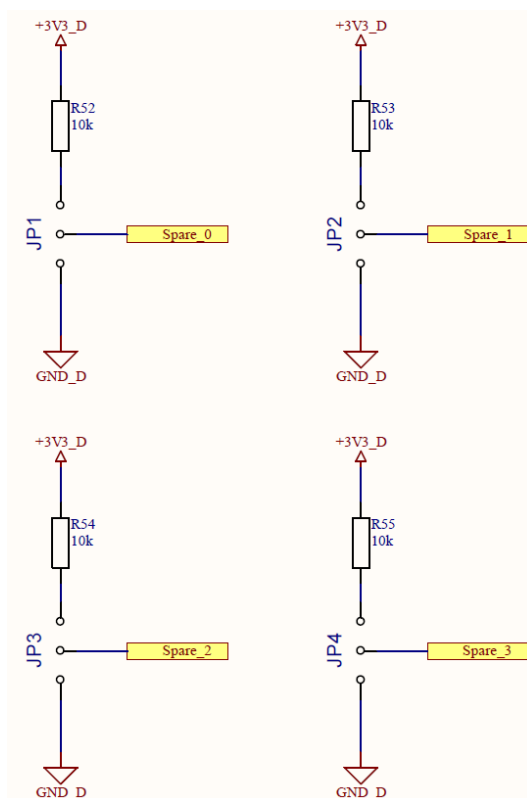


Figure 3.43 Jumper SMD de reserve

### 3.8 Schématique

La schématique complète se trouve à l'annexe [F](#) pour PCB FPGA et à l'annexe [E](#) pour le PCB Mezzanine.

### 3.9 Coûts de production

#### PCB FPGA

Prix de fabrication : **460 CHF** par PCB

#### PCB Mezzanine

Prix de fabrication : **285.10 CHF** par PCB

Les fichiers de commande des deux PCB se trouvent à l'annexe [C](#).

### 3.10 PCB

#### 3.10.1 FPGA Board

Sur la figure [3.44](#), se trouve le PCB FPGA. En facade (à gauche de la figure), sont placés : un connecteur Ethernet, un connecteur de programmation pour la [FPGA](#) JTAG ainsi qu'un connecteur USB-C assurant la communication série avec la [FPGA](#). Au centre du PCB, sur les extrémités, se trouvent deux connecteurs Mezzanine 2x25 pins. Ces connecteurs permettent d'y «plugger» le PCB Mezzanine. Au fond du PCB (à droite), se situe le connecteur VME qui permet de se connecter sur le POETIC.

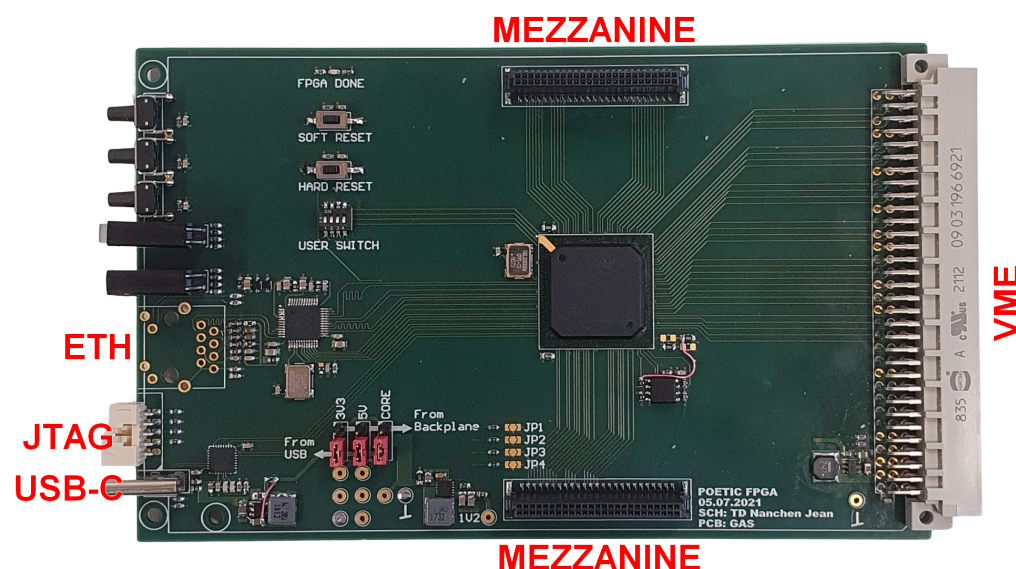


Figure 3.44 PCB FPGA

### 3.10.2 PCB Mezzanine

Sur la figure 3.45 se trouve le PCB Mezzanine. Sur la gauche de cette figure, sont disposés 8 connecteurs SMA distribuant une tension analogique. Deux connecteurs 2x10 pins situés au sommet de la carte accueillent les paires différentielles qui sont échantillonnées et quantifiées par les ADC. En bas du PCB, sont situés deux connecteurs, un 2x5 pins pour le SPI LVDS et un connecteur 2x9 pins pour les entrées-sorties SPARE. À l'arrière de cette carte se trouvent deux connecteurs mezzanine 2x25 pins. Ces derniers permettent à la carte Mezzanine de venir se «plugger» sur le PCB FPGA.

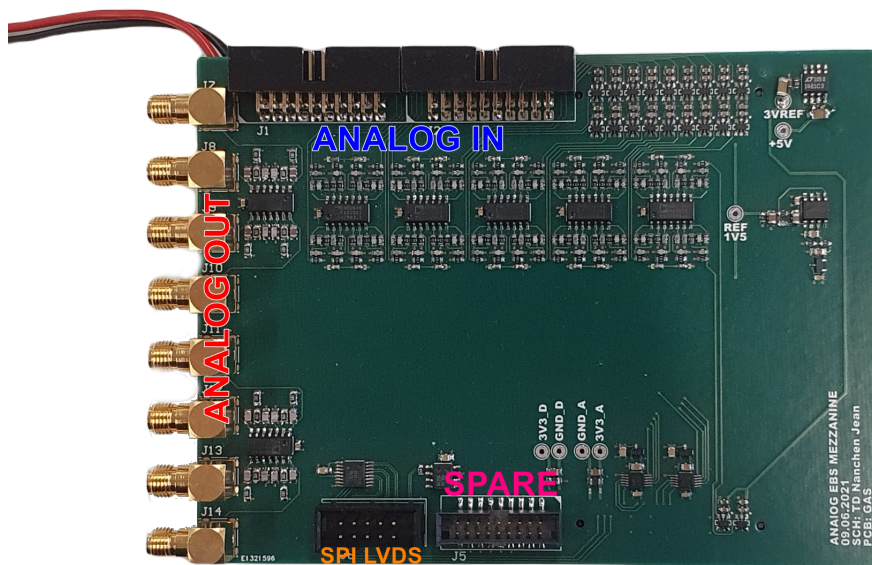


Figure 3.45 *PCB Mezzanine*

### 3.10.3 Spécificités du montage

## PCB Mezzanine

- Lors du montage du PCB Mezzanine, aucun convertisseur D/A 12 bits (DAC124S085) n'étaient disponibles. Il a été temporairement remplacé par un convertisseur de même famille, mais avec une quantification de 8 bits (DAC084S085).
- Les convertisseurs A/D sur le PCB Mezzanine ont été commandés au mauvais format. Ils ont tout de même pu être soudés.

## PCB FPGA

- Les condensateurs de découplage de la **FPGA** ne sont pas des X7R. Les 100nF ont été remplacés par des 47nF.
- Les ferrites ont été remplacées par des résistances de 0 Ohm.

### 3.10.4 Routage

Le routage a été réalisé par Steve Gallay.

### 3.10.5 Assemblage

Sur la figure 3.46 se trouve le module FPGA Poetic, assemblé. En haut se trouve le PCB Mezzanine, en bas, se trouve le PCB FPGA. La liaison entre les deux PCB est assurée par deux connecteurs SMC 50 pôles de la marque Erni.

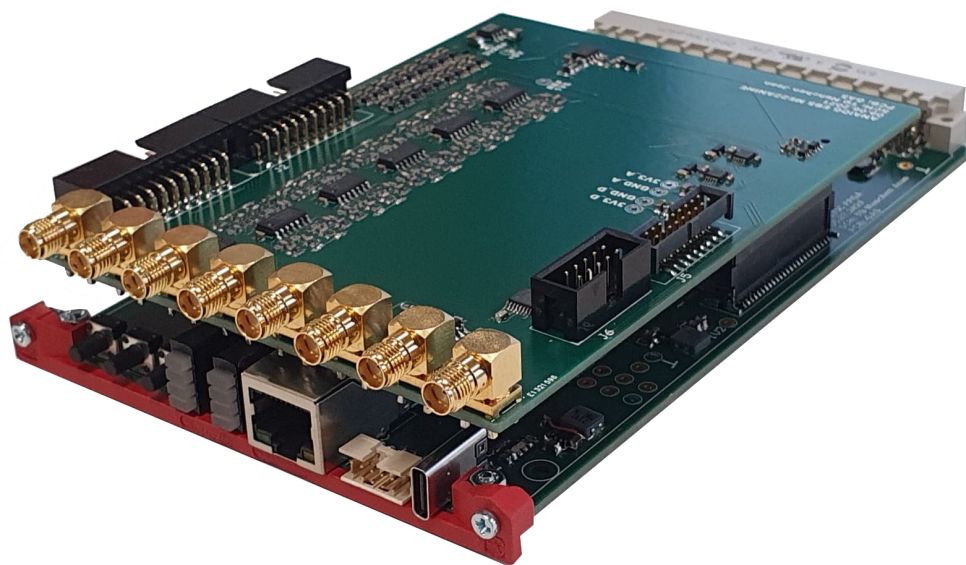


Figure 3.46 Assemblage du PCB FPGA et du PCB Mezzanine

## 3.11 Erreurs hardware et modifications effectuées

Lors de la mise en service de la carte PCB FPGA, plusieurs erreurs ont été observées.


### FLASH

La flash sur la première version du PCB n'était pas correctement reliée à la [FPGA](#). Il est donc impossible de l'utiliser pour stocker le programme de la [FPGA](#). Le signal de clock ainsi que le chip select ont été déplacés lors du routage. Ce problème a été corrigé sur la deuxième version du PCB, mais n'a pas pu être résolu à l'aide de fils de wrapping.

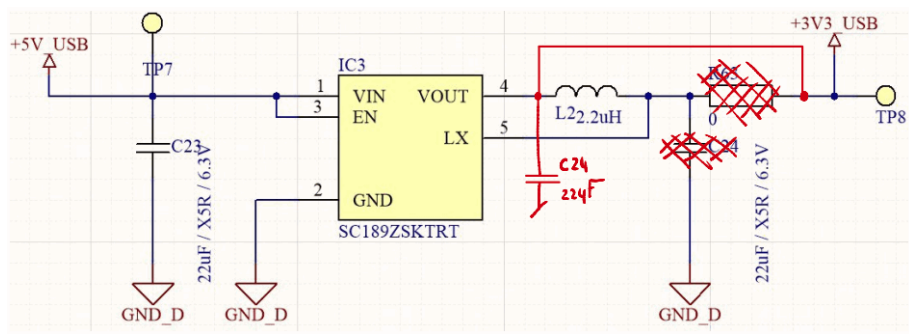
### Convertisseur buck 3V3 USB

Deux pins du convertisseur buck abaissant la tension de l'[USB](#) (IC3) ont été inversées. Cette erreur a été corrigée sur le PCB et la schématique a été mise à jour sur la deuxième version.





(a) Modifications sur la schématique

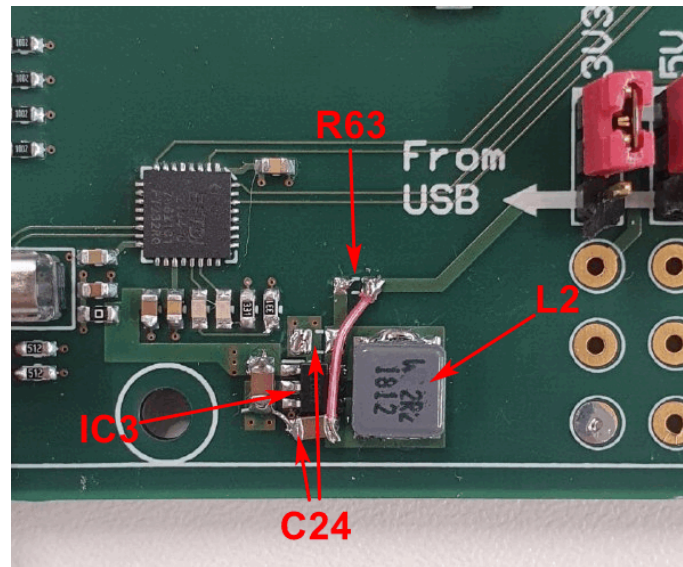

(b) Modifications sur le PCB

Figure 3.47 Modification effectuée sur le buck (V1.0)

### 3.12 Face avant

Une face avant a été dessinée pour le module Poetic FPGA. Elle est visible à l'annexe [Q](#). Cette face avant n'a pas pu être gravée dû au déménagement de la HES-SO au Campus Energypolis.





## 4 | Architecture software

### 4.1 Structure

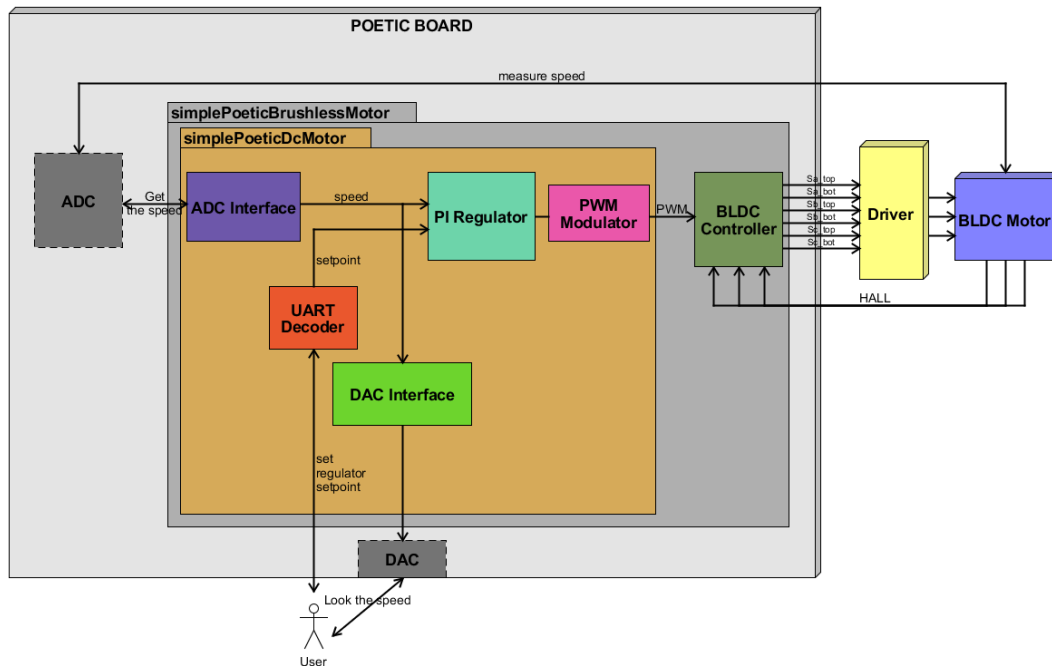


Figure 4.1 Schéma bloc de l'architecture

Une architecture, pouvant réguler deux types de moteurs, a été réalisée durant ce travail de diplôme. Un schéma bloc est disponible à la figure 4.1. À l'intérieur de cette architecture sont situées plusieurs interfaces. Elles permettent de communiquer avec les différents périphériques du PCB Mezzanine et du PCB FPGA. Un régulateur PI permet d'effectuer une régulation en boucle fermée (ici d'une vitesse). Un modulateur effectue une modulation PWM, celle-ci est envoyée sur le moteur par l'intermédiaire d'un «BLDC Controller». Ce bloc dispose d'une logique qui alimente les bonnes bobines au bon moment en fonction de la position du rotor (fourni par les capteurs HALL). Cette architecture a été implémentée en VHDL à l'aide de HDL designer.

### 4.2 ADC

Cette partie s'intéresse à la partie communication entre les convertisseurs analogiques digitaux et la FPGA. Une interface pour le convertisseur ADS7886 ainsi qu'un modèle du convertisseur ADS7886 a été implémenté. Cela permet de simuler la conversion A/D. Le détail sur la communication série entre le convertisseur et son maître se trouve sur le diagramme de temps de la figure 4.2. Lorsque le chip select (CS\_n) est mis à 0, le convertisseur analogique digital lance la conversion. Quatre flancs montants de clock SCLK plus tard, le convertisseur envoie les 12 bits de la conversion en série sur le signal SDO.

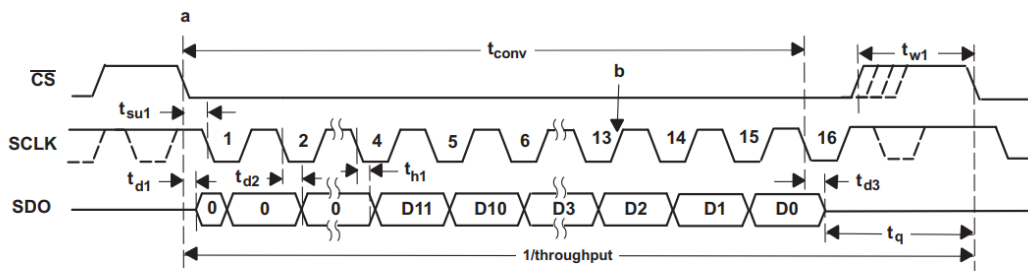


Figure 1. Interface Timing Diagram

Figure 4.2 Diagramme de temps de l'interface série du ADS7886[7]

### 4.2.1 Interface pour les ADC

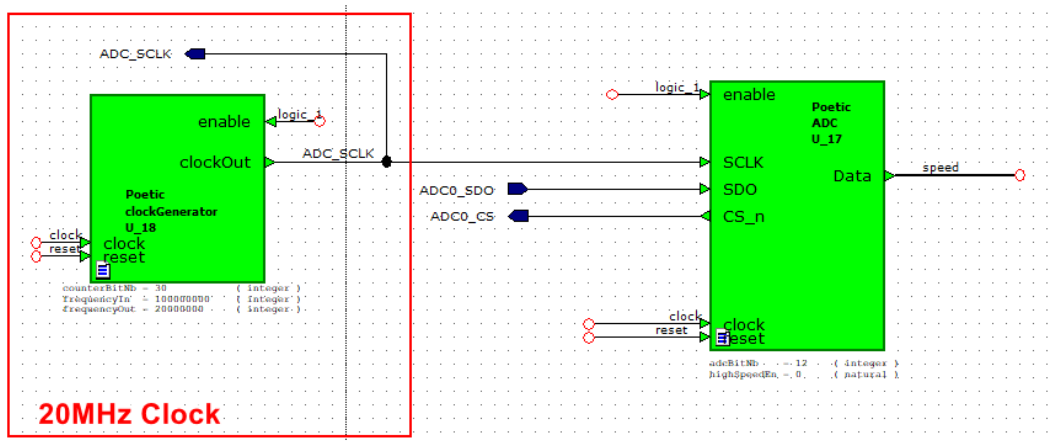


Figure 4.3 Interface pour l'ADS7886 & clock de 20MHz

Un bloc «ADC» a été implémenté dans le design (visible sur la figure 4.3). Il a permis de communiquer avec un convertisseur analogique digital qui se situe sur le PCB Mezzanine ou avec son modèle. Il fonctionne à l'aide d'une machine d'état qui progresse grâce au clock de la [FPGA](#). Elle est synchronisée au signal de clock «SCLK» de 20MHz (fourni par un clock divider) qui est aussi envoyé sur tous les convertisseurs A/D. Les données série sont reçues sur l'entrée «SDO». Elles sont ensuite désérialisées et mises sur le bus de sortie 12 bits, qui se nomme «Data». Une entrée «enable» permet de lancer les conversions sur le convertisseur A/D. Le code [VHDL](#) se trouve à l'annexe [G](#).

### 4.2.2 Modèle des ADC

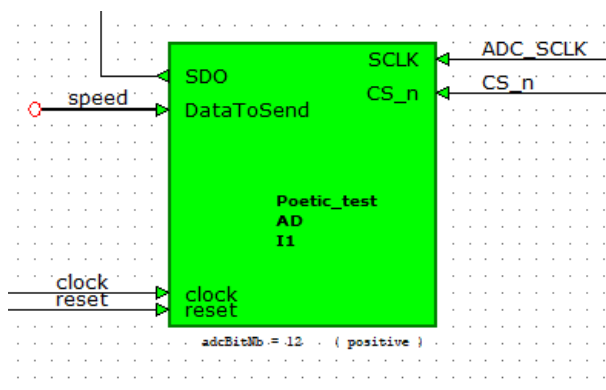


Figure 4.4 Modèle simulant le convertisseur A/D ADS7886

Sur la figure 4.4, se trouve le modèle du convertisseur analogique digital ADS7886, implémenté sur le PCB Mezzanine. Il permet de reproduire à l'identique l'ADS7886. Il transmet la valeur de son bus d'entrée 12 bits en série sur sa sortie SDO. Le code VHDL se trouve à l'annexe H.

### 4.2.3 Simulation

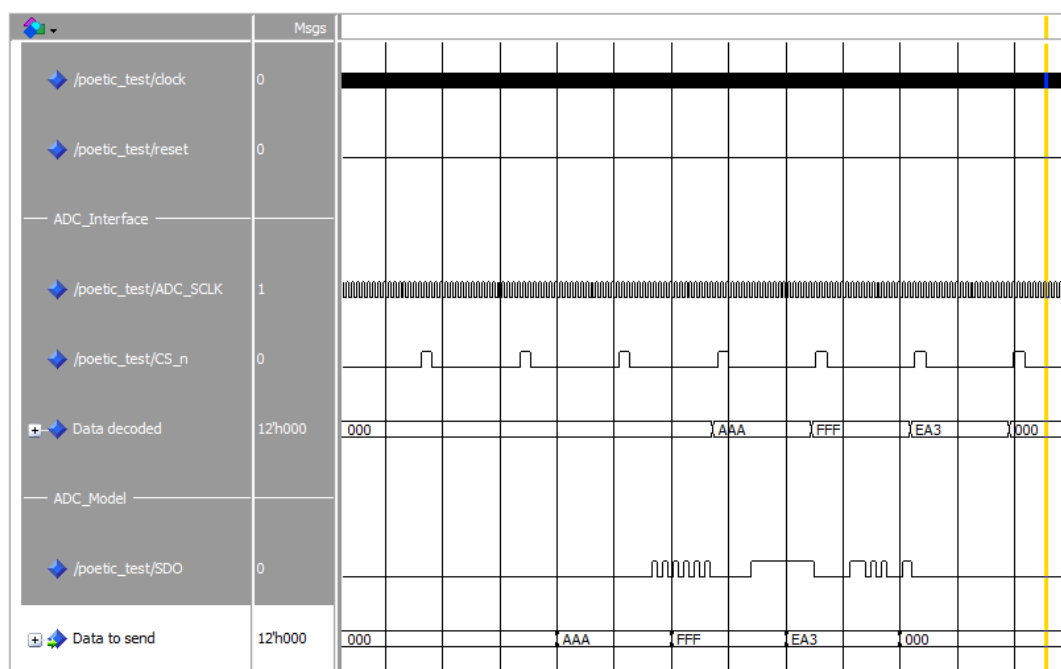


Figure 4.5 Simulation de l'interface de l'ADC et du modèle de l'ADC

Sur la simulation à la figure 4.5 se trouve la communication entre le modèle et l'interface du convertisseur A/D ADS7886. Le modèle qui envoie successivement 0xAAA, 0xFF, 0xEA3 ainsi que 0x000 sur sa sortie SDO (valeurs se trouvant sur le bus «Data to send»). Les données sont envoyées lorsque l'interface lui envoie un flanc descendant

sur son entrée chip select (CS\_n). L'interface quant à elle, dé-séréalise les données transmises sur le signal série SDO et l'affiche sur la sortie qui se nomme «Data decoded».

### 4.3 DAC

Cette section introduit la communication avec les convertisseurs digitaux analogiques DAC124S085 et DAC084S085 (voir section 3.10.3). Sur la figure 4.6, se trouve un diagramme de temps qui montre la communication série avec la famille de convertisseur D/A DACXX4S085 et son maître. Le maître envoie un flanc descendant sur la ligne «SYNC\_n», et ensuite transmet en série un paquet 16 bits sur l'entrée «DIN» du convertisseur D/A. Le contenu de ce paquet est visible sur la figure 4.7 pour le convertisseur 12 bits et sur la figure 4.8 pour le convertisseur 8 bits. Le paquet se compose donc de 4 bits de configurations, ainsi que N bits à transmettre (dépendant du modèle de convertisseur). La configuration A1-A0 permet de sélectionner une des quatre sorties du convertisseur digital analogique. L'autre configuration, OP1-OP2, sur deux bits, permet de sélectionner le mode d'écriture. Par exemple, il est possible d'écrire dans les quatre registres de sorties, et d'actualiser les sorties à la fin de ces écritures. Cela permet de synchroniser les quatre canaux. Une fois cette trame de 16 bits envoyée, le maître doit remettre à 1 le signal «SYNC\_n». 4.7.

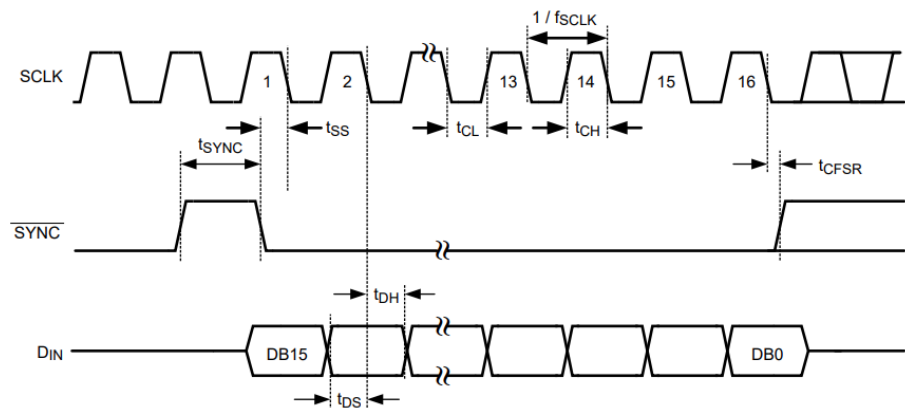


Figure 4.6 Diagramme de temps de l'interface série du DACXX4S085[16]

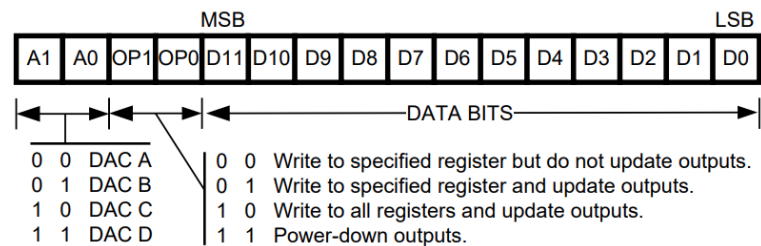


Figure 4.7 Paquet 16 bits envoyé au convertisseur D/A 12 bits DAC124S085[16]

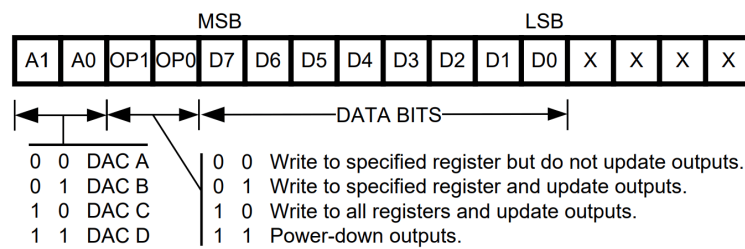


Figure 4.8 Paquet 16 bits envoyé au convertisseur D/A 8 bits DAC084S085[17]

### 4.3.1 Interface pour les DAC

Sur la figure 4.9, se trouve l'interface du convertisseur digital analogique avec son générateur de clock 40MHz. Il est important de noter que l'interface DAC est configurée pour discuter avec un DAC 8 bits (voir chapitre 3.10.3). Si le DAC à une quantification de 12 bits, il suffit de modifier sa constante «dacBitNb». Dans le carré bleu se trouvent les quatre bits de configurations. Des signaux logiques 0 et 1 configurent le convertisseur pour envoyer sur toutes les sorties et rafraîchir les sorties à chaque envoi, voir la figure 4.7 qui parle du paquet 16 bits contenant les quatre bits de configurations. Une entrée «send» permet d'activer l'envoi ou non. Cette interface concatène donc l'entrée «data» qui est un bus 8 bits qui contient les données à envoyer, «dacSel» qui est un bus 2 bits contenant les bits de configurations A1-A0 ainsi que «mode» qui est un bus 2 bits contenant le bits de configurations OP1-OP0. Cette trame 16 bits est envoyée en série sur la sortie «Dout» cadencée par le clock «SCLK». L'interface génère aussi le flanc descendant sur le signal «Sync\_n» avant l'envoi de la trame 16 bits. Le code VHDL se trouve à l'annexe I.

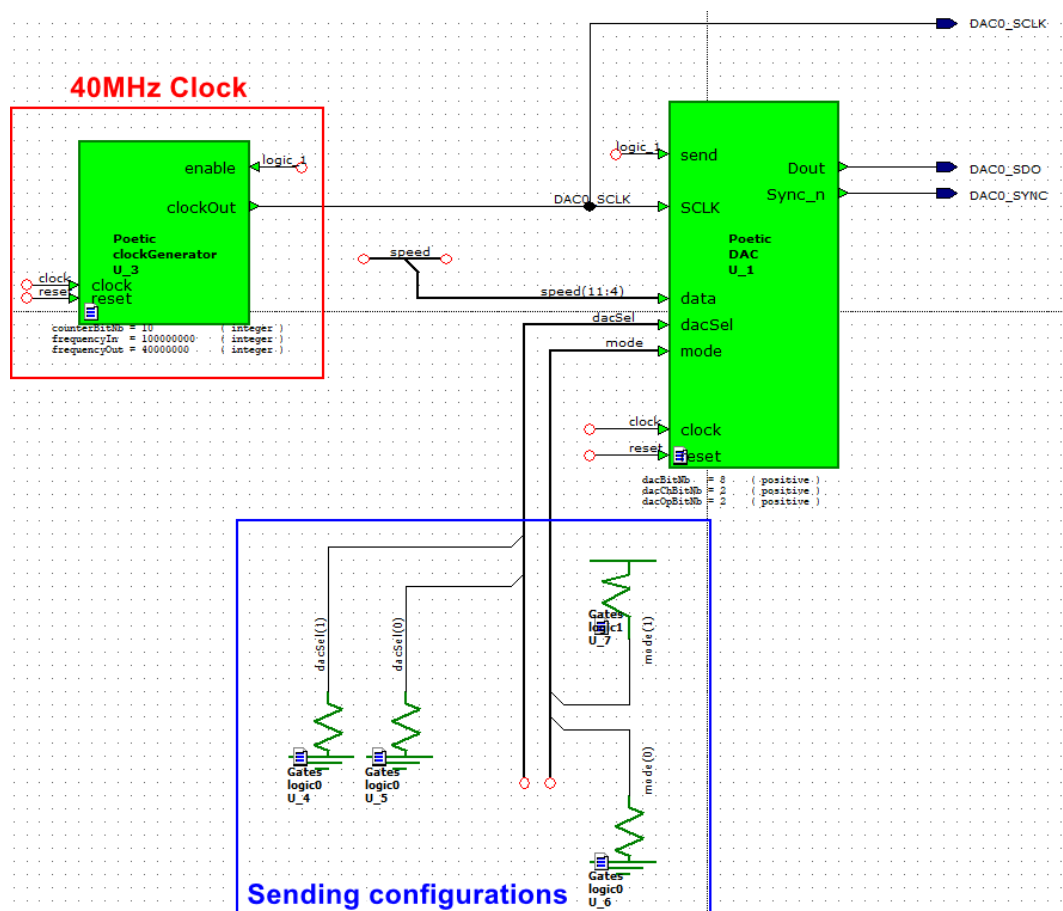


Figure 4.9 Interface DAC avec son clock de 40MHz et ses bits de configurations

## 4.3.2 Simulation

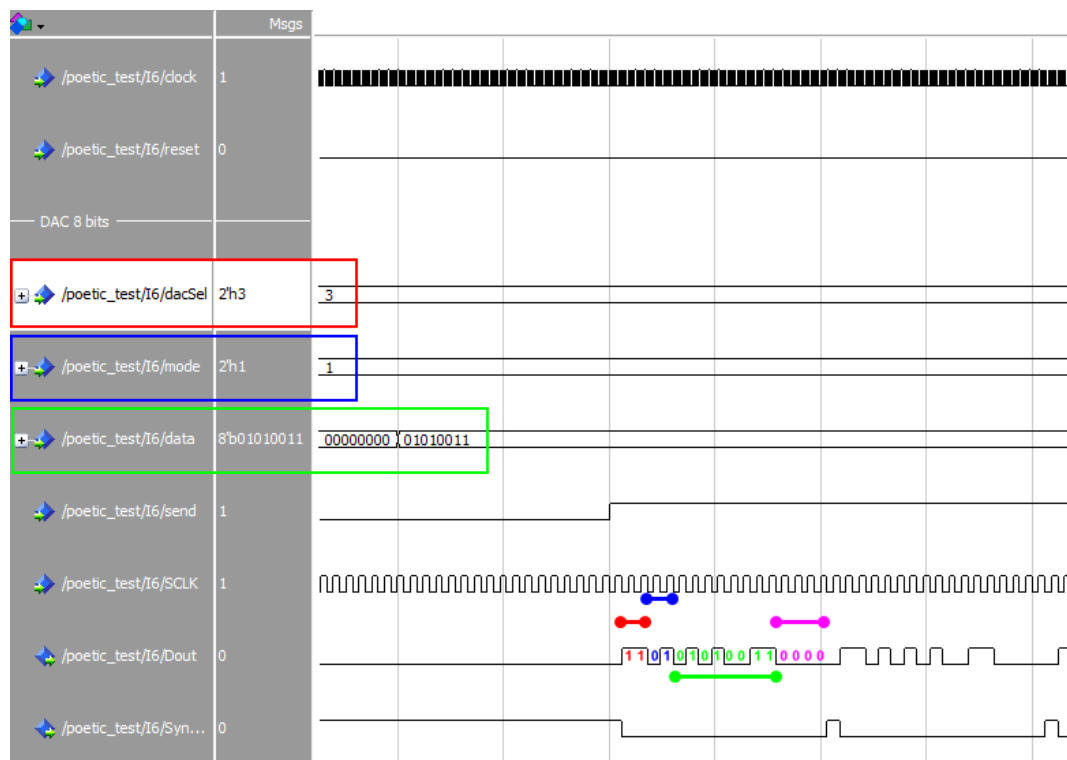


Figure 4.10 Simulation de l'interface DAC (8 bits)

Sur la figure 4.10, est simulé le bloc d'interface DAC 8 bits. On y observe l'envoi successif sur la sortie «Dout» des quatre bits de configurations «dacSel» et «mode» suivi des 8 bits de données, puis pour finir de quatre zéros pour remplir le paquet 16 bits (car il s'agit d'une interface pour un DAC 8 bits, voir la figure 4.8 et le chapitre 3.10.3).

## 4.4 Régulation & modulateur PWM

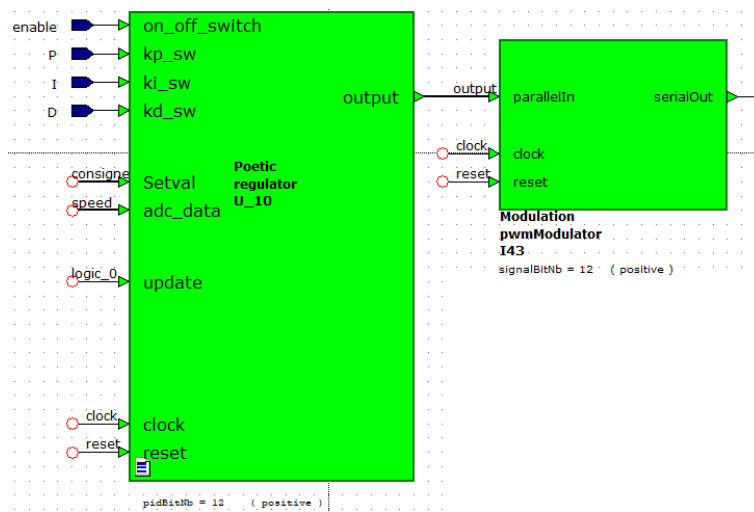


Figure 4.11 Regulateur PI, modulateur PWM et un contrôleur *BLDC* pour un moteur brushless DC (*BLDC*)

Un régulateur PI a été implémenté dans ce design. Celui-ci, visible à la figure 4.11, permet l'asservissement d'une boucle de régulation. Il reçoit en entrée une consigne de vitesse sur son bus «Setval» ainsi que la vitesse mesurée sur le bus d'entrée «adc\_data». Le signal de commande est ensuite envoyé sur la sortie «output» et est transformé en *PWM* par un modulateur *PWM*. La *PWM* générée par le modulateur a une résolution de 12 bits. Avec un quartz cadencant la *FPGA* à 100MHz ainsi qu'une résolution de 12 bits, la fréquence de la *PWM* équivaut à 24.4KHz. Le code du régulateur PI se trouve à l'annexe J.

## 4.5 Modèle moteur DC

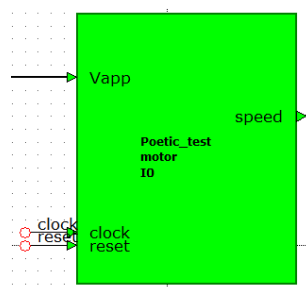


Figure 4.12 Modèle simulant un moteur DC

Pour pouvoir simuler une régulation en boucle fermée d'un moteur, un modèle d'un moteur DC a été implémenté (voir la figure 4.12). Ce bloc reçoit en entrée, sur un bus 12 bits, une «tension». En sortie se trouve la vitesse du moteur encodée sur un bus 12 bits.



### 4.5.1 Simulation

Sur la figure 4.13, un saut indiciel sur l'entrée «Vapp» du moteur a été simulé. Il est possible d'observer la courbe d'accélération du modèle ainsi que la courbe de décélération.

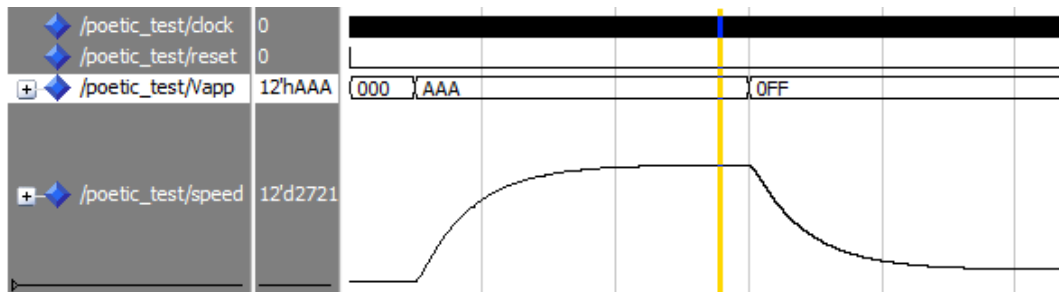


Figure 4.13 Saut indiciel sur le modèle du moteur DC

## 4.6 Générateur de clock

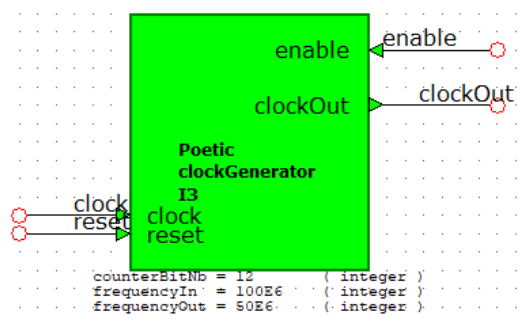


Figure 4.14 Générateur de clock à 50MHz

Le bloc visible à la figure 4.14, permet de générer un signal clock à une fréquence voulue à partir du clock de 100MHz qui cadence la FPGA. La fréquence de sortie est définie grâce aux paramètres génériques du bloc. Ce bloc permet de fournir un signal clock à 40MHz aux DAC ainsi qu'un clock de 20MHz aux ADC. Le code VHDL se trouve à l'annexe L.

### 4.6.1 Simulation

Dans la simulation visible à la figure 4.15, le clock qui cadence la FPGA a été divisé par deux. Le signal «clockOut» a donc bien une fréquence de 50MHz.

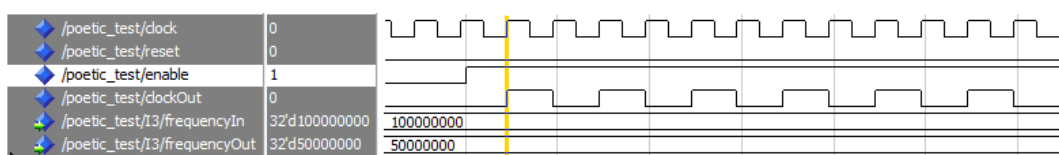


Figure 4.15 Simulation du générateur de clock

## 4.7 Définir une consigne à travers l'UART

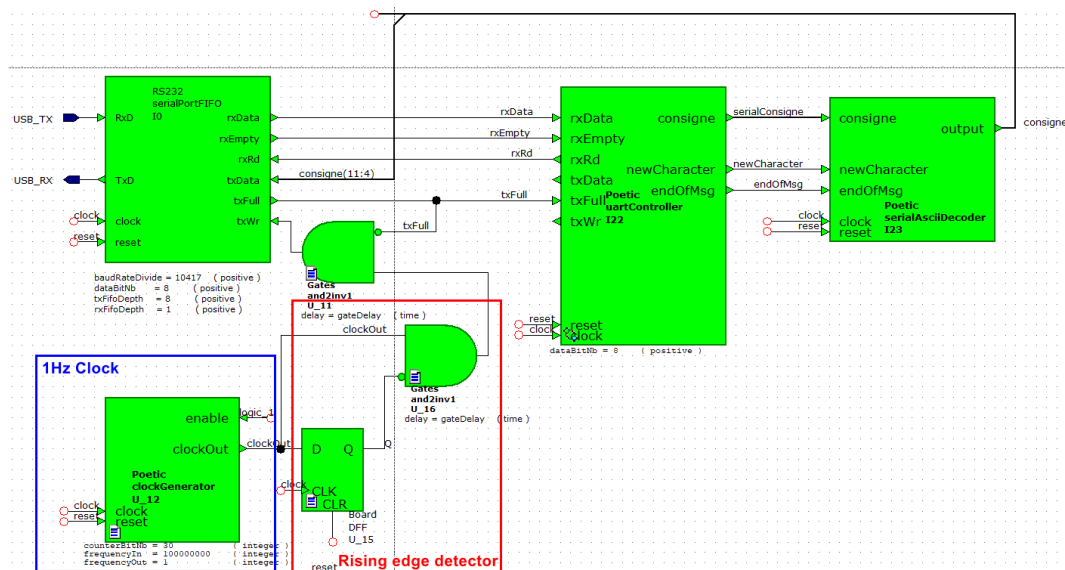


Figure 4.16 UART, avec son contrôleur et son décodeur

Grâce à l'architecture visible sur la figure 4.16, l'utilisateur peut changer / définir la consigne du régulateur. La consigne doit être empaquetée dans un paquet visible sur le tableau 4.1. Le caractère «S» au début du paquet indique que l'utilisateur souhaite changer de consigne, les données sont ensuite envoyées à la suite. Un «e» indique que la transmission est terminée. Une fois le paquet envoyé via **UART**, la consigne est automatiquement mise à jour en sortie. Les 8 bits de poids fort de la consigne sont envoyés sur l'**UART**.

Commande	Données				Fin de transmission
S	2	7	3	0	e

Table 4.1 Paquet pour définir une consigne de 2730

### 4.7.1 Interface UART série

Un bloc «serialPortFIFO» de la librairie RS232 a été utilisé. Il permet de dé-sérialiser sur le bus «rxData» les données arrivant de l'entrée «RxD». Il permet aussi de sérialiser les données sur «txData» à envoyer sur «TxD». «rxData» et «txData» pointent tous les deux sur une **FIFO**. Des signaux logiques indiquent l'état des FIFO. Si une donnée est disponible dans la **FIFO** «rxData», «rxEmpty» passe à 0. Pour vider la **FIFO**, il suffit de mettre à 1 le signal «rxRd». De même pour la **FIFO** «txData», une pulsation sur le signal logique «txWr» permet l'envoi du contenu se trouvant sur le bus «txData». Le signal logique «txFull» passe à 1 lorsque la **FIFO** d'envoi est pleine. 4.17.

### 4.7.2 Contrôleur

Le contrôleur «uartController» lit le contenu de la **FIFO** «serialPortFIFO». Quand un caractère de commande est envoyé, par exemple le caractère «S» (voir le tableau 4.1), le contrôleur envoie les futures données au bloc «serialAsciiDecoder». À chaque nou-

## 4.7. Définir une consigne à travers l'UART

veau caractère, une pulsation d'une largeur de clock est envoyée sur le signal logique «newCharacter». Le contrôleur attend la réception du caractère de fin de transmission, en l'occurrence le caractère «e», pour envoyer une pulsation sur le signal logique «endOfMsg». Le code VHDL du contrôleur se trouve à l'annexe M,

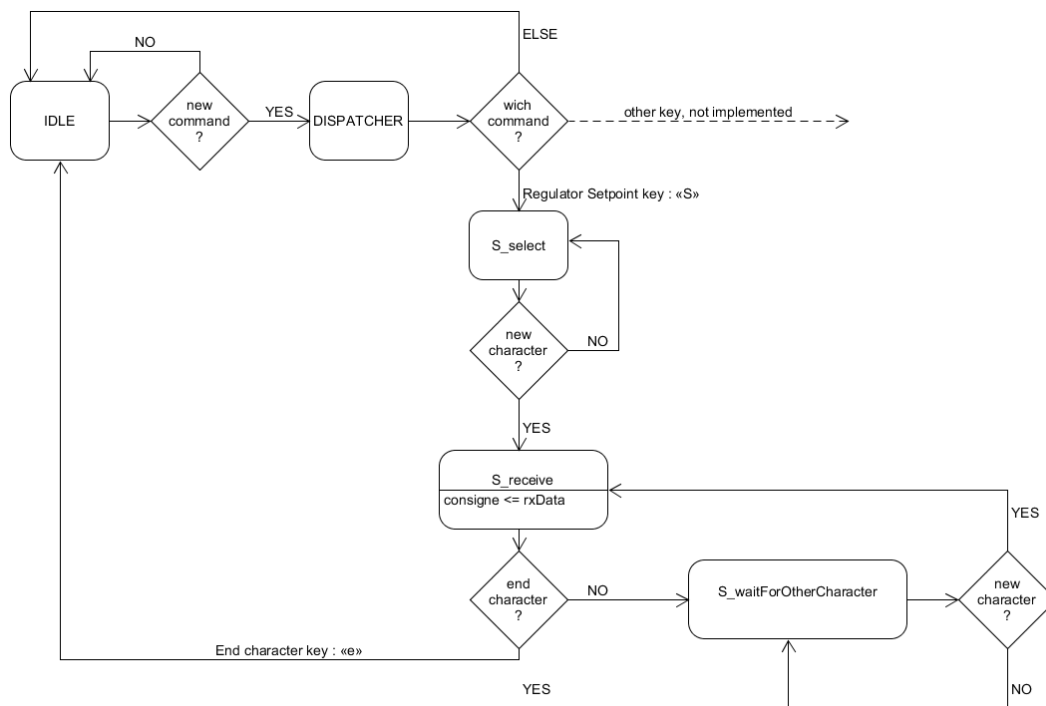


Figure 4.17 State machine du bloc «uartController»

### 4.7.3 ASCII série vers bus parallèle

Le bloc «serialAsciiDecoder», dé-séréalise et décode une succession de chiffres ASCII lui étant envoyé. Il a besoin de savoir la présence d'un nouveau caractère avec l'entrée «newCharacter» ainsi que de la fin du message avec l'entrée logique «endOfMsg». Ces deux signaux de contrôles sont fournis par le contrôleur. Le code VHDL du décodeur se trouve à l'annexe N.

### 4.7.4 Simulation

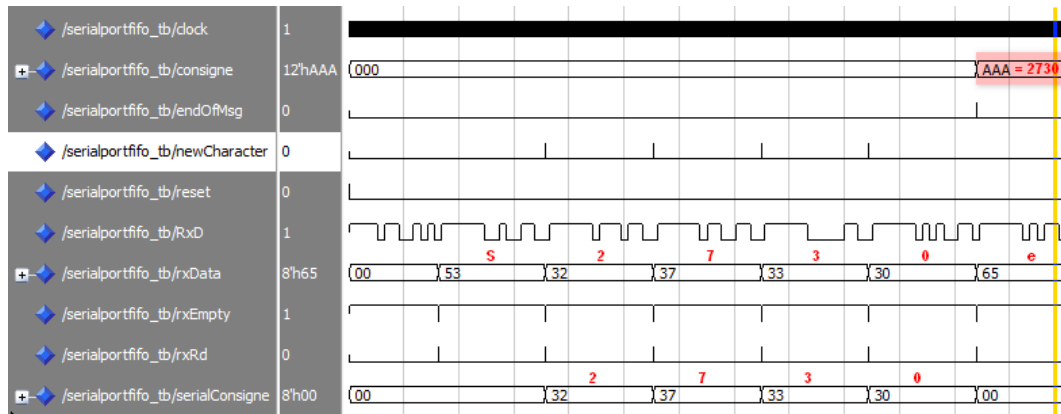


Figure 4.18 Envoi de «S2730e» sur le port UART, pour définir la consigne à 2730

Un simulation à la figure 4.18 permet d'illustrer l'envoi de «S2730e» à travers le port [UART](#) (depuis le PC). À la sortie du bloc «serialAsciiDecoder», sur le bus «consigne», se trouve 0xAAA (hexadécimal), soit 2730 en décimal.

## 4.8 BLDC Controller

### 4.8.1 Pilotage d'un moteur BLDC

En règle générale, le pilotage d'un moteur brushless DC s'effectue à l'aide de trois ponts de MOSFET (voir figure 4.19). Les ponts sont pilotés par des [PWM](#) car cette modulation offre un contrôle précis de la vitesse et du couple du moteur. Il existe 3 schémas de commutation, la commutation trapézoïdale, la commutation sinusoïdale et la commutation «field-oriented».

La commutation trapézoïdale est la plus simple d'utilisation, car il s'agit, à chaque étape, d'alimenter deux bobines et laisser l'autre «flotter». Cette méthode a pour inconvénient de produire des ondulations de couple à basse vitesse[18].

La commutation sinusoïdale consiste à alimenter les trois bobines continuellement, avec des sinus (modulés par des [PWM](#)) déphasés à 120°. Cette commutation est bien plus «douce» et «ronde» car elle ne produit presque aucune ondulation de couple[18].

La commutation «field-oriented» est la plus complexe de toutes. Selon l'article «Field Oriented Control[19]», ce schéma de commutation consiste à faire en sorte que l'aimant du rotor soit toujours à 90° du champ magnétique en mesurant le courant qui passe dans ses bobines. En effet, le champ magnétique induit dépend du courant qui traverse la bobine, et non de la tension. Il y a donc un petit déphasage entre la tension et le courant. C'est ce phénomène qui est corrigé avec ce style de commutation.

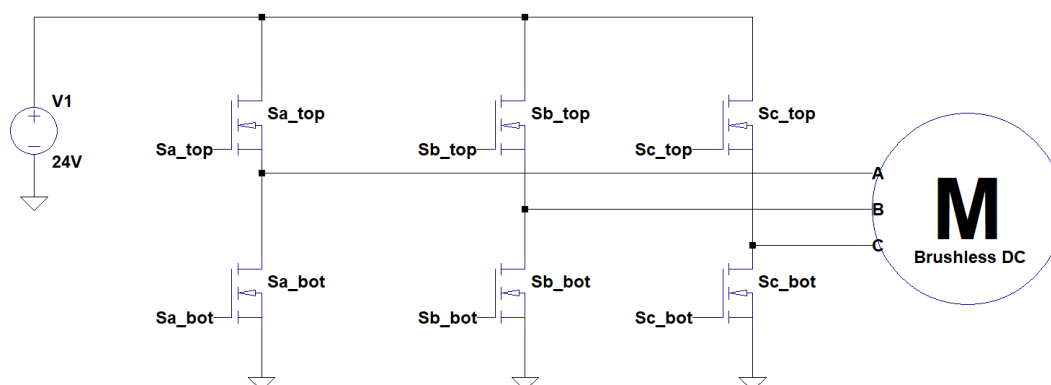


Figure 4.19 Trois paires de MOSFET pilotant un moteur brushless DC

### 4.8.2 Schéma trapézoïdal

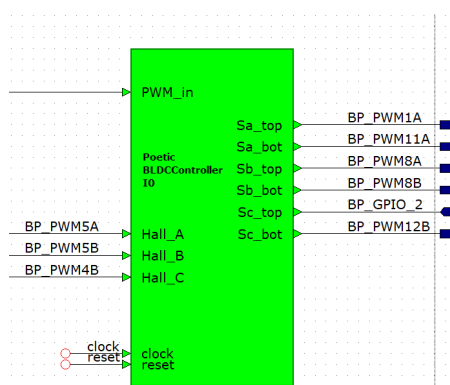


Figure 4.20 Bloc logique «BLDCController» caractérisant le schéma de commutation trapézoïdale

Dans ce travail de diplôme, une commutation trapézoïdale a été implémentée (la commutation sinusoïdale a été implémentée, mais n'a pas été testée). Avec l'aide de l'article «How to Power and Control Brushless DC Motors[18]», le schéma de la commutation trapézoïdale a pu être défini (voir le tableau 4.2). Le bloc «BLDCController», visible à la figure 4.20, est un bloc purement combinatoire. En fonction du code hall fourni par le moteur, la PWM est dirigée sur le bon MOSFET. Son code VHDL se trouve en annexe O.

Hall Code (ABC)	001	101	100	110	010	011
Sa_top	1	1	0	0	0	0
Sa_bot	0	0	0	1	1	0
Sb_top	0	0	1	1	0	0
Sb_bot	1	0	0	0	0	1
Sc_top	0	0	0	0	1	1
Sc_bot	0	1	1	0	0	0

Table 4.2 Schéma de commutation trapézoïdale

## 4.9 Régulation d'un moteur DC

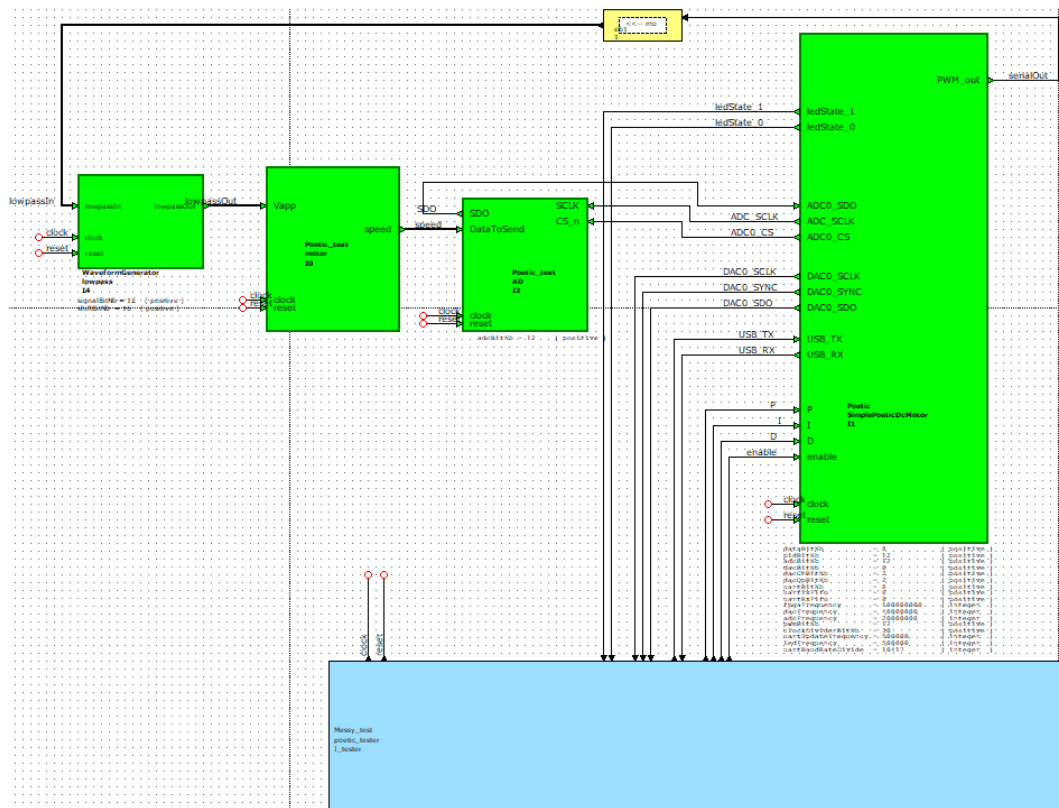


Figure 4.21 Banc de test d'une régulation d'un moteur DC

Dans le banc de test visible à la figure 4.21, se trouve une régulation de vitesse à boucle fermée d'un moteur DC. La PWM en sortie du bloc régulateur «simplePoeticDcMotor» est filtrée par le bloc «lowPassFilter». Il en résulte, une valeur «analogique» codée sur un bus 12 bits. Cette valeur est donc appliquée au modèle «motor» (correspond par exemple à la tension appliquée sur le moteur). La vitesse (valeur sur 12 bits) est ensuite transmise au bloc de régulation «simplePoeticDcMotor» par l'intermédiaire du modèle du convertisseur A/D.

### 4.9.1 Simulation

Deux réponses indicielles ont été testées en simulation pour prouver le bon fonctionnement du régulateur.

Sur la figure 4.22, se trouve une réponse indicielle. La consigne est mise à 0xF00. Dans un premier temps, un régulateur P asservit le système et celui-ci se stabilise avec une certaine erreur statique. Puis le facteur I est ajouté pour corriger l'erreur statique. On peut observer qu'au curseur jaune, le système a bien atteint la valeur de consigne qui est de 0xF00.

Sur la simulation se trouvant à la figure 4.23, un autre saut indiciel a été simulé, cette fois-ci avec un régulateur PI. La consigne a été fixée à 0xB00. On peut y voir le moteur se stabiliser à la valeur de consigne 0xB00.

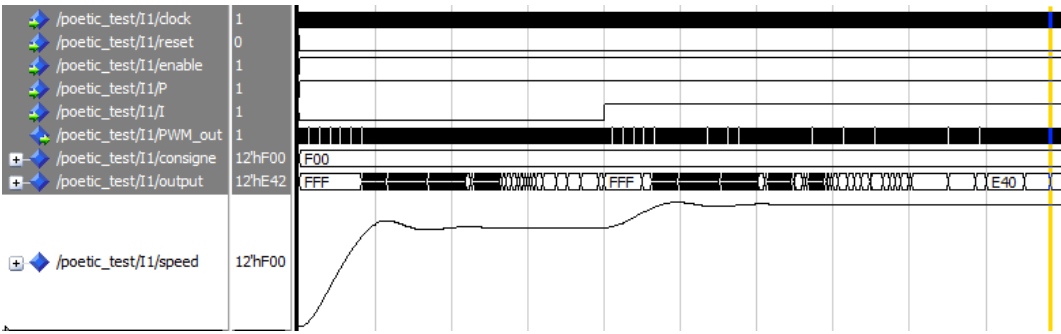


Figure 4.22 Réponse indicielle avec le régulateur P, puis activation du I qui corrige l'erreur statique

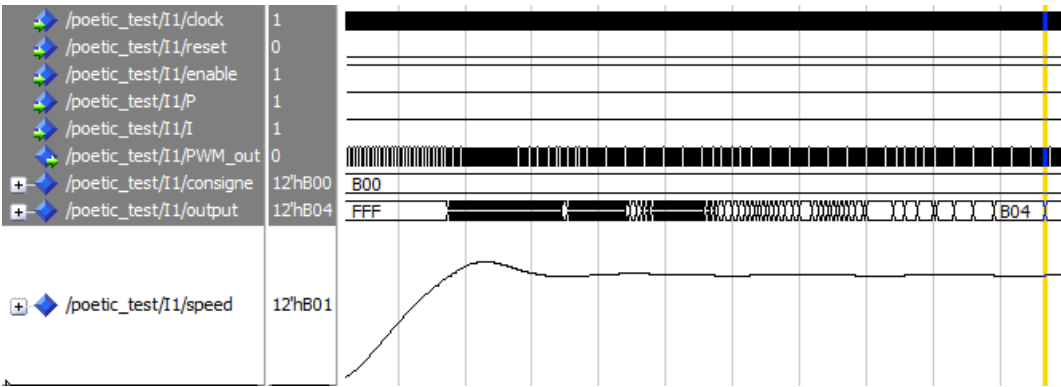


Figure 4.23 Réponse indicielle avec le régulateur PI





## 5 | Démonstrateur

### 5.1 Configuration du rack Poetic

La figure 5.1 illustre la structure mise en place pour effectuer la régulation d'un moteur BLDC à l'aide du simulateur HIL Typhoon. Le rack dispose au total de 4 modules. Le module Poetic FPGA, le module fibre, le module DI/DO ainsi que le module mesure. Le simulateur Typhoon lui, est connecté a deux modules; le module TYPHOON CIA pour les entrées sorties analogiques et le module TYPHOON CID pour les entrées sorties digitales. Ces deux modules permettent de relier le rack Poetic au simulateur HIL.

Les connexions entre le rack Poetic ainsi que le simulateur sont détaillées dans le schéma bloc qui se trouve à la figure 5.2. Les PWM sont envoyées au simulateur avec des fibres optiques. Les signaux des trois capteurs hall sont reçus par un câble interface 9 pins. La vitesse, analogique, est transmise au rack Poetic par un câble RJ-45.

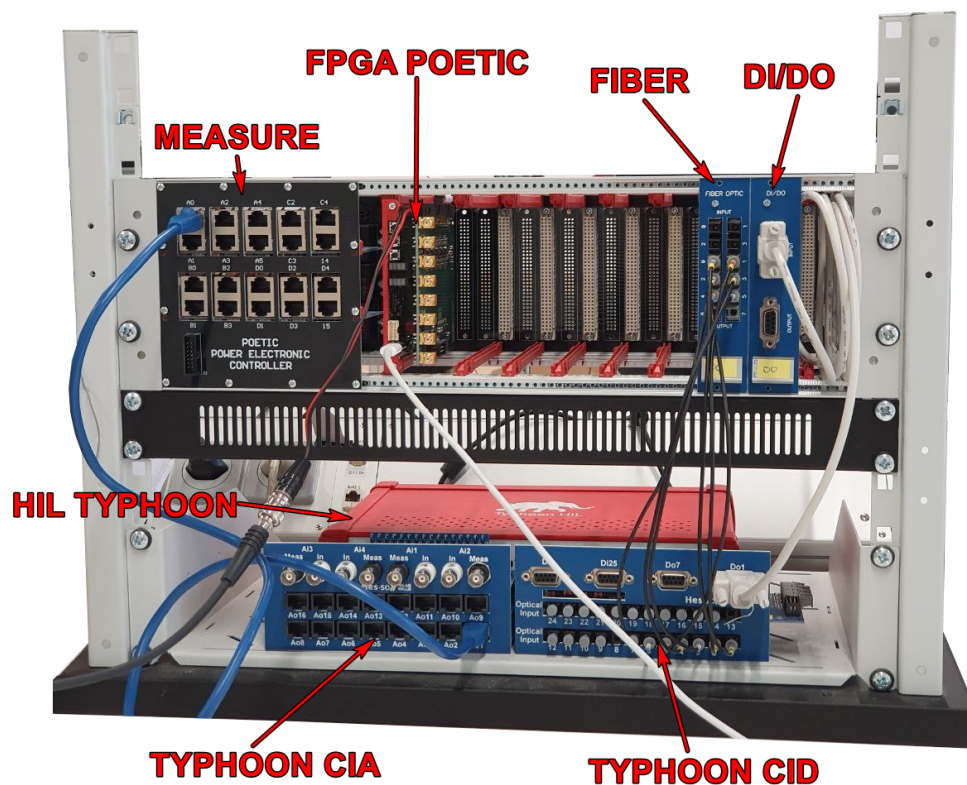


Figure 5.1 Photo du rack Poetic avec les modules nécessaires au démonstrateur

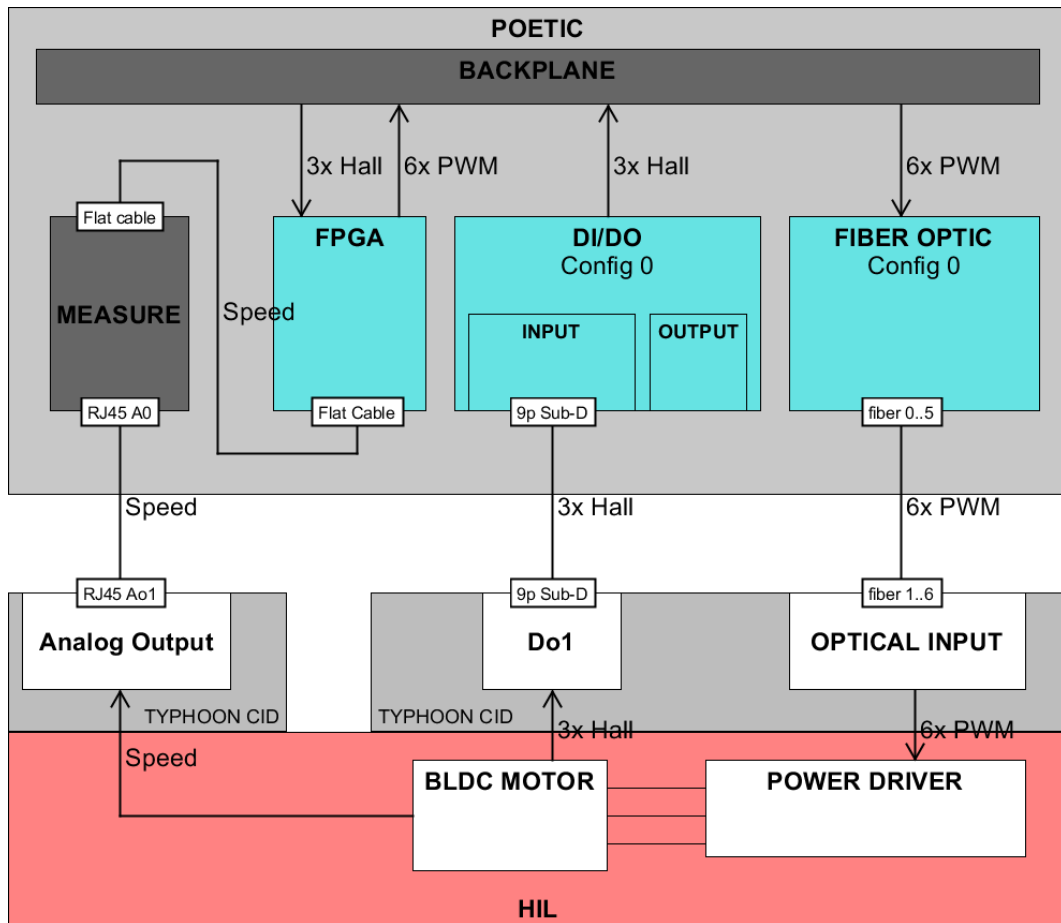


Figure 5.2 Schéma bloc du rack Poetic connecté au simulateur HIL pour la régulation d'un moteur BLDC

## 5.2 Schématique dans le simulateur Typhoon HIL

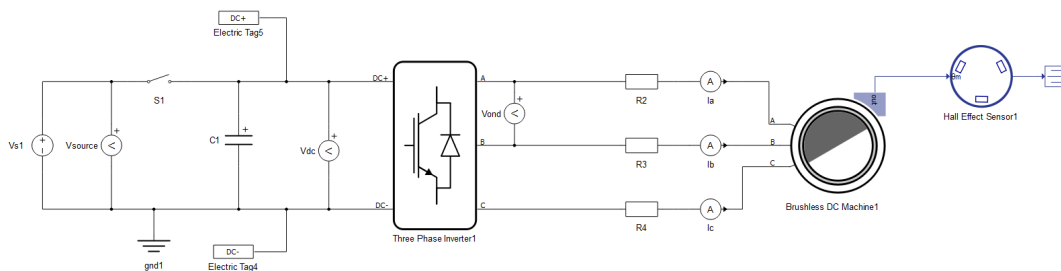


Figure 5.3 Schéma de l'électronique de puissance dans le simulateur HIL Typhoon

Sur la figure 5.3, se trouve le schéma de l'électronique de puissance à l'intérieur du simulateur HIL. Cette schématique est composée d'une alimentation, d'un driver contenant 3 pont de MOSFET pour piloter la puissance, un moteur brushless dc ainsi qu'un capteur Hall.

## 5.3 Simulation

Sur la figure 5.4, se trouvent trois oscillogrammes. En haut à gauche se trouvent les 6 signaux PWM envoyés par le module FPGA polarisant les MOSFET de l'étage de puissance. Ces PWM ont une fréquence de 25KHz (voir la section PWM en 5.3.2). Sur l'oscillogramme en bas à gauche, se trouvent les signaux sortant du capteur Hall. Sur l'oscillogramme en haut à droite, se trouve la vitesse. Elle est négative, car le schéma de commutation réalisé fait tourner le moteur dans le sens antihoraire. Pour palier à ce problème, il faudrait implémenter en plus, un schéma de commutation horaire, dans le bloc BLDC Controller (voir le chapitre 4.8). Le moteur tourne à la vitesse de 786.4 rad/s, ce qui correspond environ à la consigne de 790 rad/s envoyée au régulateur. Sur la simulation, il est possible d'ajouter un couple de charge en sortie du moteur pour pouvoir le «freiner».

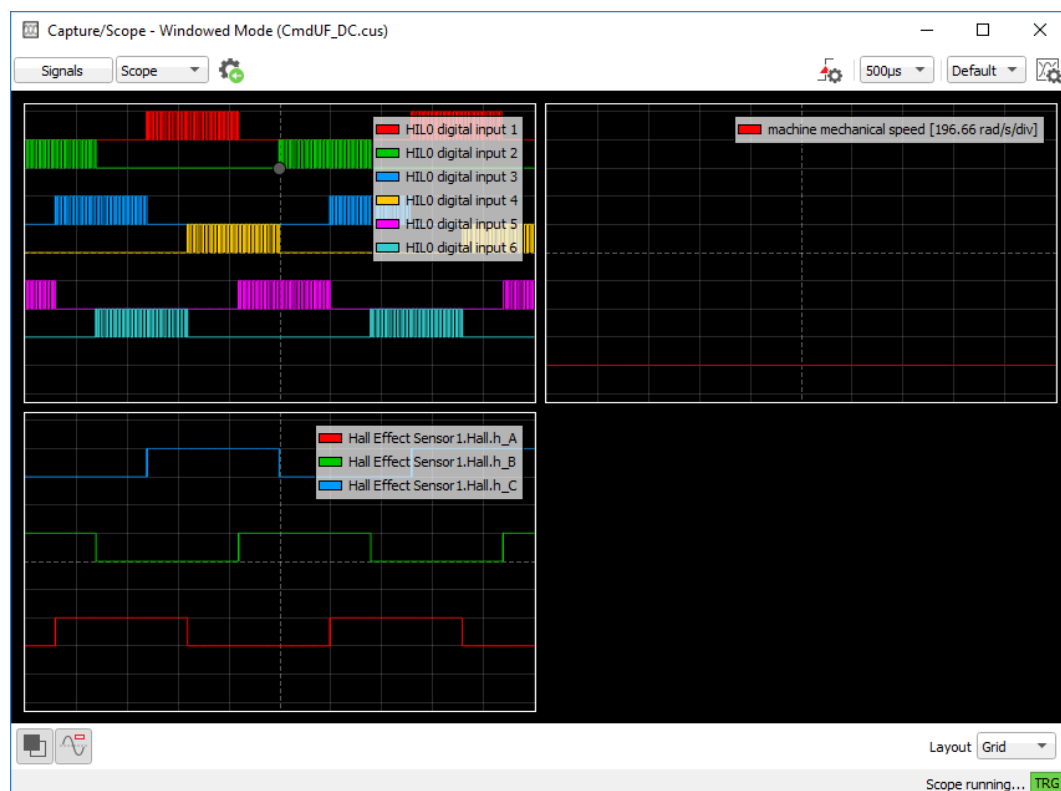


Figure 5.4 Visualisation des PWM entrantes, des encodeurs et de la vitesse du moteur sur le simulateur HIL

### 5.3.1 Réponse indicielle

Une réponse indicielle (saut de consigne) se trouve à la figure 5.5. On y observe l'oscillogramme représentant la vitesse du moteur en fonction du temps. La vitesse se stabilise à la valeur de consigne choisie par l'utilisateur (700 rad/s).

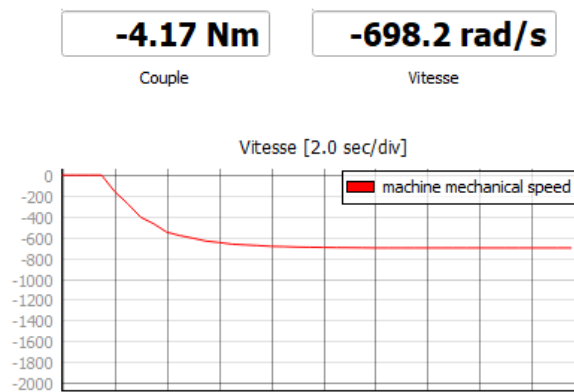


Figure 5.5 Réponse indicielle de la vitesse, saut de consigne à 700 rad/s

### 5.3.2 Mesure de la PWM générée par la FPGA

La **PWM** en sortie du régulateur a été mesurée à l'aide d'un oscilloscope (voir la trace est à la figure 5.6). La fréquence de la **PWM** est bien de 25KHz (corresponds à la fréquence du quartz divisé par la résolution du modulateur).

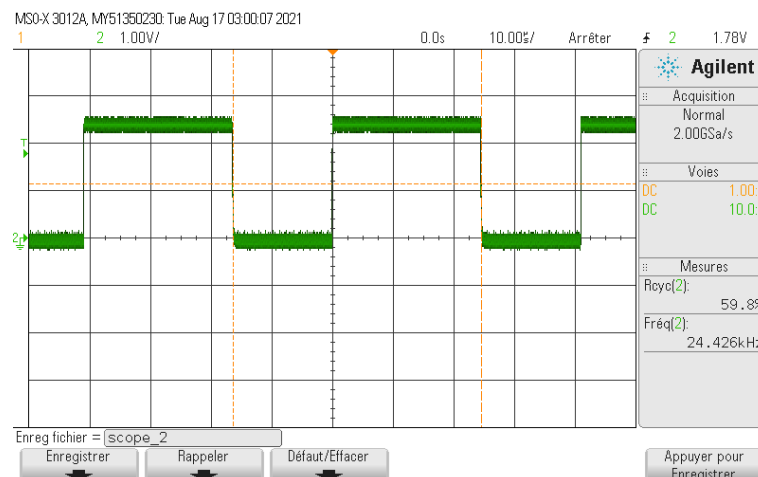


Figure 5.6 PWM générée par le module FPGA

## 6 | Conclusion

### 6.1 Synthèse

Durant ce travail de diplôme, tous les objectifs du cahier des charges ont été remplis. Une unité de contrôle **FPGA** a été développée pour l'environnement Poetic. L'unité est composée de deux PCB, le PCB FPGA et Mezzanine. Le PCB Mezzanine a été désigné pour pouvoir se brancher à la fois sur le PCB FPGA ainsi que sur la carte de développement FPGA-Rack<sup>1</sup>.

Quelques problèmes hardware ont été constatés sur le PCB FPGA. Deux pins d'une alimentation à découpage ont été inversées ainsi qu'un mauvais pinning pour la flash. Ces deux erreurs ont été corrigées sur la deuxième version du PCB.

Un système de développement **FPGA** a été mis en place, pour effectuer une régulation de vitesse pour des moteurs brushless DC ainsi que des moteurs DC à l'aide d'un régulateur PI.

Un démonstrateur sur simulateur HIL a été implémenté et permet d'effectuer une régulation de vitesse sur un moteur brushless dc. Le démonstrateur est totalement fonctionnel.

Un comparatif, entre l'ancienne unité de contrôle et la nouvelle, est illustré sur le tableau 6.1.

---

1. Kit de développement FPGA développé à la HES-SO : <http://wiki.hevs.ch/uit/index.php5/Hardware/FPGARack>, sa schématique se trouve à l'annexe D

Fonctionnalités	POETIC PROCESSOR	POETIC FPGA	Remarques
Mode de configurations (jumper, dip-switch)	4 Spare & 2 GPIO	4 Spares & 1 Dip Switch 4P	192 configurations supplémentaires possibles
Vitesse d'échantillonnage (par canal, 20 canaux)	<700kSPS	1000kSPS	42% plus rapide
Nombre d'entrées analogiques	20	20	Même nombres d'entrées
Vitesse de reconstruction des D/A	max. 117.6kSPS	max 117.6kSPS	Même vitesse
Nombre de sorties analogiques	4	8	100% de sorties en plus
SPI LVDS	MOSI	MOSI & MISO	Un récepteur LVDS à été rajouté
Ethernet	-	100Mb/s	Ajout d'un PHY Ethernet
USB	USB type A	USB type C	
Sources d'alimentations	Poetic	Poetic & USB	Peut être alimenté par deux sources d'alimentations

Table 6.1 Comparatif entre la carte POETIC PROCESSOR et la nouvelle carte POETIC FPGA

## 6.2 Améliorations

### Hardware

- Pour de futures versions, la partie acquisition de signaux (convertisseurs A/D, ampli-op) devrait être déplacée sur le dos du PCB FPGA. En effet, le câble plat provenant du module de mesure doit enjamber la glissière à carte, ce qui n'est pas idéal, en comparaison au module processeur. Au vu du temps à disposition, la séparation de l'électronique était indispensable. En effet, tout le système a pu être testé avec la carte «FPGA-Rack<sup>2</sup>» avant que le PCB FPGA n'ait été produit.
- Utiliser un Quartz plus rapide que 100MHz pour booster les performances. Éventuellement changer de footprint si la fréquence voulue doit dépasser les 150MHz.

### Architecture software

- Le schéma de commutation pour le moteur BLDC est actuellement un schéma trapézoïdal. Ce qui, à basse vitesse, génère des ondulations de couple. Il serait judicieux de réaliser une commutation sinusoïdale ainsi que field-oriented (la commutation sinusoïdale a été implémentée, mais non testée).
- L'implémentation d'un modèle pour les DAC d'effectuer des simulations plus «poussées».

2. Kit de développement FPGA développé à la HES-SO : <http://wiki.hevs.ch/uit/index.php5/Hardware/FPGARack>, sa schématique se trouve à l'annexe D

- Actuellement, la lecture de la vitesse du moteur s'effectue avec une tension analogique fournie par le simulateur HIL. Sans simulateur, cette vitesse devrait être estimée à l'aide des capteurs Hall fournis par le moteur.
- Ajouter plus de commandes via l'[UART](#), constante P et I du régulateur, compatibilité avec le programme Poetic...

## 6.3 Difficultés rencontrées

Dû à la pandémie de la COVID-19, beaucoup de composants n'étaient plus disponibles lors de la commande des composants (stocks raflés). Par conséquent, des composants similaires ont été soudés à la place des originaux quand cela était possible. Pour d'autre, notamment les connecteurs femelles erni reliant les deux PCB n'étaient tout simplement plus disponible chez les fournisseurs européens. Par chance, deux connecteurs femelles ont pu être livrés avant la fin du travail de Bachelor à une adresse privée en France.





# A | Analyse détaillée des convertisseurs A/D

## A.1 Types d'architectures des ADCs

### A.1.1 Sigma Delta

Le convertisseur analogique digital sigma delta peut atteindre une résolution de quantification très importante (jusqu'à 24 bits) en dépit de la bande passante (inférieure au MHz)[20]. Cette architecture a tendance à rejeter le bruit ce qui le rend très stable (pas besoin de filtre antialiasing en entrée). Ce type de convertisseur a pour la plupart une latence non négligeable, ce qui pour notre application peut poser certains soucis de synchronisation.

### A.1.2 SAR

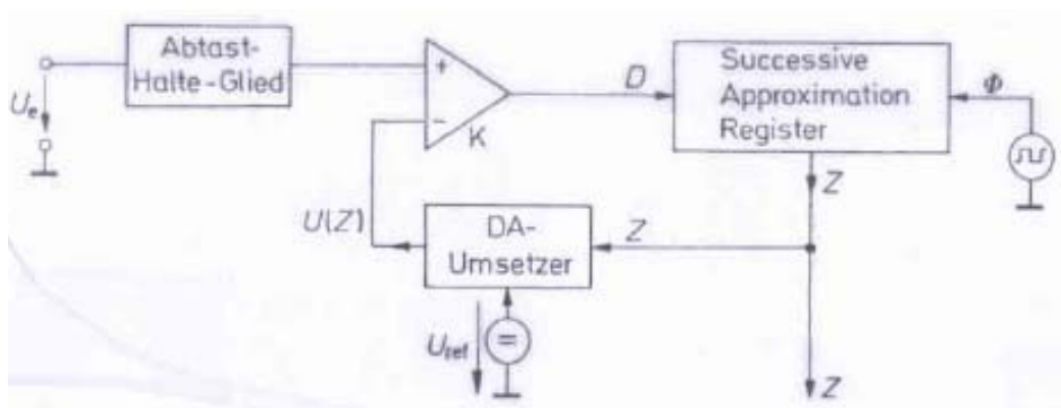


Figure A.1 Convertisseur A/D à approximation successive[21]

Le convertisseur analogique digital par approximation successive utilise la méthode par pesée. Cette technique utilise un comparateur qui compare la valeur mesurée mémorisée avec la tension de sortie du convertisseur D/A. Au début de la conversion, le nombre  $Z$  est mis à 0. Ensuite le bit de poids fort (MSB) est mis à 1, et on effectue un test avec le comparateur. Si la tension d'entrée  $U_e$  est supérieure à la tension de sortie  $U(Z)$ , on laisse le bit à 1. Si ce n'est pas le cas, on le met à 0. Cette procédure est ensuite répétée pour tous les autres bits. Les bits sont ensuite stockés dans un registre à approximation successive[21].

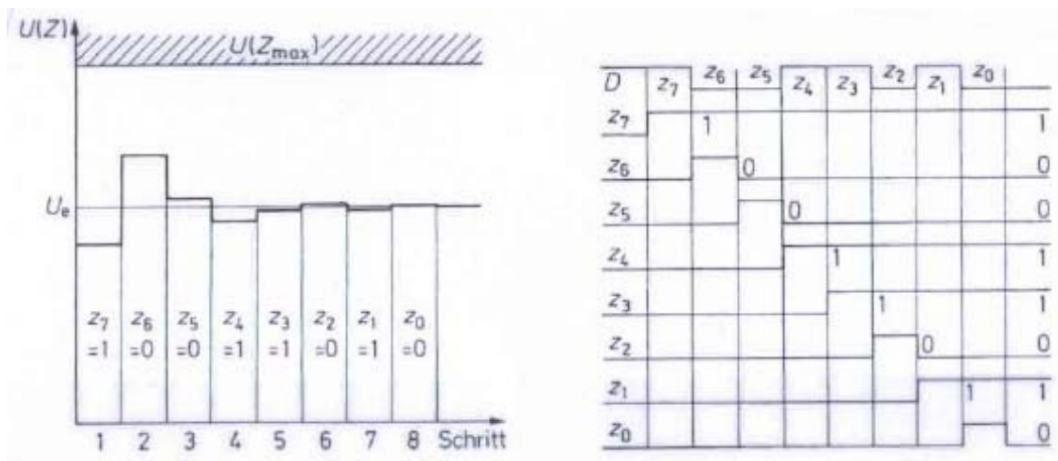


Figure A.2 Évolution de  $U(Z) / Z$  avec la méthode par pesée[21]

Ce type de convertisseurs offrent le « meilleur des deux mondes ». À la fois un ratio vitesse d'échantillonnage / quantification élevé, une grande facilité de mise en œuvre, une très bonne précision ainsi que 0 cycle de latence.

### A.1.3 Pipeline

Le convertisseur A/D pipeline est un mix entre la méthode parallèle et la méthode par pesée. Sur la FIGURE, une structure pipeline 10 bits est réalisée à l'aide de deux convertisseurs 5 bits. Dans un premier temps, le premier ADC effectue une conversion grossière du signal. Cette première conversion correspond aux bits de poids fort et est ensuite retransformée en signal analogique à l'aide d'un D/A. Une soustraction est effectuée entre le signal d'entrée  $U_e$  et le signal de sortie du D/A, le tout est multiplié par  $2^{N-1}$ . Le deuxième convertisseur A/D 5 bits convertit ce signal, et sa sortie correspond aux bits de poids faible[21]. Ce type de convertisseur peut travailler à de grandes vitesses, mais sa résolution est limitée. De plus, ce type de convertisseur dispose d'un délai de propagation des données non négligeables.

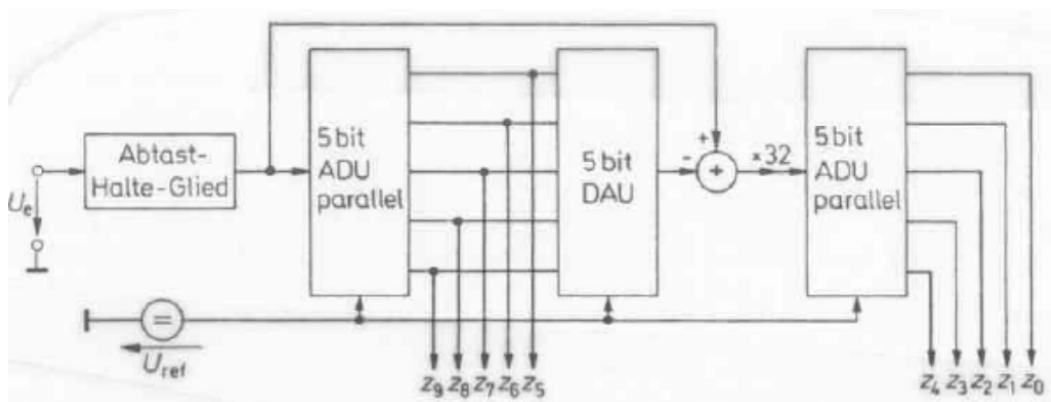


Figure A.3 Architecture pipeline[21]

## A.2 Latence

L'algorithme de moyennage et de sur-échantillonnage du Sigma Delta provoque un retard sur les données de sorties. La latence du convertisseur à approximation successive est nulle. Le retard des convertisseurs pipeline crée une latence non nulle. Pour l'application de régulation de moteur, il est important de ne pas négliger cette latence.

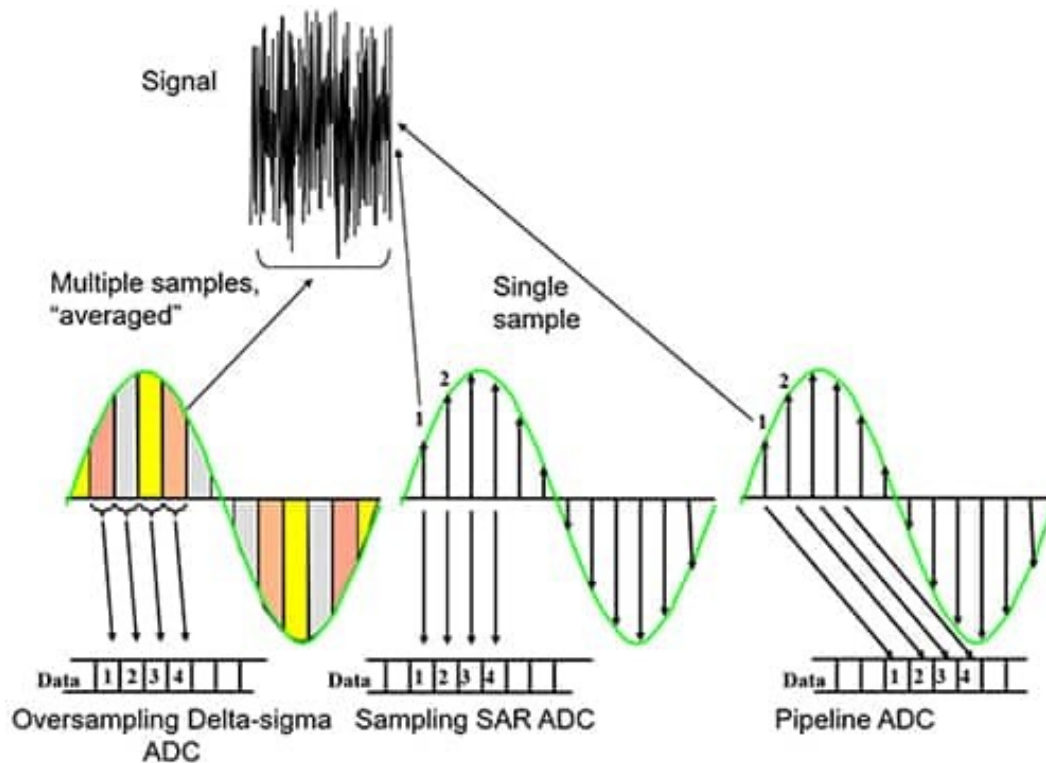


Figure A.4 Exemple de latence type pour le Sigma Delta, le SAR et le Pipeline [22]

## A.3 Types d'interfaces

Les principales interfaces pour lire les données fournies par les convertisseurs analogiques digitaux sont :

- I2C
  - Faible vitesse
  - 1 signal de données et 1 signal de clock
- SPI
  - Vitesse élevée
  - 1 clock, 1 chip select, 1 signal de données entrantes et 1 signal de données sortantes
- Série
  - Vitesse élevée
  - TX Single-Ended


## Annexe A. Analyse détaillée des convertisseurs A/D

---

- LVDS Série
  - Vitesse très élevée (1Gb/s)
  - TX Différentielle

Chaque interface a ses avantages ainsi que ses inconvénients. Pour cette électronique, l'interface parallèle a été évitée au vu du nombre de connexions que cette interface engendre pour 20 ADC. Il existe un moyen de multiplexer le bus parallèle à l'aide de tri-state. Mais avec des vitesses élevées et à cause du retard engendré par les tri-state, il en est presque impossible. Une interface série a donc été privilégiée.

## B | Schéma bloc complet

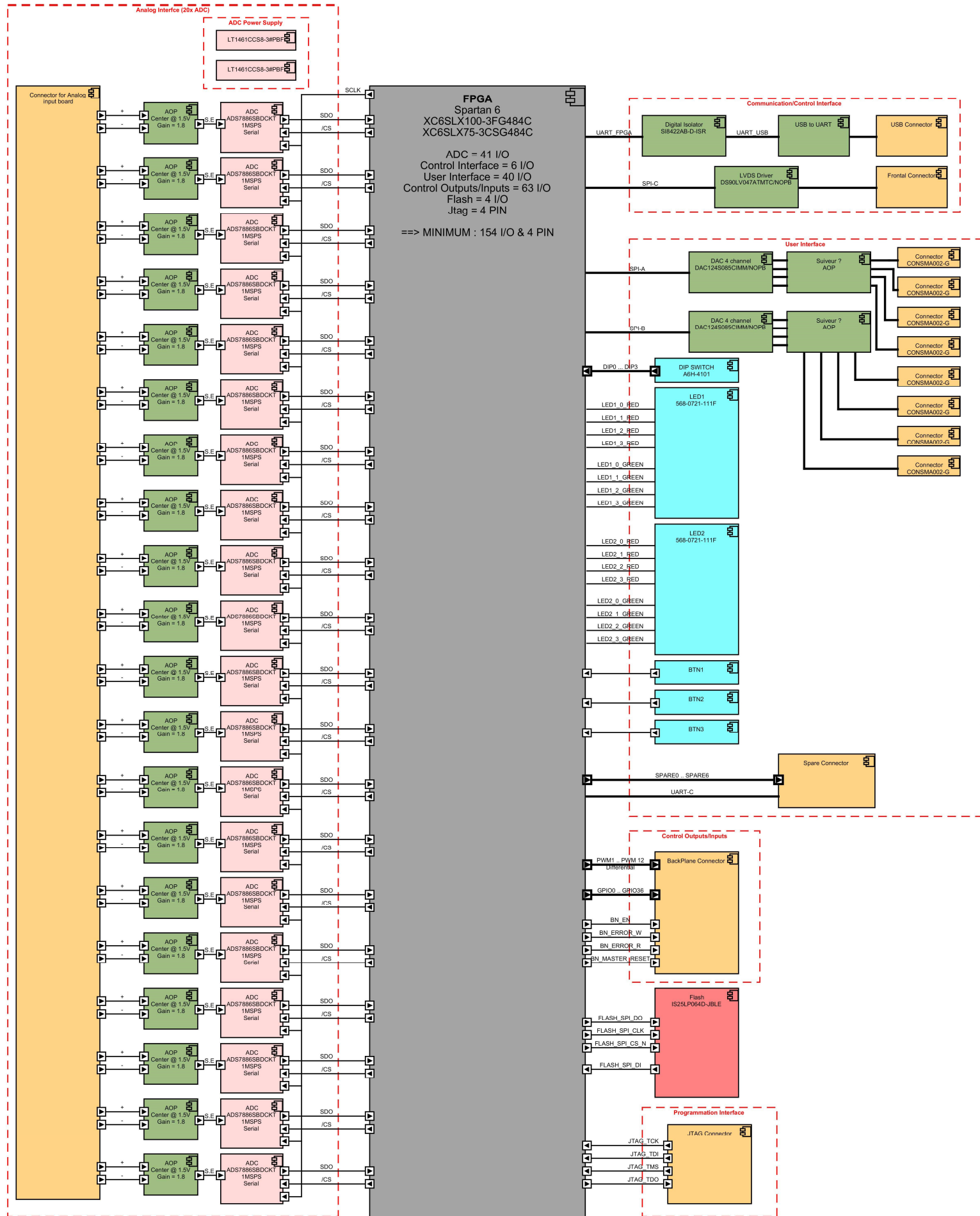

## C | Fichiers de commandes

Personne concernée:

Jean Nanchen

Mandat no.:

TD Nanchen Jean

Chef de projet / professeur:

Salle:

321

Délai désiré

### Mouser

Quantity	Reference	Designation
1	217-C6SLX150-3FG484C	XC6SLX150-3FG484C
1	710-150060VS75000	LED Verte FPGA DONE 2V 20mA
2	653-B3U-1000P-B	Push buttons Reset
1	710-831022731	Quartz 100MHz FPGA
1	998-KSZ8041TL	Ethernet PHY
2	78-1N4148WS-HG3-08	1N4141 SOD323-2
1	710-831019170	Quartz 25MHz ETH
1	673-J0011D01BNL	Ethernet RJ45 Connector without E
1	727-S25FL064LABMA000	64Mb flash
3	506-FSMRA4JH04	Right angle button FSMRA4JH04
1	653-A6H-4101	Dip Switch
1	848-RP402N501F-TR-FE	DC/DC 5V 800mA Boost
1	963-NRS5020T2R2NMGJ	Bobine 2.2uH 5020
1	584-ADP2119ACPZ1.2R7	DC/DC 1.2V Buck
1	710-74437334015	Bobine 1.5uH 5020
1	947-SC189ZSKTRT	DC/DC 3.3V 1.5A
1	710-74437334022	Bobine 2.2uH 5020 3.5A
2	305-234199	MEZZANINE 13.65mm FEMALE
10	81-GRM21BZ70J226ME4L	Capa X7R 22uF 6.3V
2	645-568-0721-111F	4 LEDs Bipolar Red-Green Stacked
1	617-09-03-196-6921	Connecteur DIN 41612 Backplane
2	604-AA1608SURSK	LED RED 1.95V
1	649-98464-G6110ULF	JTAG Right angle Connector
1	523-12402054M611A	USB C Right angle up
1	895-FT232RQ	USB Interface to UART FT232RL
10	81-GRM31CR60J107ME9K	Capa X5R 100uF 3216
15	80-C0805X475K9R	Capa X7R 4.7uF 6.3V 0805
30	80-C0402C474K9RACTU	Capa X7R 470nF 0402
2	754-RG1608P-6491-BT5	6.49kOhm 1608
5	754-RG1608P-49R9-BT5	49.9 Ohm 1608

### Eurocircuit

Quantity	Reference	Designation
3		PCB



Personne concernée:

Jean Nanchen

Mandat no.:

TD Nanchen Jean

Chef de projet / professeur:

Salle:

321

Délai désiré

#### Mouser

Quantity		Reference	Designation
	20	595-ADS7886SBDBVR	AD 1MSPS Serial 1CH 12bits
	1	584-LT1461CCS8-3#PBF	3V Reference 100mA
	2	926-DAC124S085C1MMNO	DAC 4CH 12bits SPI
	2	200-TSS11004LDRA	Connecteur Cable Plat Signaux
	1	584-AD8646ARZ	AOP 2 CH Rail-to-Rail AD8646ARZ
	7	584-AD8648ARZ-R	AOP 4 CH Rail-to-Rail AD8648ARZ
	8	712-CONSMA002-G	SMA Right Angle
	1	200-TST10501GD	SPIC LVDS Connector 2.54mm
	1	200-STMM10902GD5M	Connecteur SPARE
	3	595-REF3130A1DBZR	Référence tension 3V
	2	305-244856	Mezzanine MALE 3.65mm
	1	926-DS90LV018ATMNOB	Receiver LVDS 1 CH
	1	926-DS90LV047ATMTCNO	Interface LVDS DS90LV047ATMTC

#### Eurocircuit

Quantity		Reference	Designation
	3		PCB



## D | Schématique PCB FPGA Rack V1.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

HEVs  
Route du Rawyl 47  
1950 Sion 2  
www.hevs.ch

B

Designer:  
Zahno Silvan  
silvan.zahno@hevs.ch  
or  
zahno.silvan@gmail.com

C

FPGA\_Rack Board : Rack-mounted Development FPGA platform

D

E

F

Page	Title	Description
1	Cover	This first page
2	Board	Shows Board connectivity
3	Power	3.3V 2.5V 1.8V 1.2V Regulation
4	FPGA Power	Xilinx Spartan 6 Power and Decoupling
5	FPGA 1	Xilinx Spartan 6 Bank 0 and 2 !!!!! Pay Attention on differences between LX45 and LX100
6	FPGA 2	Xilinx Spartan 6 Bank 1 and 3
7	FPGA Config	JTAG Connector / Reset Circuit / Done / Button / Leds
8	Memory	FLASH / SDRAM / Decoupling capacitors
9	Mezzanine	Mezza A and Mezza B Connectors (mezzanine support)
10	VME	VME Compatible Connector 96Pin
11	Ethernet	2 Ethernet Ports
12	UART	FTDI USB UART / UART

FPGA Rack  
HES-SO // Valais Wallis  
HAUTE ECOLE VALAISANNE

Cover

DES {Date} zas

REV V1.0

1/25 {Path}  
FPGA\_Rack\_v1\_0.sch

1

2

3

4

5

6

7


8

9

10
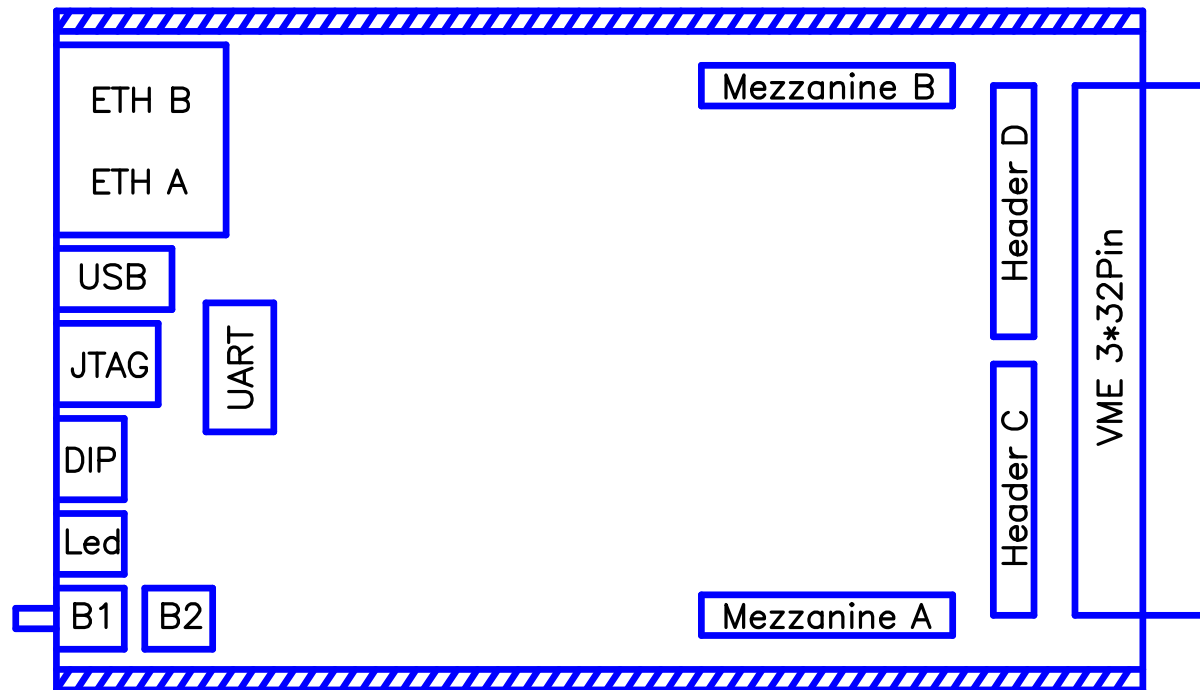
# FPGA Rack Connectivity

 = min. 3mm with no components for Rack insertion



FPGA Rack	DES	{Date}	zas
HES-SO // Valais Wallis	REV	V1.0	
HAUTE ECOLE VALAISANNE	2/25	{Path}	FPGA_Rack_v1_0.sch

# Power supply

5V -> From VME or USB  
 3.3V -> From LTM4615 (1)  
 1.2V -> From LTM4615 (2)  
 1.8V -> From LTM4615 LDO  
 2.5V -> From LDO

Layout Hints  
 - THERMAL\_SW1 and THERMAL\_SW2  
 Floating on separate copper planes  
 - Decoupling capacitors close to pins


LDO VOUT  
 $V_{LDO\_OUT} = 0.4V \cdot (4.99k + R_{FB\_LDO}) / R_{FB\_LDO}$   
 $\rightarrow R_{FB\_LDO} = 1.996k / (V_{LDO\_OUT} - 0.4V)$   
 $R_{FB\_LDO} (V_{out} = 1.8V) = 1.996k / (1.8 - 0.4) = 1.42571k \rightarrow 1.43k \ 1\% \rightarrow 1.80563V$

$V_{OUT} = 0.8V \cdot (4.99k + R_{FB}) / R_{FB}$   
 $\rightarrow R_{FB} = 3.992k / (V_{out} - 0.8)$


$R_{FB} (V_{out} = 3.3V) = 3.992k / (3.3 - 0.8) = 1.5968k \rightarrow 1.6k \ 1\% \rightarrow 3.295V$

$R_{FB} (V_{out} = 1.2V) = 3.992k / (1.2 - 0.8) = 9.98k \rightarrow 10k \ 1\% \rightarrow 1.1992V$

3.3V @ 4A / 1.2V @ 4A / 1.8V @ 1.5A

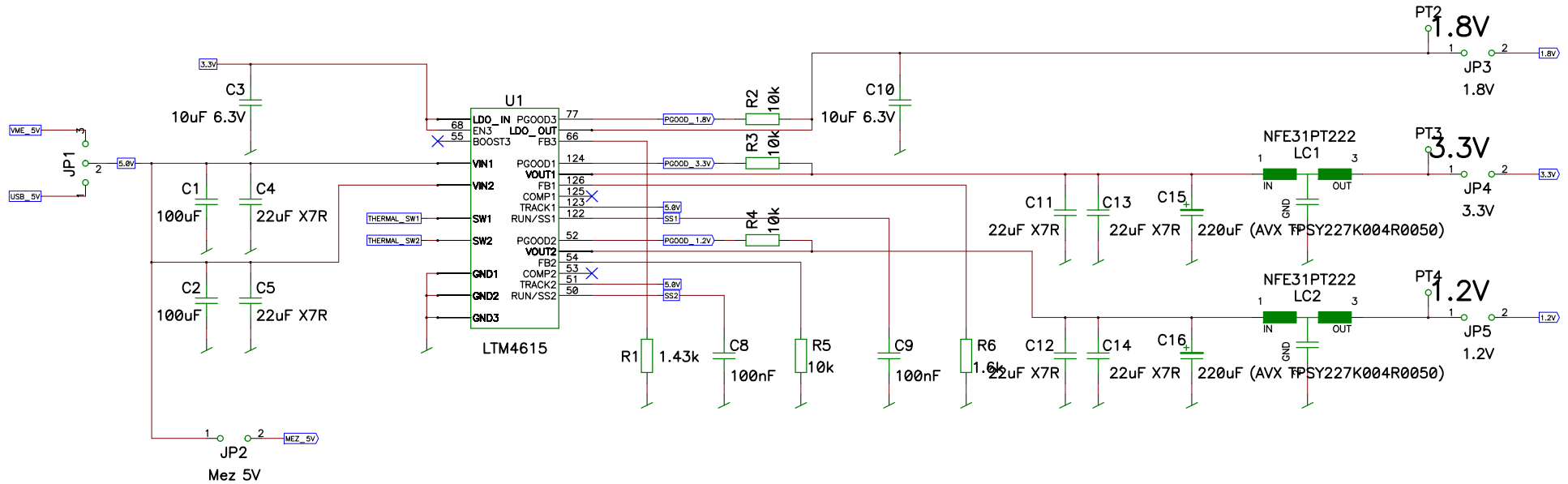

2.5V @950mA

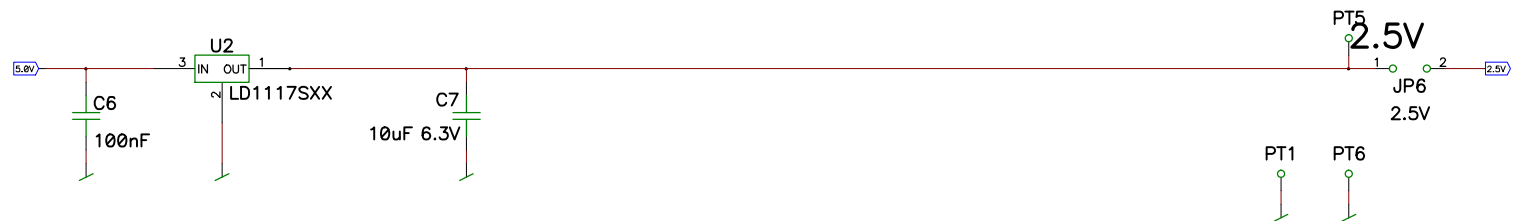

FPGA Rack  
 HES-SO // Valais Wallis  
 HAUTE ECOLE VALAISANNE


Power

DES	{Date}	zas
REV	V1.0	
3/25	{Path}	FPGA_Rack_v1_0.sch


# FPGA Power

Pins NOT AVAILABLE ON LX45  
ONLY AVAILABLE ON LX100 / 150

- VFS
- RFUSE
- VBATT

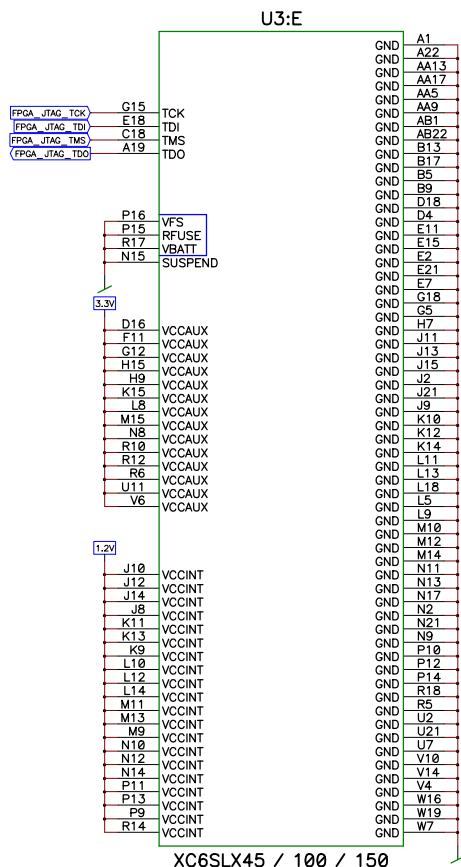


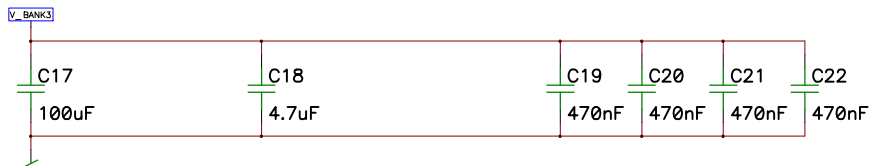VCC0 Bank 3 Decoupling  
LX45, LX100, LX150 -> 1x100uF / 1x4.7uF / 3x0.47uF



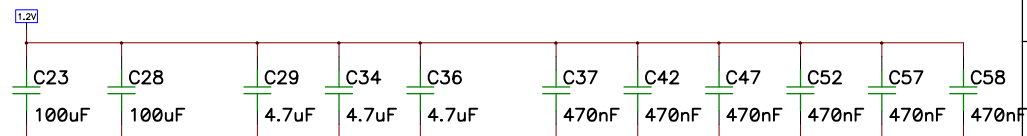
# FPGA Decoupling

VCCINT Decoupling  
LX45 -> 1x100uF / 1x4.7uF / 2x0.47uF  
LX100 -> 1x100uF / 2x4.7uF / 4x0.47uF  
LX150 -> 2x100uF / 3x4.7uF / 6x0.47uF



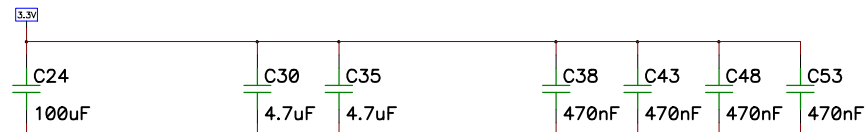VCCAUX Decoupling  
LX45, LX100, LX150 -> 1x100uF / 2x4.7uF / 4x0.47uF



VCC0 Bank 0 Decoupling  
LX45, LX100, LX150 -> 1x100uF / 1x4.7uF / 2x0.47uF



VCC0 Bank 1 Decoupling  
LX45, LX100, LX150 -> 1x100uF / 1x4.7uF / 3x0.47uF



VCC0 Bank 2 Decoupling  
LX45 -> 1x100uF / 1x4.7uF / 4x0.47uF  
LX100, LX150 -> 1x100uF / 1x4.7uF / 3x0.47uF



FPGA Rack  
HES-SO // Valais Wallis  
HAUTE ECOLE VALAISANNE

FPGA Power


DES	{Date}	zas
REV	V1.0	
4/25	{Path}	FPGA_Rack_v1_0.sch

# FPGA Bank 0 & 2

Pins NOT AVAILABLE ON LX45  
ONLY AVAILABLE ON LX100 / 150  
- IO\_L14P\_0, IO\_L14N\_0, IO\_L15P\_0,  
IO\_L15N\_0, IO\_L16P\_0, IO\_L16N\_0,  
IO\_L17P\_0, IO\_L17N\_0, IO\_L18P\_0

BPI Programming mode  
M0 = 0  
M1 = 0

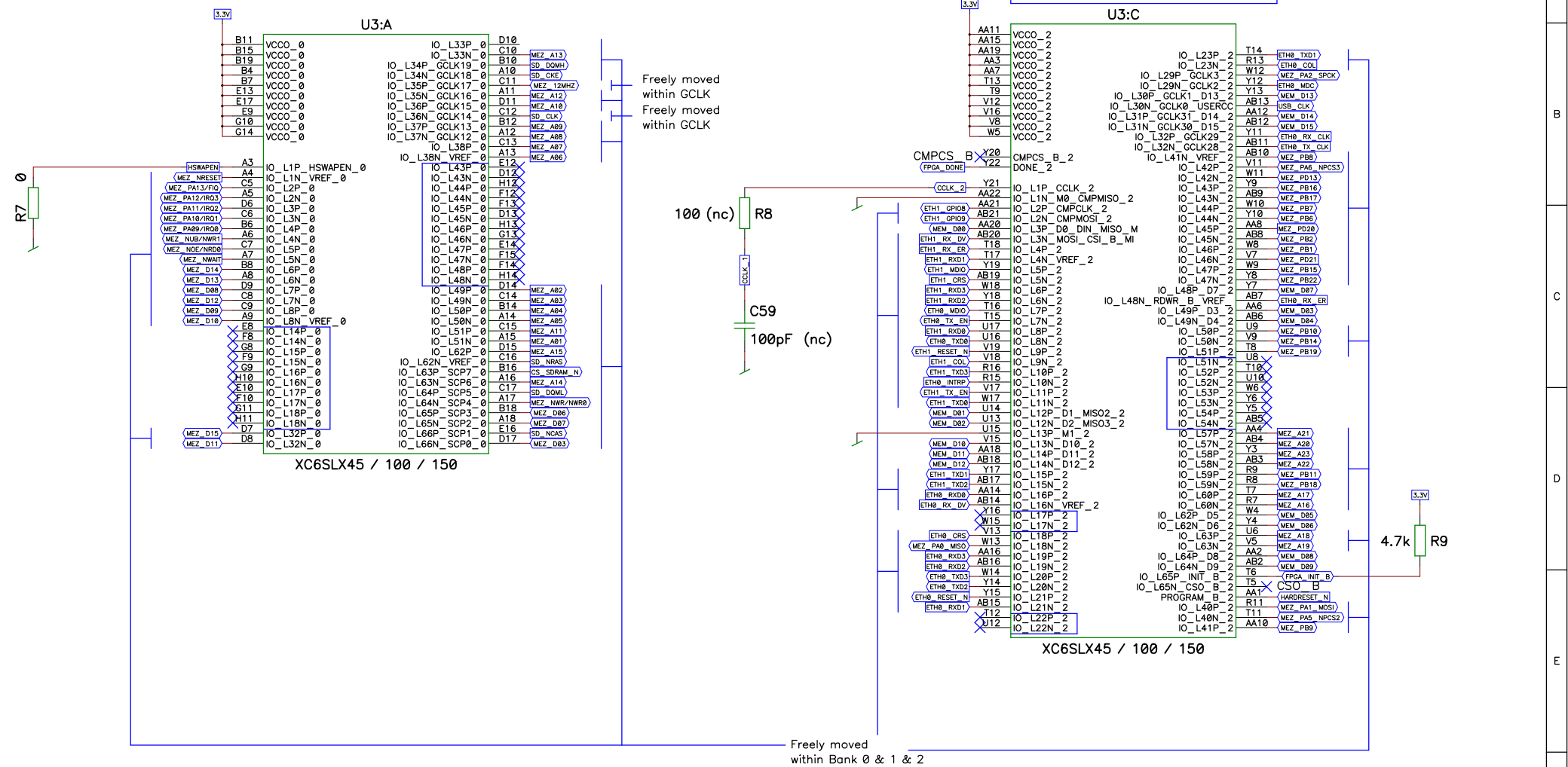Pins NOT AVAILABLE ON LX100  
ONLY AVAILABLE ON LX45 / 150  
- IO\_L17P\_2, IO\_L17N\_2  
- IO\_L22P\_2, IO\_L22N\_2  
- IO\_L51P\_2, IO\_L51N\_2, IO\_L52P\_2,  
IO\_L52N\_2, IO\_L53P\_2, IO\_L53N\_2,  
IO\_L54P\_2, IO\_L54N\_2




FPGA Rack	DES	{Date}	zas
HES-SO // Valais Wallis	REV	V1.0	
HAUTE ECOLE VALAISANNE	5/25	{Path}	FPGA_Rack_v1_0.sch

FPGA 1




# FPGA Bank 1 & 3

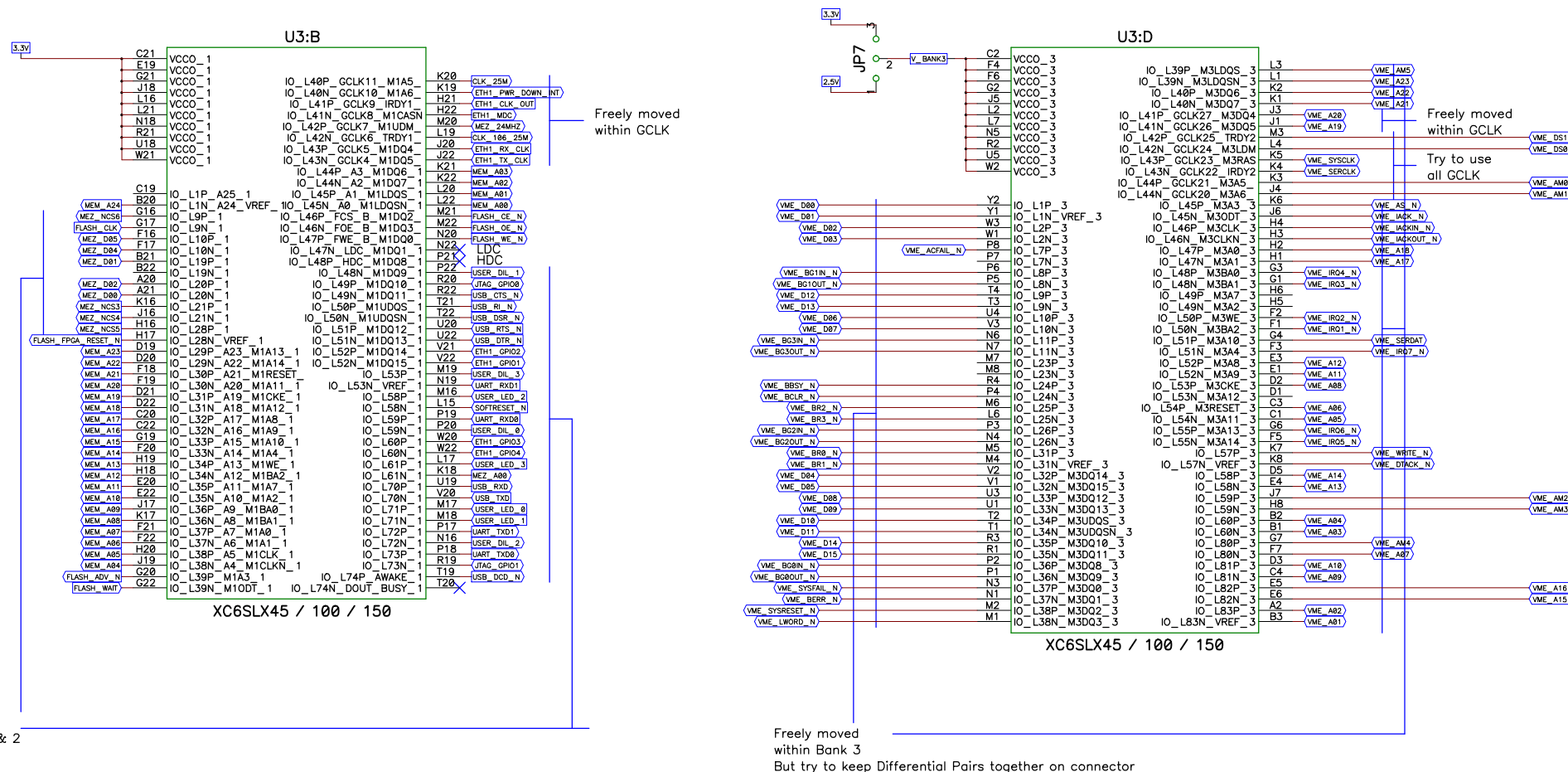


FPGA Rack	DES	{Date}	zas
HES-SO // Valais Wallis	REV	V1.0	
HAUTE ECOLE VALAISANNE	6/25	{Path}	FPGA_Rack_v1_0.sch

# FPGA Config


## Main Oscillator

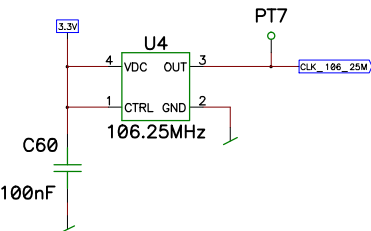


## FPGA Done LED

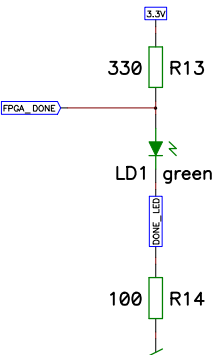


## FPGA Hardreset Reprogram

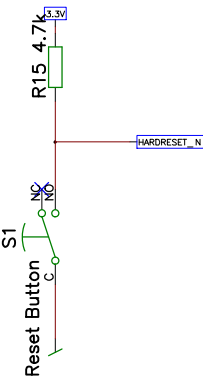

## FPGA Softreset

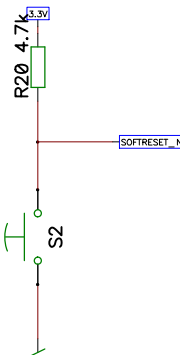


## JTAG connector

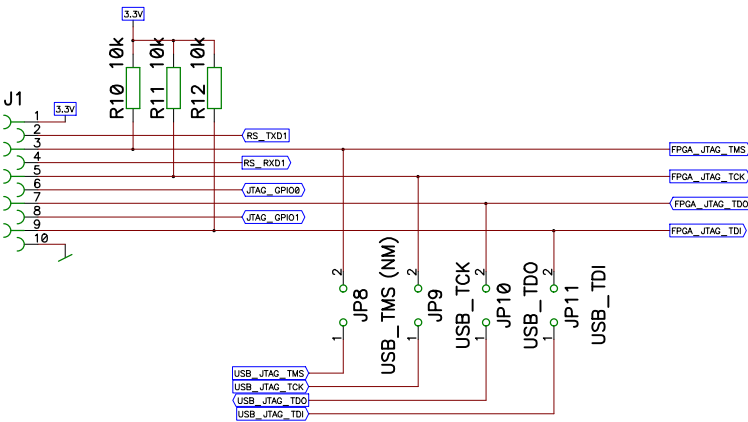


## USER LED's

$R = (3.3V - 2V) / 20mA = 65$

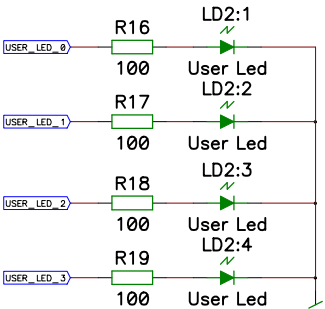

## USER DIP Switches

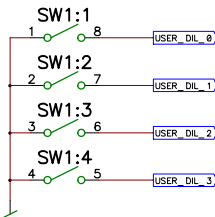


FPGA Rack  
HES-SO // Valais Wallis  
HAUTE ECOLE VALAISANNE

FPGA Config

DES	{Date}	zas
REV	V1.0	
7/25	{Path}	FPGA_Rack_v1_0.sch

# Memory Flash RAM

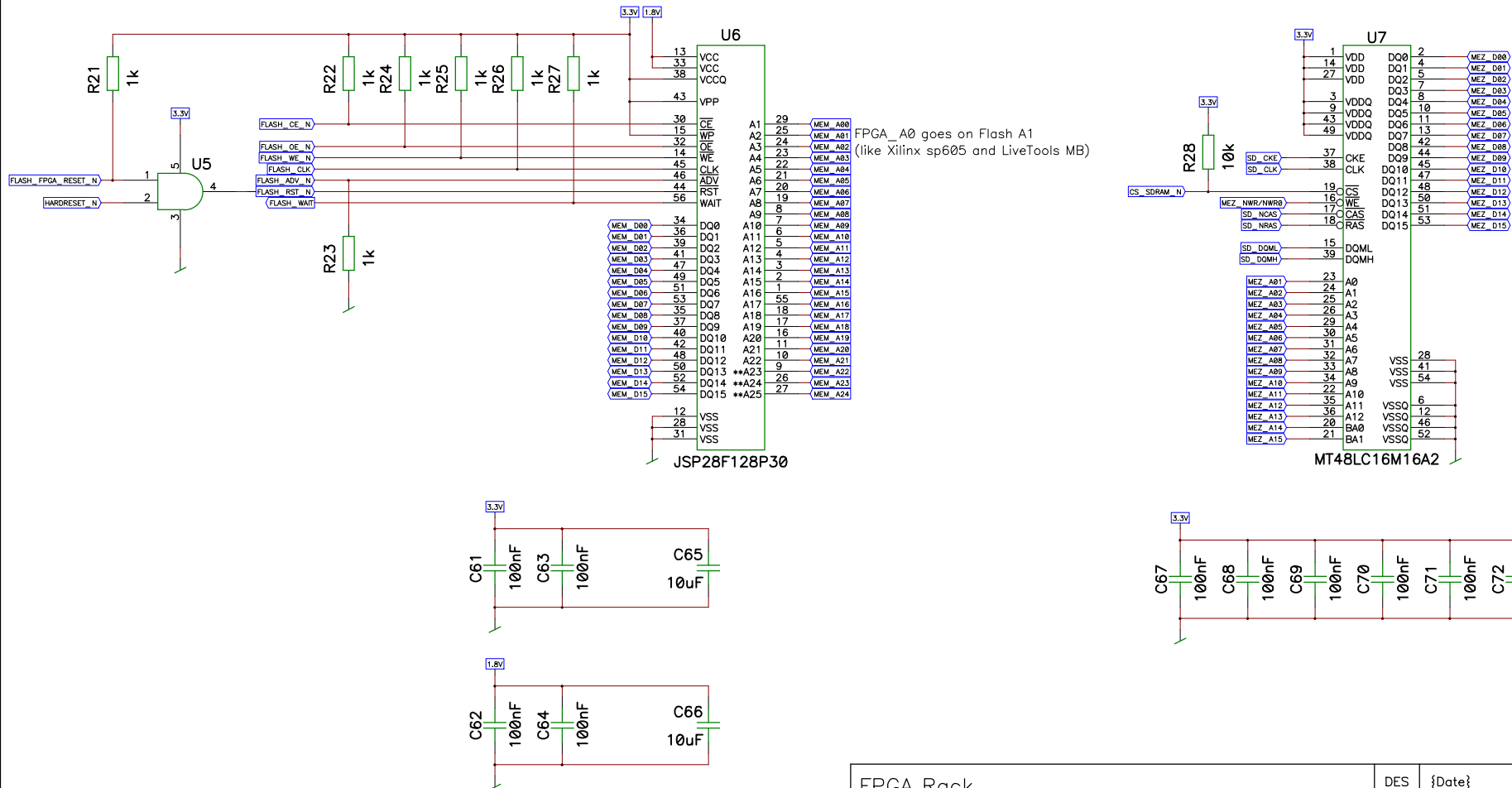


FPGA Rack	DES	{Date}	zas
HES-SO // Valais Wallis	REV	V1.0	
HAUTE ECOLE VALAISANNE	8/25	{Path}	FPGA_Rack_v1_0.sch

# Mezzanine


## Mezza A

### TOP SIDE

### BOTTOM SIDE

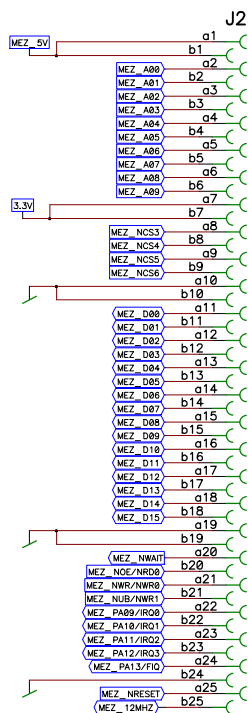

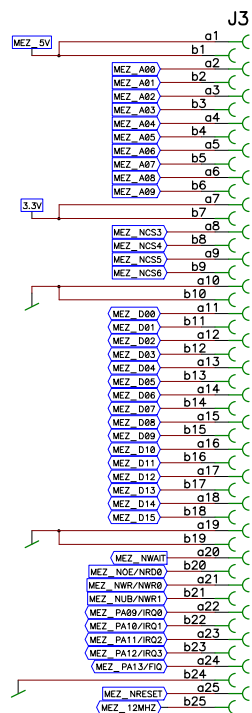39 point-to-point I/Os  
+ 1 global reset  
+ 1 global clock (CLOCK)




39 point-to-point I/Os  
+ 1 global reset  
+ 1 global clock (CLOCK)


## Mezza B

### TOP SIDE

### BOTTOM SIDE

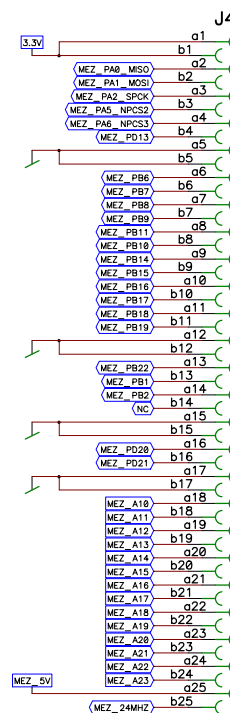

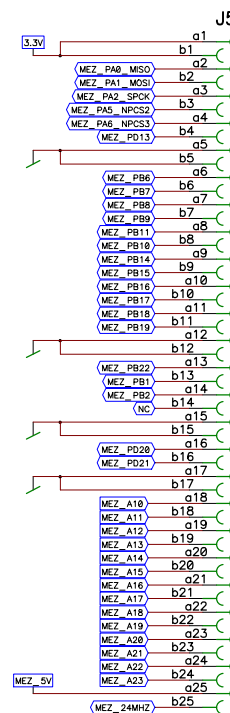37 point-to-point I/Os  
+ 1 global clock (MCK0)



37 point-to-point I/Os  
+ 1 global clock (MCK0)

FPGA Rack

HES-SO // Valais Wallis

HAUTE ECOLE VALAISANNE

Mezzanine


DES {Date} zas

REV V1.0


9/25 {Path}  
FPGA\_Rack\_v1\_0.sch

# VME 96Pin




J6

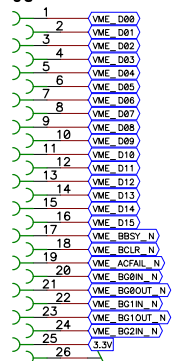

J7

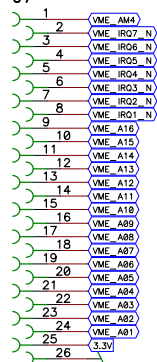

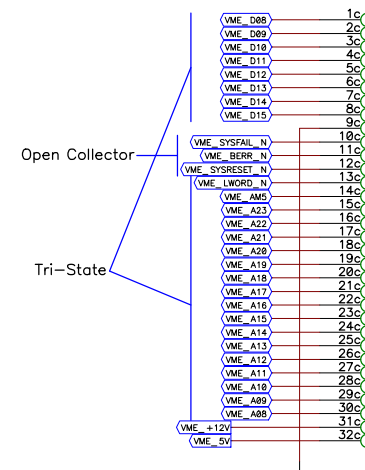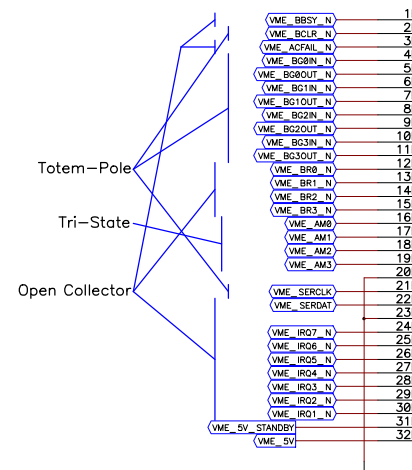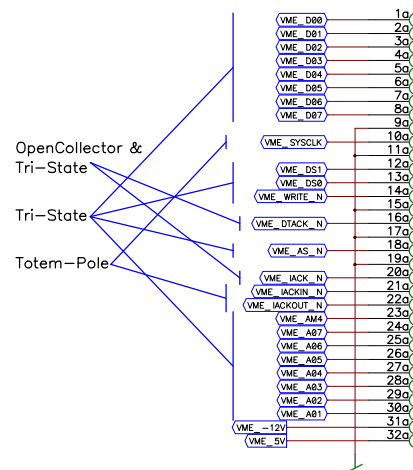Pins on J10 and J11  
can be freely moved except power




FPGA Rack	DES	{Date}	zas
HES-SO // Valais Wallis	REV	V1.0	
HAUTE ECOLE VALAISANNE	10/25	{Path}	FPGA_Rack_v1_0.sch


## 2 x Ethernet
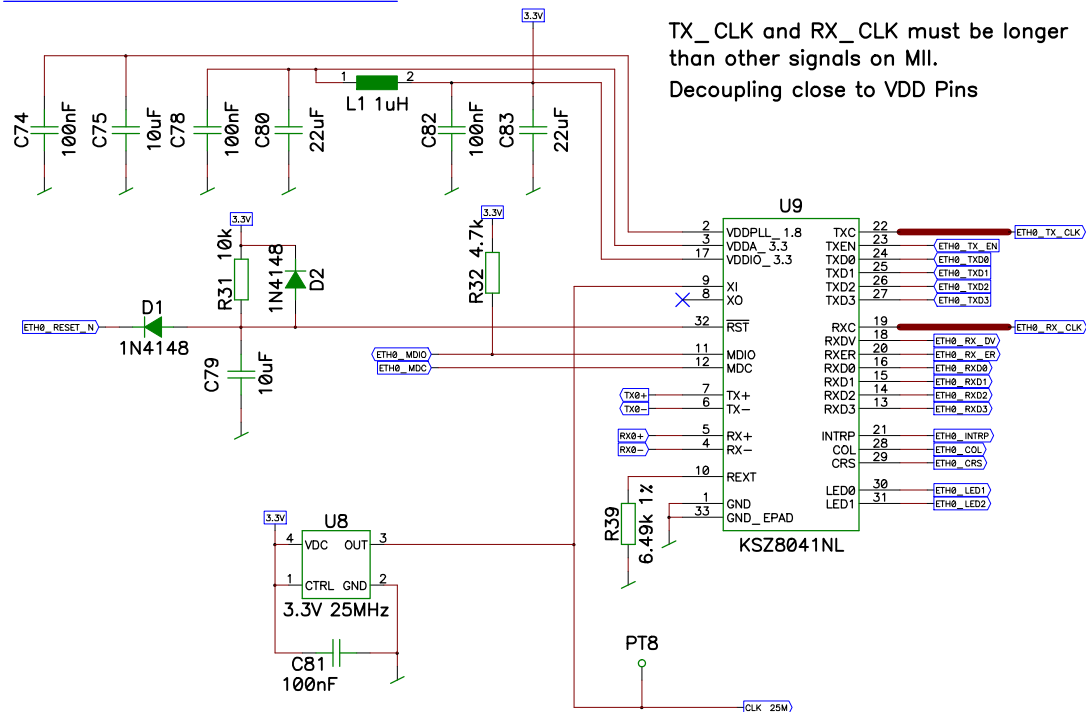
### Ethernet controller 1


TX\_CLK and RX\_CLK must be longer than other signals on MII.  
Decoupling close to VDD Pins




### Ethernet controller 2 (with PTP)

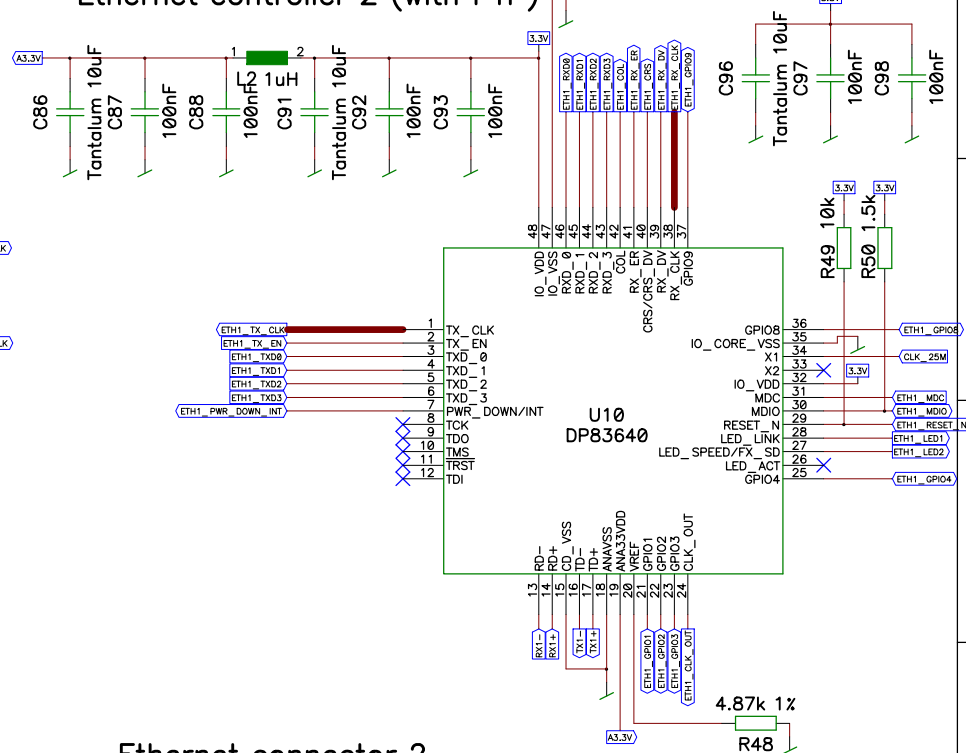

### Ethernet connector 1

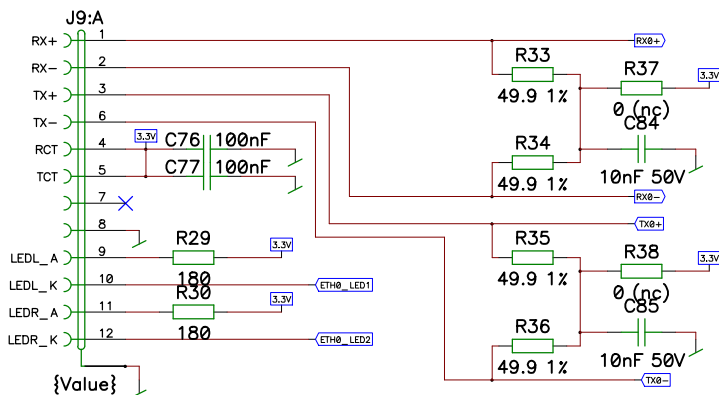

### Ethernet connector 2

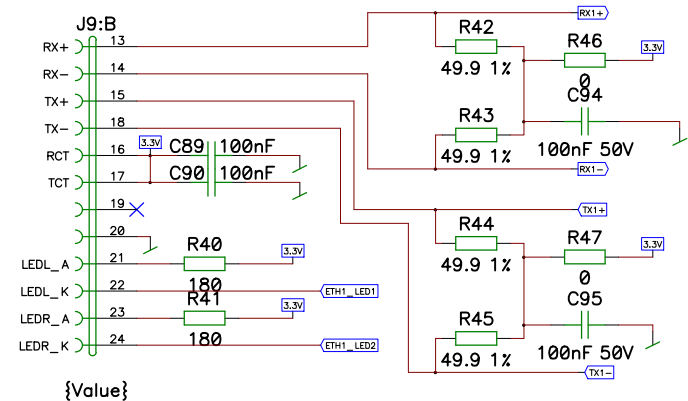


FPGA Rack  
HES-SO // Valais Wallis  
HAUTE ECOLE VALAISANNE

Ethernet

DES	{Date}	zas
REV	V1.0	
11/25	{Path}	FPGA_Rack_v1_0.sch


# UART & FTDI

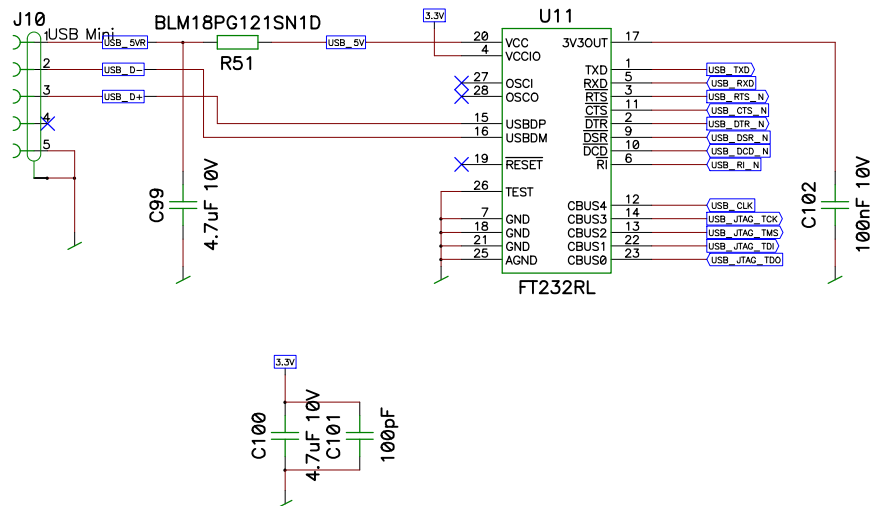

## RS 232 Serial ports

On motherboard side

UART A for Ribbon cable conn

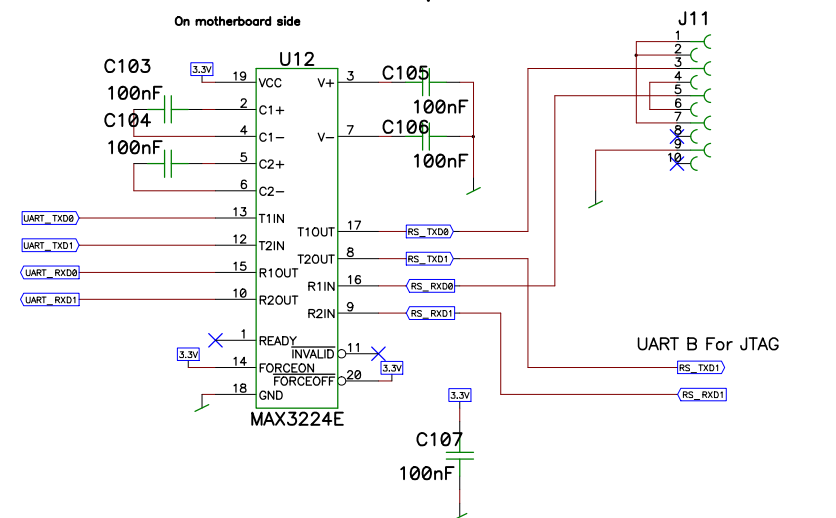

UART B For JTAG

FPGA Rack

HES-SO // Valais Wallis

HAUTE ECOLE VALAISANNE

UART

DES

{Date}

zas

REV

V1.0

12/25

{Path}














FPGA\_Rack\_v1\_0.sch











## E | Schématique PCB Mezzanine
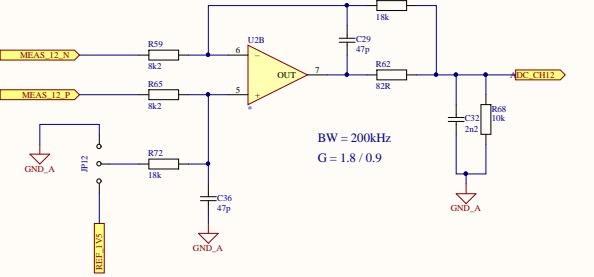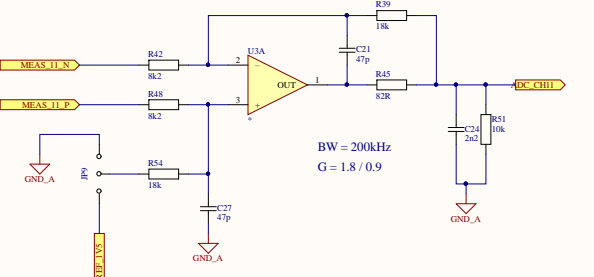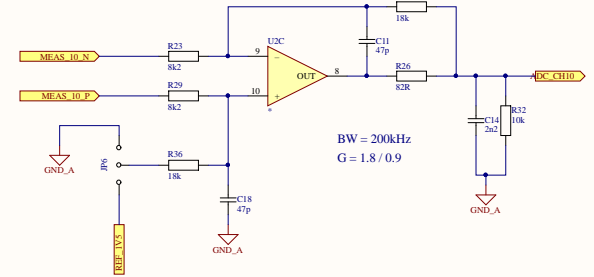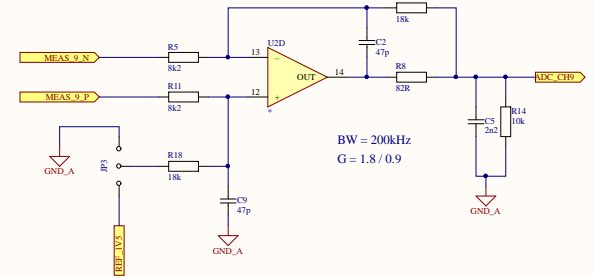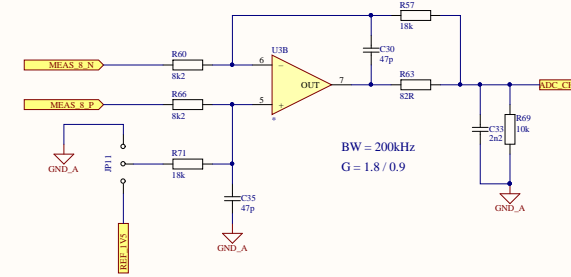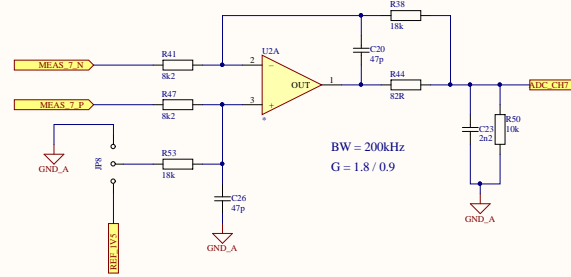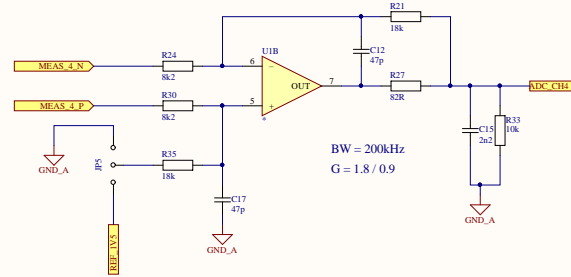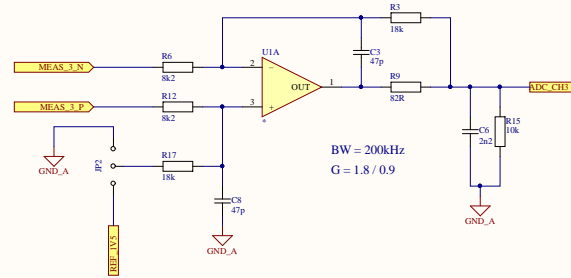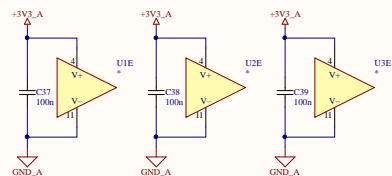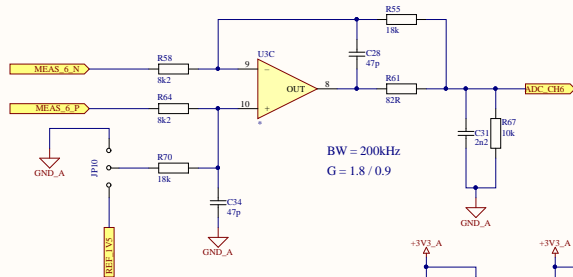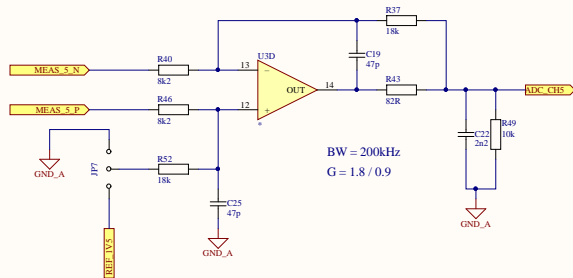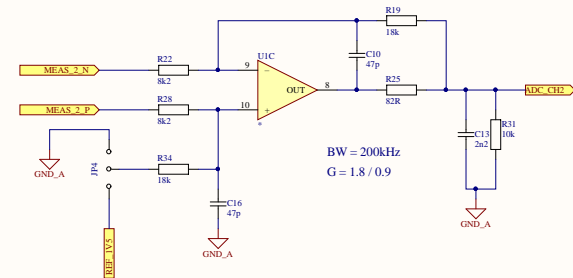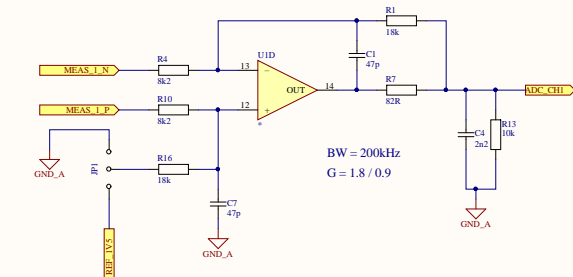
# Differential to single end conversion



ANAI0G_MEZZANINE1.01.PrjPcb			
AD_0_V1_01.SchDoc		Date : 09.06.2021	
Revision : 1.0	Sheet 1 of 6	Design by : Jean Nanchen	
R:\Diploma\TD2021\SYND\jean.nanchen\Hardware\Mezzanine_Board\V1_01\AD_0_V1_01.			

# Differential to single end conversion

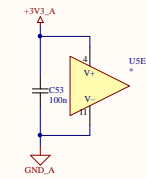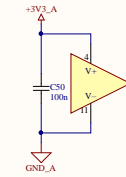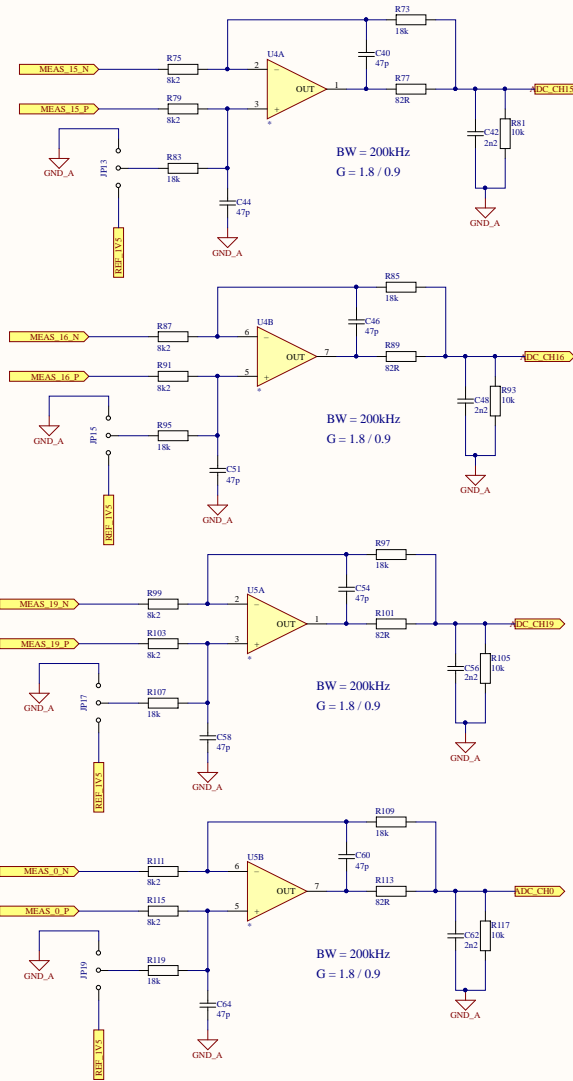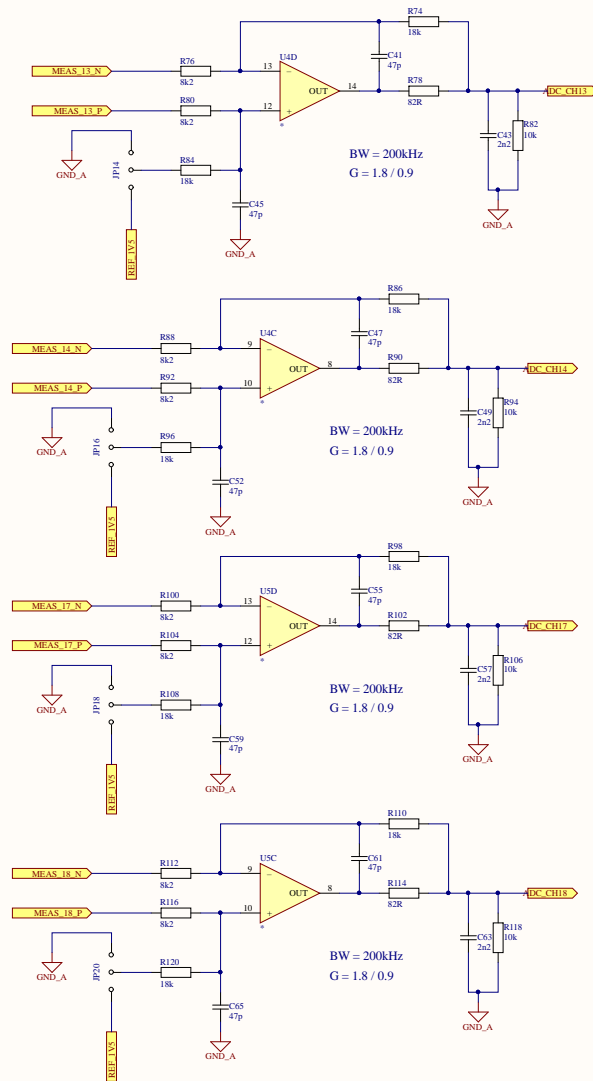

ANAI0G\_MEZZANINE1.01.PrjPcb

AD\_1\_V1\_01.SchDoc

Revision : 1.0

Sheet 2 of 6


Date : 09.06.2021



Design by : Jean Nanchen


R:\Diploma\TD2021\SYND\jean.nanchen\Hardware\Mezzanine\_Board\V1\_01\AD\_1\_V1\_01.

# 20 CHANNELS ADC @ 1MSPS

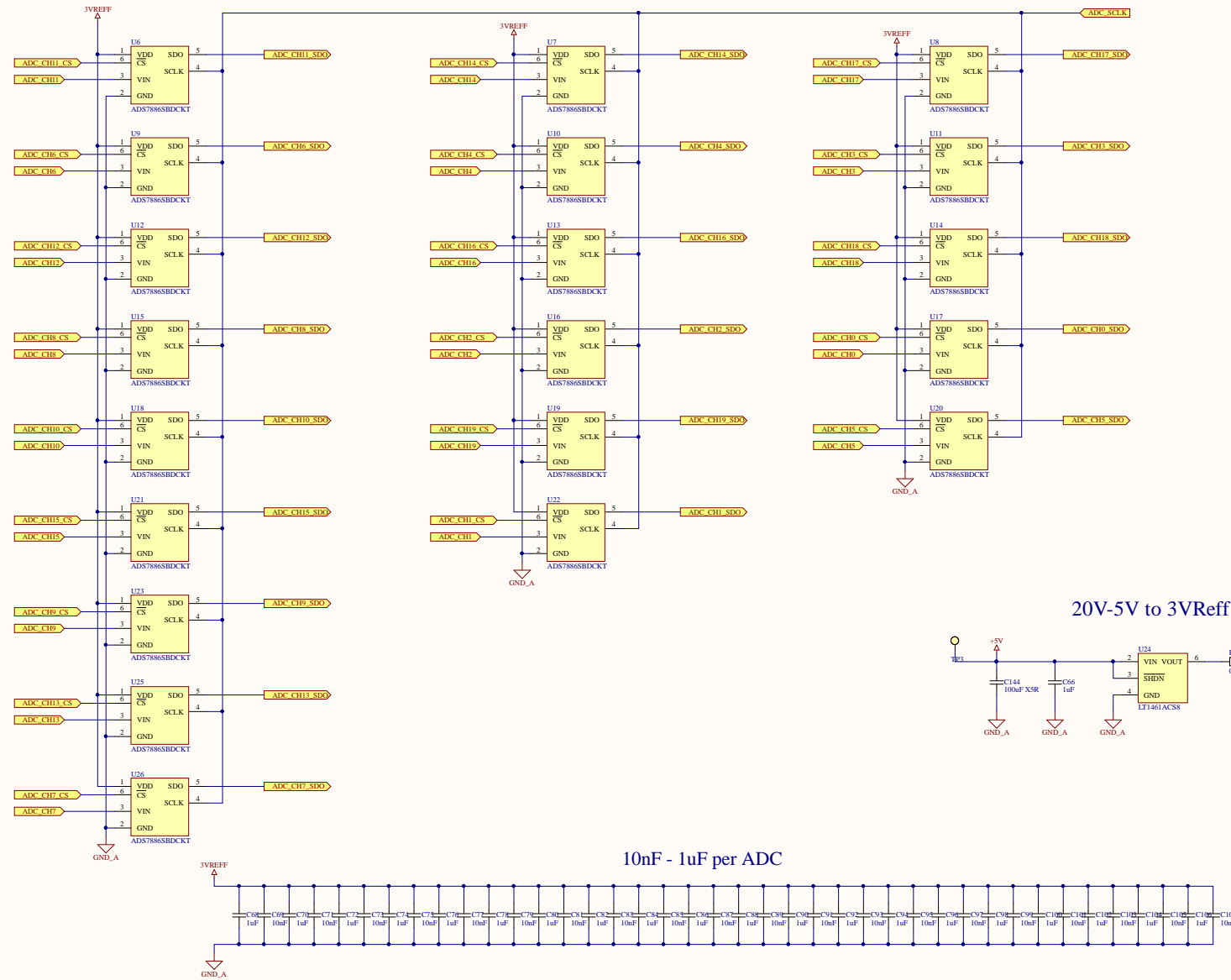ITOT = 30mA



ANAI0G_MEZZANINE1.01.PrjPcb			
AD_3_V1_01.SchDoc		Date : 09.06.2021	
Revision : 1.0	Sheet 3 of 6	Design by : Jean Nanchen	
R:\Diploma\TD2021\SYND\jean.nanchen\Hardware\Mezzanine_Board\V1_01\AD_3_V1_01.			


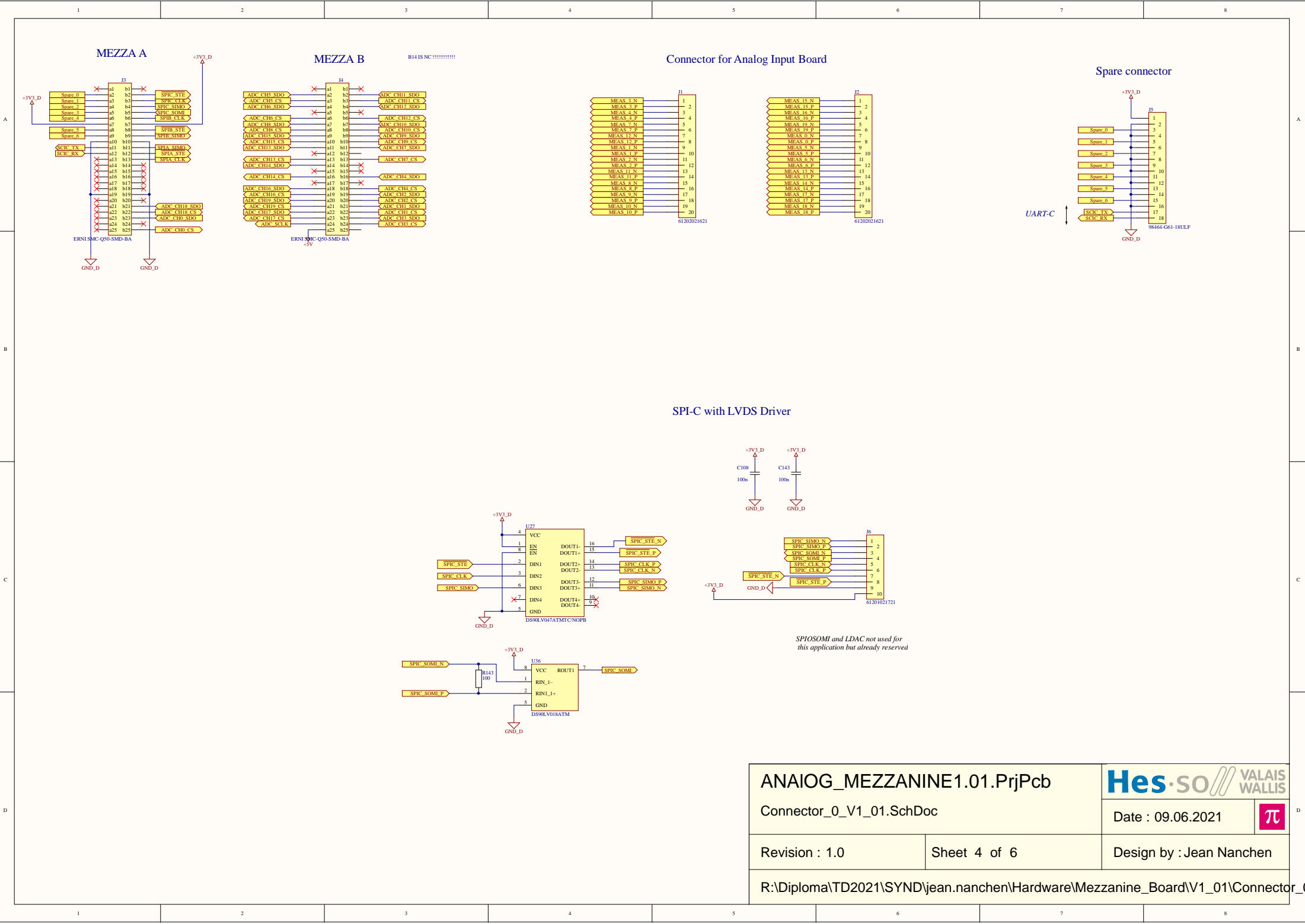


ANAIQG_MEZZANINE1.01.PrbPcb		<div>Hes·so</div> <div>VALAIS WALLIS</div>	
Connector_0_V1_01.SchDoc		Date : 09.06.2021	<div><div><div></div></div><div><math>\pi</math></div></div>
Revision : 1.0	Sheet 4 of 6	Design by : Jean Nanchen	
R:\Diploma\TD2021\SYND\jean.nanchen\Hardware\Mezzanine_Board\V1_01\Connector_0_V1_01.SchDoc			



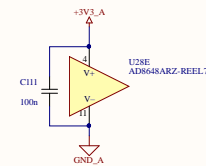
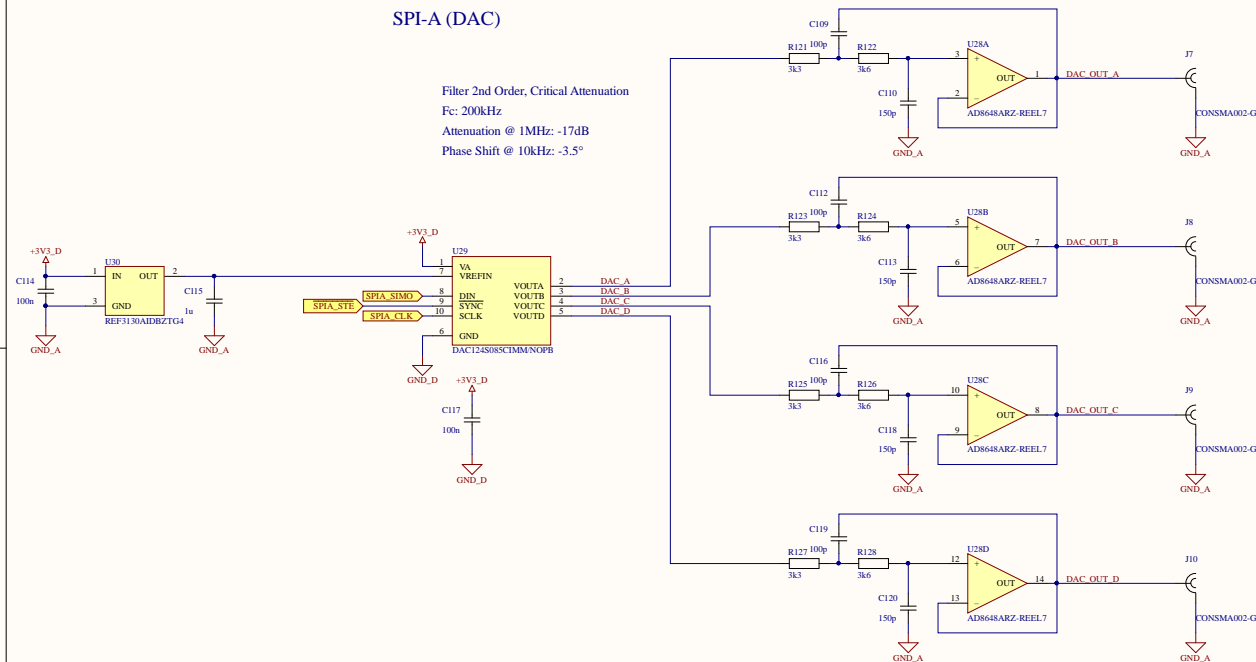
## SPI-A (DAC)

Filter 2nd Order, Critical Attenuation  
Fc: 200kHz  
Attenuation @ 1MHz: -17dB  
Phase Shift @ 10kHz: -3.5°


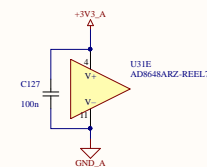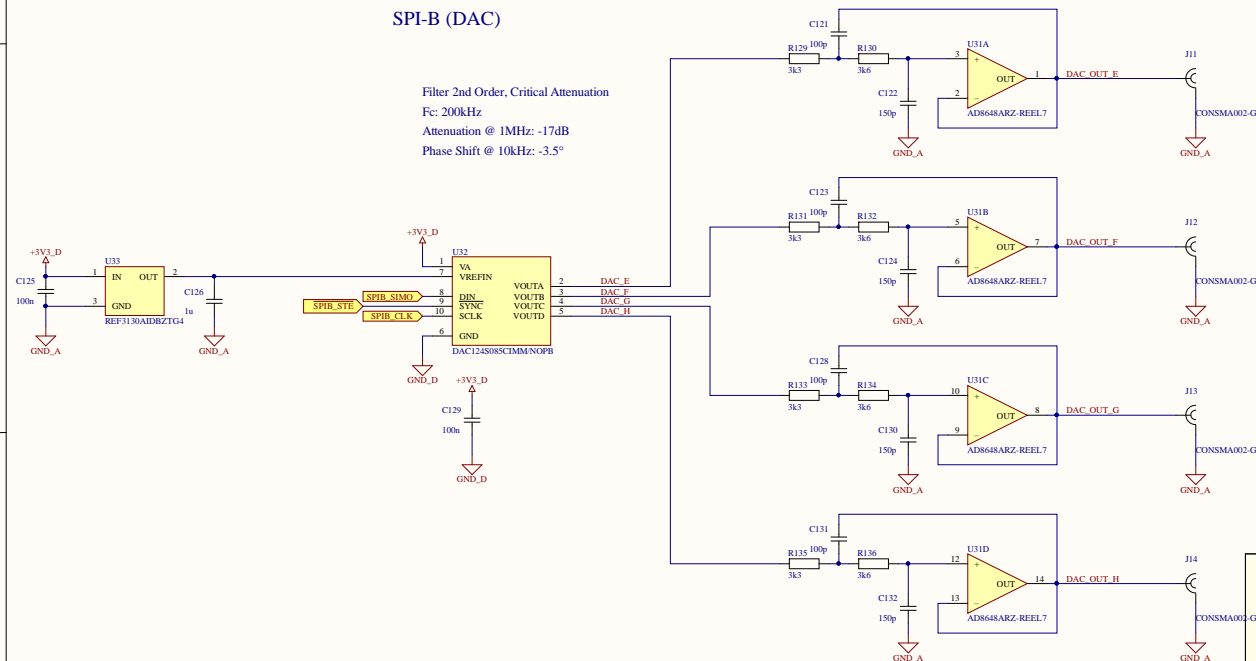
## SPI-B (DAC)

Filter 2nd Order, Critical Attenuation  
Fc: 200kHz  
Attenuation @ 1MHz: -17dB  
Phase Shift @ 10kHz: -3.5°



ANAIIOG\_MEZZANINE1.01.PrjPcb

DAC\_0\_V1\_01.SchDoc

Revision : 1.0

Sheet 6 of 6


Design by : Jean Nanchen

R:\Diploma\TD2021\SYND\jean.nanchen\Hardware\Mezzanine\_Board\V1\_01\DAC\_0\_V1\_01

Hes·so VALAIS WALLIS

Date : 09.06.2021



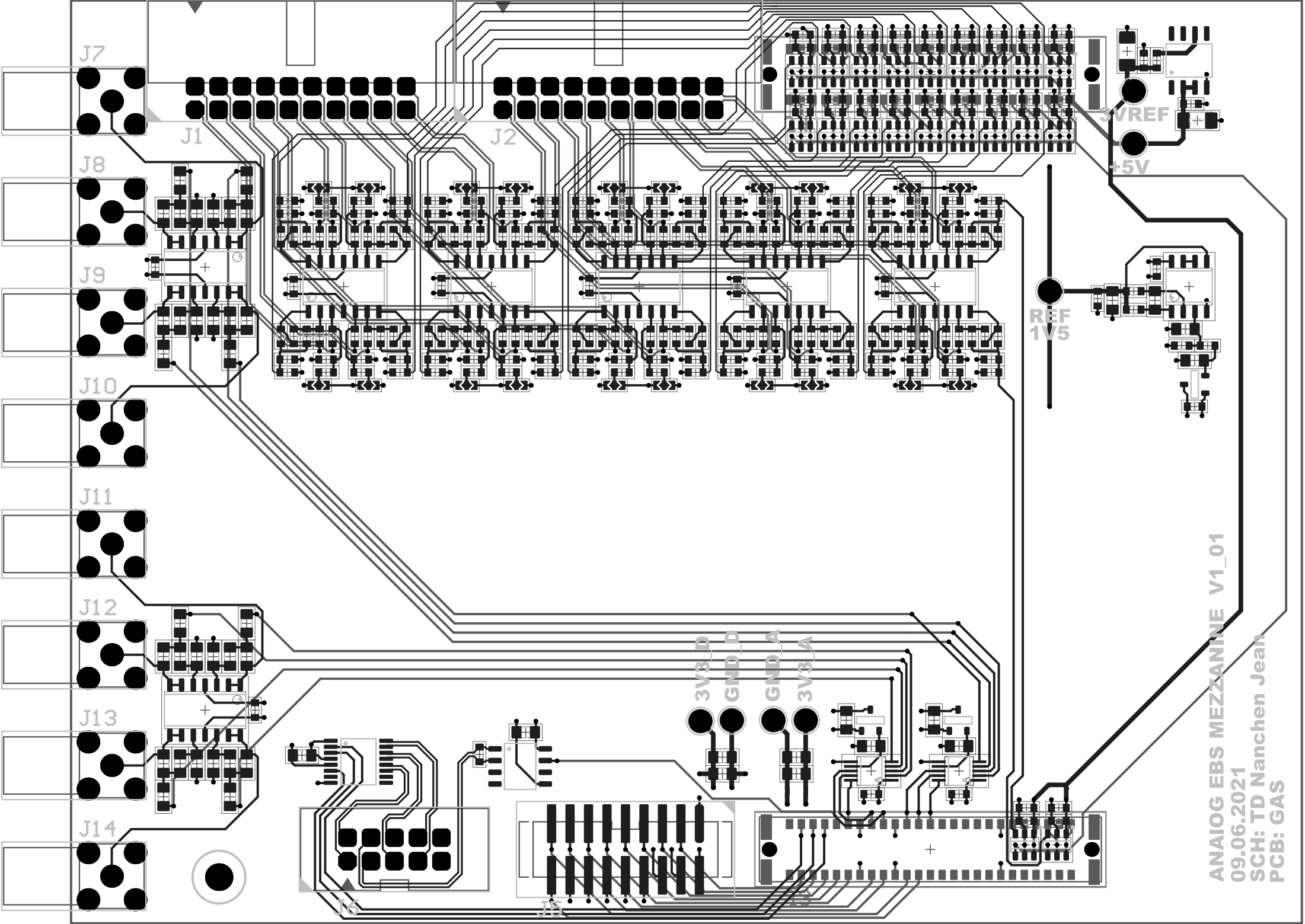


ANALOG EBS MEZZANNE V1\_01  
09.06.2021  
SCH: TD Nanchen Jean  
PCB: GAS





## F | Schématique PCB FPGA



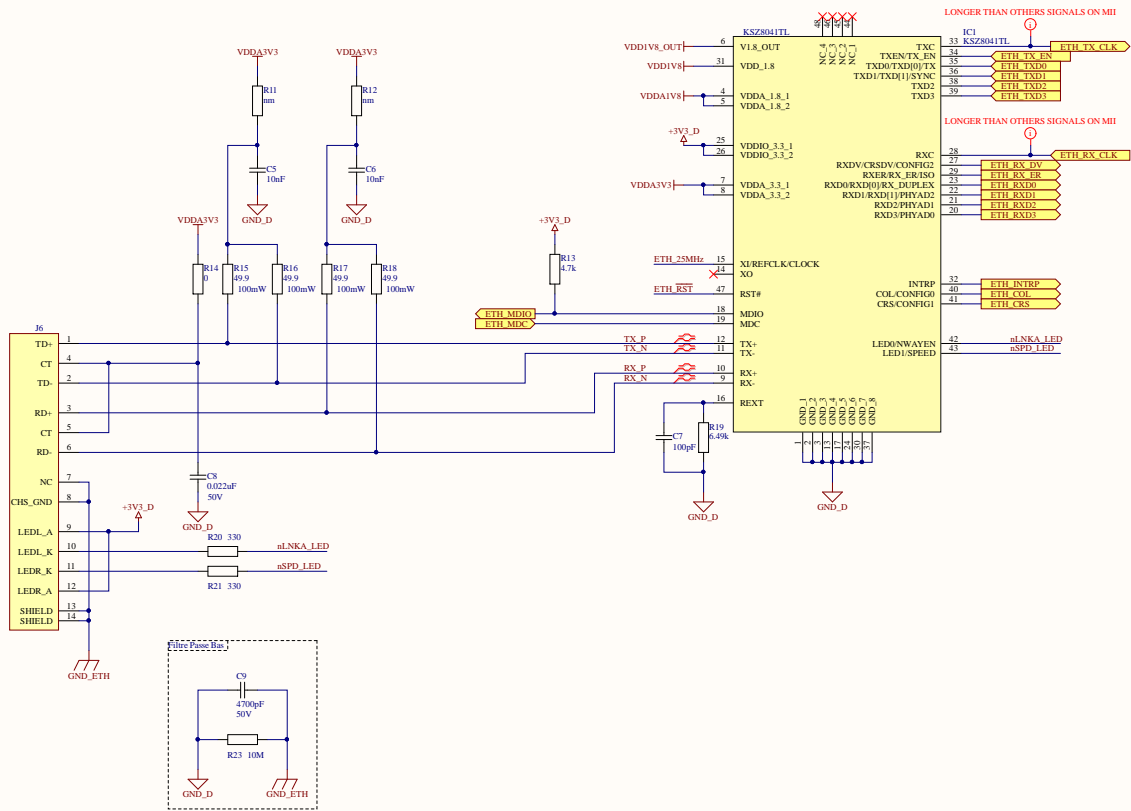


The schematic diagram illustrates the power supply circuit for the PHY and Ethernet ports. It is divided into three main sections: 'Near PHY', 'Near ETH connector', and 'Near PHY' (repeated). Each section contains a ferrite bead (R24, R25) and a series of capacitors (C1, C3, C13, C15, C17, C19, C20) connected to ground (GND\_D). The input voltage is +3V3\_D, and the output voltage is VDDA1V3. The output voltage is also labeled as VDD1V3\_OUT.

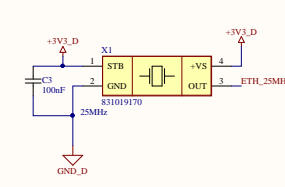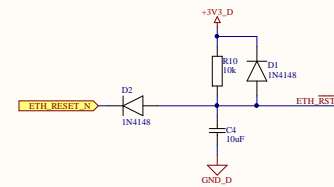


R:\Diploma\TD2021\SYND\jean.nanchen\Hardware\FPGA\_Board\V1\_01\Ethernet\_0\_V1\_01.SchDoc




Design by : Jean Nanchen

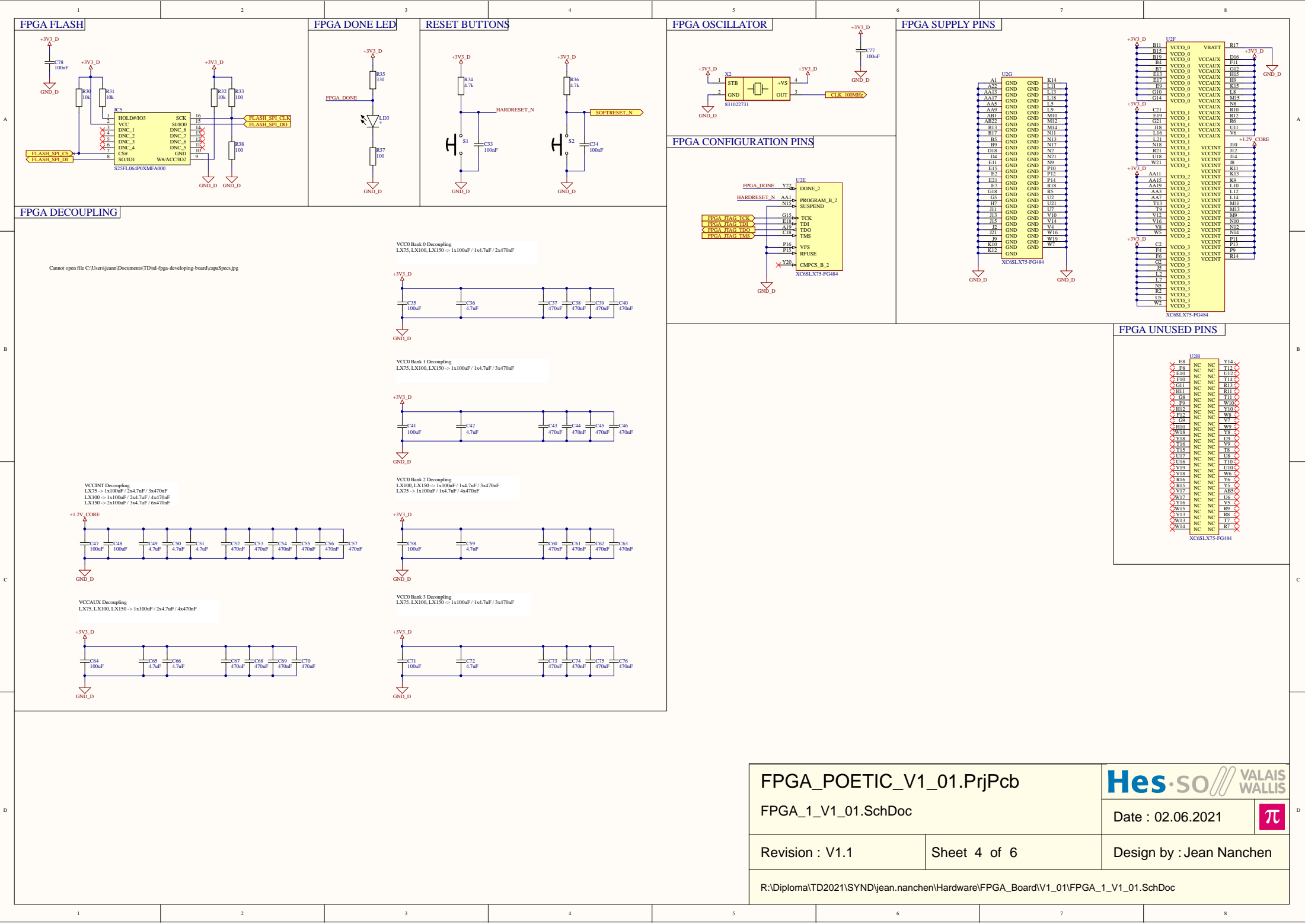


# 5V FROM 3V3 BACKPLANE

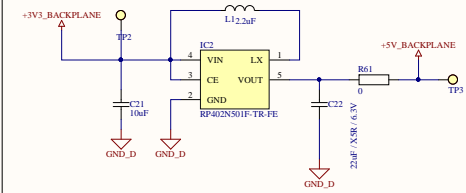


# 3V3 FROM 5V USB

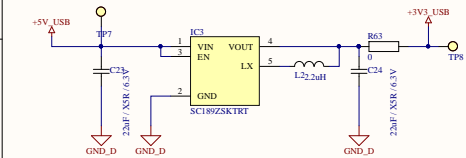


# 1V2 FPGA CORE SUPPLY

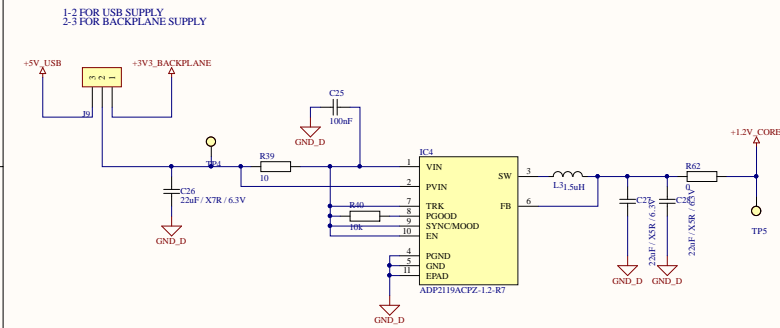

# 5V SUPPLY SELECTOR

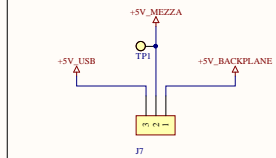

# 3V3 SUPPLY SELECTOR

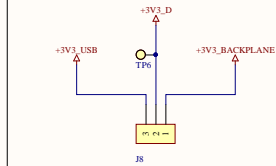

FPGA\_POETIC\_V1\_01.PrjPcb

Supply\_0\_V1\_01.SchDoc

Revision : V1.1

Sheet 5 of 6

Hes·so VALAIS WALLIS


Date : 02.06.2021




Design by : Jean Nanchen

R:\Diploma\TD2021\SYND\jean.nanchen\Hardware\FPGA\_Board\V1\_01\Supply\_0\_V1\_01.SchDoc


# BI-COLOR LED

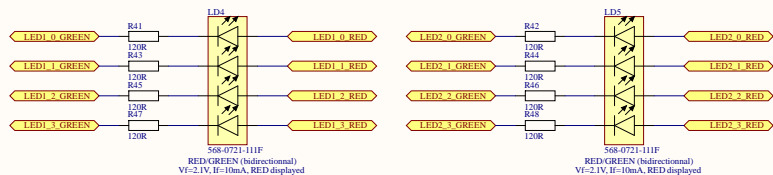


# PUSH BUTTONS

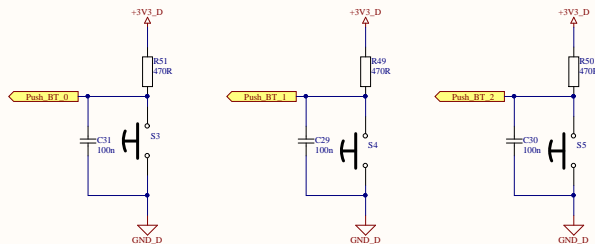

# DIL SWITCH 4 POS

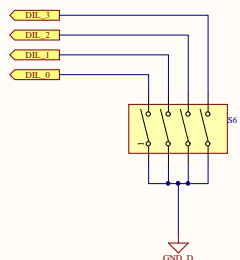

# SPARE PULL UP/DOWN HEADER

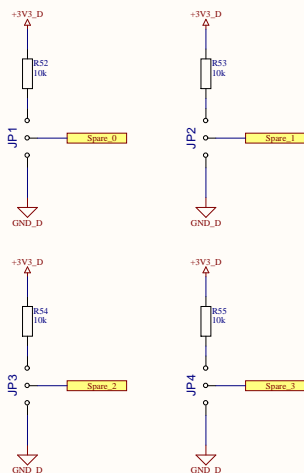

FPGA\_POETIC\_V1\_01.PrjPcb

UserInterface\_0\_V1\_01.SchDoc

Revision : V1.1

Sheet 6 of 6


Hes·so VALAIS WALLIS

Date : 02.06.2021



Design by : Jean Nanchen

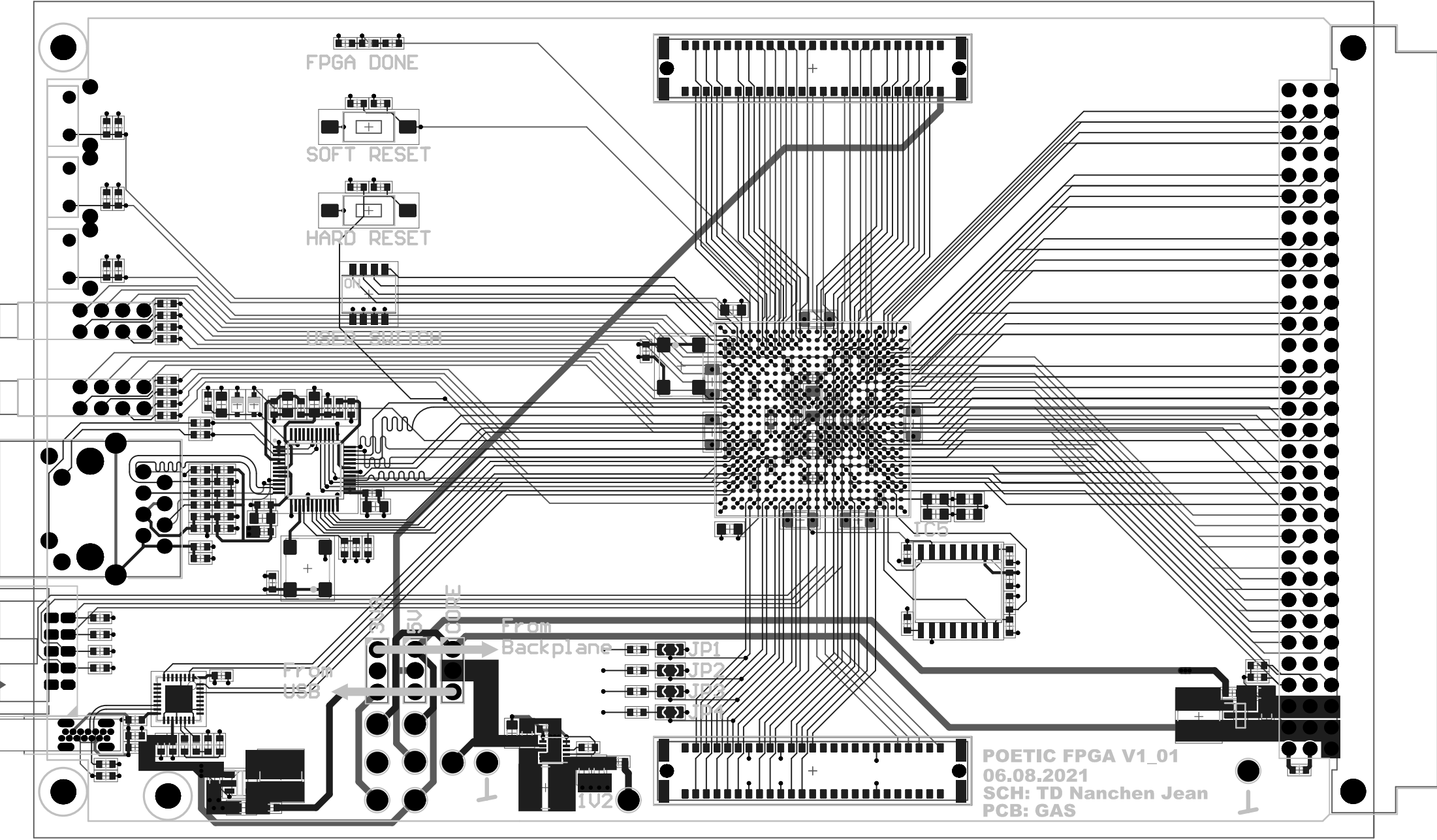R:\Diploma\TD2021\SYND\jean.nanchen\Hardware\FPGA\_Board\V1\_01\UserInterface\_0\_V1\_01.SchDoc



POETIC FPGA V1\_01  
06.08.2021  
SCH: TD Nanchen Jean  
PCB: GAS



# G | Interface de l'ADC ADS7886

```
--  
-- VHDL Architecture Poetic.ADC.ads7886_decoder  
--  
-- Created:  
--      by - jeann.UNKNOWN (DESKTOP-V46KISN)  
--      at - 14:09:37 17.06.2021  
--  
-- using Mentor Graphics HDL Designer(TM) 2019.2 (Build 5)  
--  
ARCHITECTURE ads7886_decoder OF ADC IS  
  type decodeState is (  
    sendLowCS, waitForData, readData, sendHighCS, ready, print  
  );  
  signal mainState : decodeState;  
  signal memSCLK, risingSCLK : std_ulogic;  
  signal counterWaitData : unsigned(1 DOWNTO 0);  
  signal counterReadData : unsigned(10 DOWNTO 0);  
  signal dataReg : unsigned(adcBitNb-1 DOWNTO 0);  
BEGIN  
  decode : process(reset, clock)  
    variable counterTq : integer;  
  begin  
    if reset = '1' then  
      counterTq := 0;  
      mainState <= ready;  
      Data <= (others => '0');  
      CS_n <= '1';  
      counterReadData <= (others => '0');  
      counterWaitData <= (others => '0');  
      dataReg <= (others => '0');  
    elsif rising_edge(clock) then  
      case mainState is  
        when ready =>  
          if enable = '1' AND risingSCLK = '1' then  
            counterTq := 0;  
            mainState <= sendLowCS;  
          end if;  
        when sendLowCS =>  
          CS_n <= '0';  
          mainState <= waitForData;  
        when waitForData =>  
          if risingSCLK = '1' then  
            counterWaitData <= counterWaitData + 1;  
            if counterWaitData = 3 + highSpeedEn then  
              mainState <= readData;  
              counterWaitData <= (others => '0');  
            end if;  
          end if;  
        when readData =>  
          if risingSCLK = '1' then  
            counterReadData <= counterReadData + 1;  
            dataReg <= shift_left(dataReg, 1);  
            dataReg(dataReg'low) <= SDO;  
            if (counterReadData = adcBitNb-1) then  
              counterReadData <= (others => '0');  
              mainState <= print;  
            end if;  
          end if;  
        when print =>  
          Data <= std_ulogic_vector(dataReg);
```

```
        mainState <= sendHighCS;
    when sendHighCS =>
        if risingSCLK = '1' then
            CS_n <= '1';
            counterTq := counterTq + 1;
            if counterTq = 2 then
                mainState <= ready;
            end if;
        end if;
    end case;
end if;
end process decode;

detectRisingSCLK : process (reset, clock)
begin
    if reset = '1' then
        memSCLK <= '0';
        risingSCLK <= '0';
    elsif rising_edge(clock) then
        risingSCLK <= '0';
        if memSCLK = '0' AND SCLK = '1' then
            risingSCLK <= '1';
            memSCLK <= SCLK;
        else
            memSCLK <= SCLK;
        end if;
    end if;
end process detectRisingSCLK;
END ARCHITECTURE ads7886_decoder;
```

# H | Modèle de l'ADC ADS7886

```
--
-- VHDL Architecture Poetic_test.AD.ADS7886
--
-- Created:
--       by - jeann.UNKNOWN (DESKTOP-V46KISN)
--       at - 15:32:09 30.06.2021
--
-- using Mentor Graphics HDL Designer(TM) 2019.2 (Build 5)
--
ARCHITECTURE ADS7886 OF AD IS
    type decodeState is (
        waitHighCS, sendData, sendZeros, waitLowCS, incrementCounterSendData
    );
    signal mainState : decodeState;
    signal memCS, fallingCS : std_ulogic;
    signal memSCLK, fallingSCLK : std_ulogic;
    signal dataReg : unsigned(adcBitNb-1 DOWNTO 0);

BEGIN
    decode : process(reset, clock)
        variable counterWaitData : integer;
        variable counterSendData : integer;
    begin
        if reset = '1' then
            mainState <= waitLowCS;
            counterWaitData := 0;
            counterSendData := 0;
        elsif rising_edge(clock) then
            case mainState is
                when waitLowCS =>
                    if fallingCS = '1' then
                        mainState <= sendZeros;
                    end if;
                when sendZeros =>
                    if fallingSCLK = '1' then
                        counterWaitData := counterWaitData + 1;
                        SDO <= '0';
                        if counterWaitData = 3 then
                            mainState <= sendData;
                            dataReg <= unsigned(DataToSend);
                            counterWaitData := 0;
                        end if;
                    end if;
                when sendData =>
                    if fallingSCLK = '1' then
                        if counterSendData >= adcBitNb then
                            mainState <= waitHighCS;
                            SDO <= '0';
                            counterSendData := 0;
                        else
                            SDO <= dataReg(adcbitNb-1 - counterSendData);
                            mainState <= incrementCounterSendData;
                        end if;
                    end if;
                when incrementCounterSendData =>
                    counterSendData := counterSendData + 1;
                    mainState <= sendData;
                when waitHighCS =>
                    if CS_n = '1' then
                        mainState <= waitLowCS;
                    end if;
            end case;
        end if;
    end process;
end ADS7886;
```

```

        end if;
    end case;
end if;
end process decode;

detectFallingCS : process (reset, clock)
begin
    if reset = '1' then
        memCS <= '1';
        fallingCS <= '0';
    elsif rising_edge(clock) then
        fallingCS <= '0';
        if memCS = '1' AND CS_n = '0' then
            fallingCS <= '1';
            memCS <= CS_n;
        else
            memCS <= CS_n;
        end if;
    end if;
end process detectFallingCS;
detectFallingSCLK : process (reset, clock)
begin
    if reset = '1' then
        memSCLK <= '0';
        fallingSCLK <= '0';
    elsif rising_edge(clock) then
        fallingSCLK <= '0';
        if memSCLK = '1' AND SCLK = '0' then
            fallingSCLK <= '1';
            memSCLK <= SCLK;
        else
            memSCLK <= SCLK;
        end if;
    end if;
end process detectFallingSCLK;
END ARCHITECTURE ADS7886;

```

# I | Interface du DAC DACXX4S085

```
--
-- VHDL Architecture Poetic.DAC.DAC124S085
--
-- Created:
--      by - jeann.UNKNOWN (DESKTOP-V46KISN)
--      at - 09:21:02 18.06.2021
--
-- using Mentor Graphics HDL Designer(TM) 2019.2 (Build 5)
--
ARCHITECTURE DAC124S085 OF DAC IS
    constant numberOfDataToSend : integer := 12;
    signal memSCLK, risingSCLK : std_ulogic;
    signal masterWr : std_ulogic;
    signal masterData : std_ulogic_vector(dacBitNb+dacChBitNb+dacOpBitNb-1 DOWNTO
    ↪ 0);
    type transmitState is(
        waitForATransmission, sendData, sendLowSync, sendHighSync, sendZero
    );
    signal mainState : transmitState;
BEGIN
    concatenate : process (reset, clock)
    begin
        if reset = '1' then
            masterData <= (others => '0');
            masterWr <= '0';
        elsif rising_edge(clock) then
            masterWr <= '0';
            if send = '1' then
                masterData <= dacSel & mode & data;
                masterWr <= '1';
            end if;
        end if;
    end process concatenate;

    transmit : process (reset, clock)
    variable decounter : integer;
    variable counter : integer;
    begin
        if reset = '1' then
            mainState <= waitForATransmission;
            decounter := masterData'length-1;
            Sync_n <= '1';
            Dout <= '0';
            counter := 0;
        elsif rising_edge(clock) then
            case mainState is
                when waitForATransmission =>
                    if masterWr = '1' then
                        mainState <= sendLowSync;
                    end if;
                when sendData =>
                    if risingSCLK = '1' then
                        decounter := decounter - 1;
                        Dout <= masterData(decounter);
                        if decounter = 0 then
                            mainState <= sendZero;
                        end if;
                    end if;
                when sendLowSync =>
                    if risingSCLK = '1' then
```

```

        Sync_n <= '0';
        Dout <= masterData(decouner);
        mainState <= sendData;
    end if;
when sendHighSync =>
    decouner := masterData'length-1;
    counter := 0;
    if risingSCLK = '1' then
        Sync_n <= '1';
        mainState <= waitForATransmission;
    end if;
        when sendZero =>
            if risingSCLK = '1' then
                Dout <= '0';
                counter := counter + 1;
            end if;
            if counter >= numberOfDataToSend - dacBitNb then
                mainState <= sendHighSync;
            end if;
        end case;
    end if;
end process transmit;

detectRisingSCLK : process (reset, clock)
begin
    if reset = '1' then
        memSCLK <= '0';
        risingSCLK <= '0';
    elsif rising_edge(clock) then
        risingSCLK <= '0';
        if memSCLK = '0' AND SCLK = '1' then
            risingSCLK <= '1';
            memSCLK <= SCLK;
        else
            memSCLK <= SCLK;
        end if;
    end if;
end process detectRisingSCLK;
END ARCHITECTURE DAC124S085;

```

# J | Régulateur PI

```
--
-- VHDL Architecture Poetic.regulator.PDI3
--
-- Created:
--      by - jean.nanchen.UNKNOWN (WEA30407)
--      at - 20:04:32 22.07.2021
--
-- using Mentor Graphics HDL Designer(TM) 2019.2 (Build 5)
--
ARCHITECTURE PDI3 OF regulator IS
    type State is (
        ready, calculateNewError, calculatePID, checkOverflow, print
    );
    constant Kp : integer := 4;
    constant Ki : integer := 3;
    signal mainState : State;
    signal updatePID : std_ulogic;
    signal PIDHasBeenUpdate : std_ulogic;
    signal error : signed(pidBitNb DOWNTO 0);
    signal error_sum : signed(pidBitNb+20 DOWNTO 0); --BIG NUMBER
    signal pidValue : signed(pidBitNb+5+1 DOWNTO 0);
    signal p : signed(pidBitNb+5 DOWNTO 0);
    signal i : signed(pidBitNb+5 DOWNTO 0);
    signal d : signed(pidBitNb+5 DOWNTO 0);
    signal sOutput : unsigned(pidBitNb-1 DOWNTO 0);
BEGIN
    process (clock, reset)
    begin
        if reset = '1' then
            output <= (others => '0');
            mainState <= ready;
            error <= (others => '0');
            p <= (others => '0');
            i <= (others => '0');
            d <= (others => '0');
            pidValue <= (others => '0');
            sOutput <= (others => '0');
            PIDHasBeenUpdate <= '0';
            error_sum <= (others => '0');
        elsif rising_edge(clock) then
            case mainState is
                when ready =>
                    mainState <= calculateNewError;
                when calculateNewError =>
                    error <= signed(resize(unsigned(Setval), error'length)) -
                        signed(resize(unsigned(adc_data), error'length));
                    if updatePID = '1' AND ki_sw = '1' then
                        error_sum <= error_sum + error;
                        PIDHasBeenUpdate <= '1';
                    else
                        PIDHasBeenUpdate <= '0';
                    end if;
                    mainState <= calculatePID;
                when calculatePID =>
                    if kp_sw = '1' then
                        p <= resize(Kp * error, p'length);
                    end if;
                    if ki_sw = '1' then
                        i <= resize(Ki*shift_right(error_sum,0), i'length);
                    end if;
```

```
pidValue <= resize(p, pidValue'length) + resize(i, pidValue'length) +
↳ resize(d, pidValue'length);
mainState <= checkOverflow;
when checkOverflow =>
  if pidValue > 4095 then
    sOutput <= (others => '1');
  elsif pidValue < 0 then
    sOutput <= (others => '0');
  else
    sOutput <= resize(unsigned(pidValue), sOutput'length);
  end if;
  mainState <= print;
when print =>
  mainState <= ready;
  output <= sOutput;
end case;
end if;
end process;

process (clock, reset)
  variable counter : integer := 0;
begin
  if reset = '1' then
    counter := 0;
    updatePID <= '0';
  elsif rising_edge(clock) then
    counter := counter + 1;
    if PIDHasBeenUpdate = '1' then
      updatePID <= '0';
    end if;
    if counter > 100000 then
      updatePID <= '1';
      counter := 0;
    end if;
  end if;
end process;
END ARCHITECTURE PDI3;
```



# K | Modèle moteur DC

```
--  
-- VHDL Architecture Poetic_test.motor.dc  
--  
-- Created:  
--      by - jeann.UNKNOWN (DESKTOP-V46KISN)  
--      at - 14:32:12 01.07.2021  
--  
-- using Mentor Graphics HDL Designer(TM) 2019.2 (Build 5)  
--  
ARCHITECTURE dc OF motor IS  
  constant clockFrequency: real := 100.0E03;  
  constant clockPeriod: real := (1.0/clockFrequency);  
  constant L : real := 0.1;  
  constant Kphi : real := 0.2;  
  constant J : real := 0.1;  
  constant B : real := 0.1;  
  constant R : real := 1.6;  
BEGIN  
  decode : process(reset, clock)  
    variable di_dt : real;  
    variable dw_dt : real;  
    variable w : real;  
    variable i : real;  
    begin  
      if reset = '1' then  
        di_dt := 0.0;  
        dw_dt := 0.0;  
        i := 0.0;  
        w := 0.0;  
        speed <= (others => '0');  
      elsif rising_edge(clock) then  
        di_dt := (real(to_integer(Vapp))/L) - ((R/L) * i) - ((Kphi/L)*w);  
        dw_dt := ((Kphi/J) * i) - ((B/J) * w);  
        w := w + dw_dt * clockPeriod;  
        i := i + di_dt * clockPeriod;  
        speed <= std_logic_vector(to_unsigned(integer(w), speed'length));  
      end if;  
    end process decode;  
END ARCHITECTURE dc;
```



# L | Générateur de clock

```
--  
-- VHDL Architecture Poetic.clockGenerator.clockDivider  
--  
-- Created:  
--     by - jeann.UNKNOWN (DESKTOP-V46KISN)  
--     at - 11:15:13 17.06.2021  
--  
-- using Mentor Graphics HDL Designer(TM) 2019.2 (Build 5)  
--  
ARCHITECTURE clockDivider OF clockGenerator IS  
    constant countValue : integer := integer(real(integer(real(frequencyIn) /  
    ↪ real((frequencyOut)))) / 2.0);  
    signal counter : unsigned(counterBitNb-1 DOWNT0 0);  
    signal clockOut_int : std_ulogic;  
BEGIN  
    clockOut <= clockOut_int;  
    increment : process(reset, clock)  
    begin  
        if reset = '1' then  
            clockOut_int <= '0';  
            counter <= (others => '0');  
            counter(counter'low) <= '1';  
        elsif rising_edge(clock) then  
            if enable = '1' then  
                counter <= counter + 1;  
                if (counter >= countValue) then  
                    clockOut_int <= not clockOut_int;  
                    counter <= (others => '0');  
                    counter(counter'low) <= '1';  
                end if;  
            else  
                clockOut_int <= '0';  
            end if;  
        end if;  
    end process increment;  
END ARCHITECTURE clockDivider;
```



# M | Contrôleur UART

```
--  
-- VHDL Architecture Poetic.uartController.fsm  
--  
-- Created:  
--      by - jeann.UNKNOWN (DESKTOP-V46KISN)  
--      at - 17:17:44 11.08.2021  
--  
-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2019.2 (Build 5)  
--  
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
USE ieee.numeric_std.all;  
  
ARCHITECTURE fsm OF uartController IS  
  
    TYPE STATE_TYPE IS (  
        waitForCommand,  
        dispatcher,  
        S_select,  
        S_receive,  
        S_waitForOtherCharacter  
    );  
  
    -- Declare current and next state signals  
    SIGNAL current_state : STATE_TYPE;  
    SIGNAL next_state : STATE_TYPE;  
  
    -- Declare any pre-registered internal signals  
    SIGNAL consigne_cld : std_ulogic_vector (dataBitNb-1 DOWNTO 0);  
    SIGNAL endOfMsg_cld : std_ulogic ;  
    SIGNAL newCharacter_cld : std_ulogic ;  
    SIGNAL rxRd_cld : std_ulogic ;  
    SIGNAL txData_cld : std_ulogic_vector (dataBitNb-1 DOWNTO 0);  
    SIGNAL txWr_cld : std_ulogic ;  
  
BEGIN  
  
    -----  
    clocked_proc : PROCESS (  
        clock,  
        reset  
    )  
    -----  
    BEGIN  
        IF (reset = '1') THEN  
            current_state <= waitForCommand;  
            -- Default Reset Values  
            consigne_cld <= (others => '0');  
            endOfMsg_cld <= '0';  
            newCharacter_cld <= '0';  
            rxRd_cld <= '0';  
            txData_cld <= (others => '0');  
            txWr_cld <= '0';  
        ELSIF (clock'EVENT AND clock = '1') THEN  
            current_state <= next_state;  
  
            -- Combined Actions  
            CASE current_state IS  
                WHEN waitForCommand =>  
                    newCharacter_cld <= '0';
```

```

        rxRd_cld <= '0';
        consigne_cld <= (others => '0');
        endOfMsg_cld <= '0';
        txData_cld <= (others => '0');
        txWr_cld <= '0';
    WHEN dispatcher =>
        IF (rxData = X"53") THEN
            rxRd_cld <= '1';
        ELSE
            rxRd_cld <= '1';
        END IF;
    WHEN S_select =>
        rxRd_cld <= '0';
        newCharacter_cld <= '0';
        IF (rxEmpty = '0' AND rxData/=X"53") THEN
            rxRd_cld <= '1';
        END IF;
    WHEN S_receive =>
        consigne_cld <= rxData;
        if rxData /= X"65" then
            newCharacter_cld <= '1';
        end if;
        IF (rxData /= X"65") THEN
        ELSIF (rxData = X"65") THEN
            endOfMsg_cld <= '1';
        END IF;
    WHEN S_waitForOtherCharacter =>
        rxRd_cld <= '0';
        newCharacter_cld <= '0';
        IF (rxEmpty = '0') THEN
            rxRd_cld <= '1';
        END IF;
    WHEN OTHERS =>
        NULL;
    END CASE;
END IF;
END PROCESS clocked_proc;

-----

nextstate_proc : PROCESS (
    current_state,
    rxData,
    rxEmpty
)
-----
BEGIN
    CASE current_state IS
        WHEN waitForCommand =>
            IF (rxEmpty = '0') THEN
                next_state <= dispatcher;
            ELSE
                next_state <= waitForCommand;
            END IF;
        WHEN dispatcher =>
            IF (rxData = X"53") THEN
                next_state <= S_select;
            ELSE
                next_state <= waitForCommand;
            END IF;
        WHEN S_select =>
            IF (rxEmpty = '0' AND rxData/=X"53") THEN
                next_state <= S_receive;
            ELSE
                next_state <= S_select;
            END IF;
    END CASE;
END IF;

```

```

    WHEN S_receive =>
        IF (rxData /= X"65") THEN
            next_state <= S_waitForOtherCharacter;
        ELSIF (rxData = X"65") THEN
            next_state <= waitForCommand;
        ELSE
            next_state <= S_receive;
        END IF;
    WHEN S_waitForOtherCharacter =>
        IF (rxEmpty = '0') THEN
            next_state <= S_receive;
        ELSE
            next_state <= S_waitForOtherCharacter;
        END IF;
    WHEN OTHERS =>
        next_state <= waitForCommand;
    END CASE;
END PROCESS nextstate_proc;

-- Concurrent Statements
-- Clocked output assignments
consigne <= consigne_cld;
endOfMsg <= endOfMsg_cld;
newCharacter <= newCharacter_cld;
rxRd <= rxRd_cld;
txData <= txData_cld;
txWr <= txWr_cld;
END fsm;

```





# N | Décodeur ASCII (UART)

```
--
-- VHDL Architecture Poetic.serialAsciiDecoder.serialAsciiDecoder
--
-- Created:
--       by - jeann.UNKNOWN (DESKTOP-V46KISN)
--       at - 10:55:13 29.06.2021
--
-- using Mentor Graphics HDL Designer(TM) 2019.2 (Build 5)
--
ARCHITECTURE serialAsciiDecoder OF serialAsciiDecoder IS
    type decodeState is (
        isReceiving, endOfReceive, ready, print, increment, incrementAdder
    );
    signal mainState : decodeState;
    type t_Memory is array (0 to 11) of std_ulogic_vector(7 downto 0);
    signal r_Mem : t_Memory;
BEGIN
    decode : process(reset, clock)
        variable counterCharacter : integer;
        variable counterAdder : integer;
        variable uOutput : integer;
    begin
        if reset = '1' then
            uOutput := 0;
            output <= (others => '0');
            mainState <= ready;
            counterCharacter := 0;
            counterAdder := 0;
            for i in 0 to 11 loop
                r_Mem(i) <= (others => '0');
            end loop;
        elsif rising_edge(clock) then
            case mainState is
                when ready =>
                    uOutput := 0;
                    if newCharacter = '1' then
                        r_Mem(counterCharacter) <= consigne;
                        mainState <= increment;
                    end if;
                when isReceiving =>
                    if endOfMsg = '1' then
                        mainState <= endOfReceive;
                    end if;
                    if newCharacter = '1' then
                        mainState <= increment;
                        r_Mem(counterCharacter) <= consigne;
                    end if;
                when increment =>
                    counterCharacter := counterCharacter + 1;
                    mainState <= isReceiving;
                when endOfReceive =>
                    if counterAdder = counterCharacter then
                        mainState <= print;
                    else
                        r_Mem(counterAdder) <= (others => '0');
                        mainState <= incrementAdder;
                        if counterAdder /= counterCharacter - 1 then
                            case r_Mem(counterAdder) is
                                when X"30" => uOutput := uOutput * 10;
                                when X"31" => uOutput := (uOutput + 1) * 10;
```

```

        when X"32" => uOutput := (uOutput + 2) * 10;
        when X"33" => uOutput := (uOutput + 3) * 10;
        when X"34" => uOutput := (uOutput + 4) * 10;
        when X"35" => uOutput := (uOutput + 5) * 10;
        when X"36" => uOutput := (uOutput + 6) * 10;
        when X"37" => uOutput := (uOutput + 7) * 10;
        when X"38" => uOutput := (uOutput + 8) * 10;
        when X"39" => uOutput := (uOutput + 9) * 10;
        when others =>
            end case;
    else
        case r_Mem(counterAdder) is
            when X"30" => uOutput := uOutput;
            when X"31" => uOutput := (uOutput + 1);
            when X"32" => uOutput := (uOutput + 2);
            when X"33" => uOutput := (uOutput + 3);
            when X"34" => uOutput := (uOutput + 4);
            when X"35" => uOutput := (uOutput + 5);
            when X"36" => uOutput := (uOutput + 6);
            when X"37" => uOutput := (uOutput + 7);
            when X"38" => uOutput := (uOutput + 8);
            when X"39" => uOutput := (uOutput + 9);
            when others =>
                end case;
        end if;
    end if;
    when incrementAdder =>
        counterAdder := counterAdder + 1;
        mainState <= endOfReceive;
    when print =>
        output <= std_ulogic_vector(to_unsigned(uOutput, output'length));
        counterCharacter := 0;
        counterAdder := 0;
        mainState <= ready;
    end case;
end if;
end process decode;
END ARCHITECTURE serialAsciiDecoder;

```

# O | Contrôleur BLDC

```
--  
-- VHDL Architecture Poetic.BLDCController.BLDC  
--  
-- Created:  
--      by - jean.nanchen.UNKNOWN (WEA30407)  
--      at - 11:42:58 22.07.2021  
--  
-- using Mentor Graphics HDL Designer(TM) 2019.2 (Build 5)  
--  
ARCHITECTURE BLDC OF BLDCController IS  
BEGIN  
  logic : process (Hall_A, Hall_B, Hall_C, PWM_in)  
    variable hallReg : std_ulogic_vector(2 DOWNTO 0);  
    begin  
      hallReg := Hall_A & Hall_B & Hall_C;  
      case hallReg is  
        when "001" => --Sa_top 1 & Sb_bot 1  
          Sa_top <= PWM_in;  
          Sa_bot <= '0';  
          Sb_top <= '0';  
          Sb_bot <= PWM_in;  
          Sc_top <= '0';  
          Sc_bot <= '0';  
        when "101" => --Sa_top 1 & Sc_bot 1  
          Sa_top <= PWM_in;  
          Sa_bot <= '0';  
          Sb_top <= '0';  
          Sb_bot <= '0';  
          Sc_top <= '0';  
          Sc_bot <= PWM_in;  
        when "100" =>  
          Sa_top <= '0';  
          Sa_bot <= '0';  
          Sb_top <= PWM_in;  
          Sb_bot <= '0';  
          Sc_top <= '0';  
          Sc_bot <= PWM_in;  
        when "110" =>  
          Sa_top <= '0';  
          Sa_bot <= PWM_in;  
          Sb_top <= PWM_in;  
          Sb_bot <= '0';  
          Sc_top <= '0';  
          Sc_bot <= '0';  
        when "010" =>  
          Sa_top <= '0';  
          Sa_bot <= PWM_in;  
          Sb_top <= '0';  
          Sb_bot <= '0';  
          Sc_top <= PWM_in;  
          Sc_bot <= '0';  
        when "011" =>  
          Sa_top <= '0';  
          Sa_bot <= '0';  
          Sb_top <= '0';  
          Sb_bot <= PWM_in;  
          Sc_top <= PWM_in;  
          Sc_bot <= '0';  
        when others =>  
          Sa_top <= '0';
```

## Annexe O. Controlleur BLDC

---

```
Sa_bot <= '0';  
Sb_top <= '0';  
Sb_bot <= '0';  
Sc_top <= '0';  
Sc_bot <= '0';  
end case;  
end process logic;  
END ARCHITECTURE BLDC;
```

# P | Fichier UCF

```
CONFIG VCCAUX = "3.3";
#-----
# Clock and reset
#
NET "clock"          LOC = J1 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "reset_N"        LOC = D5 | PULLUP | IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "USB_TX"          LOC = Y2 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "USB_RX"          LOC = W1 | IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "DAC_SCLK"        LOC = AB19 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "DAC_SDO"         LOC = AB16 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "DAC_SYNC"        LOC = AB17 | IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "LED0_0"          LOC = E4 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED0_1"          LOC = H3 | IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "Hall_A"          LOC = A20 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "Hall_B"          LOC = A21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "Hall_C"          LOC = B22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;


NET "Sa_top"          LOC = C19 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "Sa_bot"          LOC = C20 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "Sb_top"          LOC = D19 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "Sb_bot"          LOC = D20 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "Sc_top"          LOC = E20 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "Sc_bot"          LOC = F20 | IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "ADC_SCLK"        LOC = B18 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "ADC0_SDO"        LOC = H14 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "ADC0_CS"         LOC = F15 | IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "BP_PWM_12A"      LOC = H21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "BP_PWM_12B"      LOC = J22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "BP_GPIO_26"      LOC = K22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "BP_GPIO_27"      LOC = M22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "BP_GPIO_28"      LOC = P22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
```



## Q | Face avant

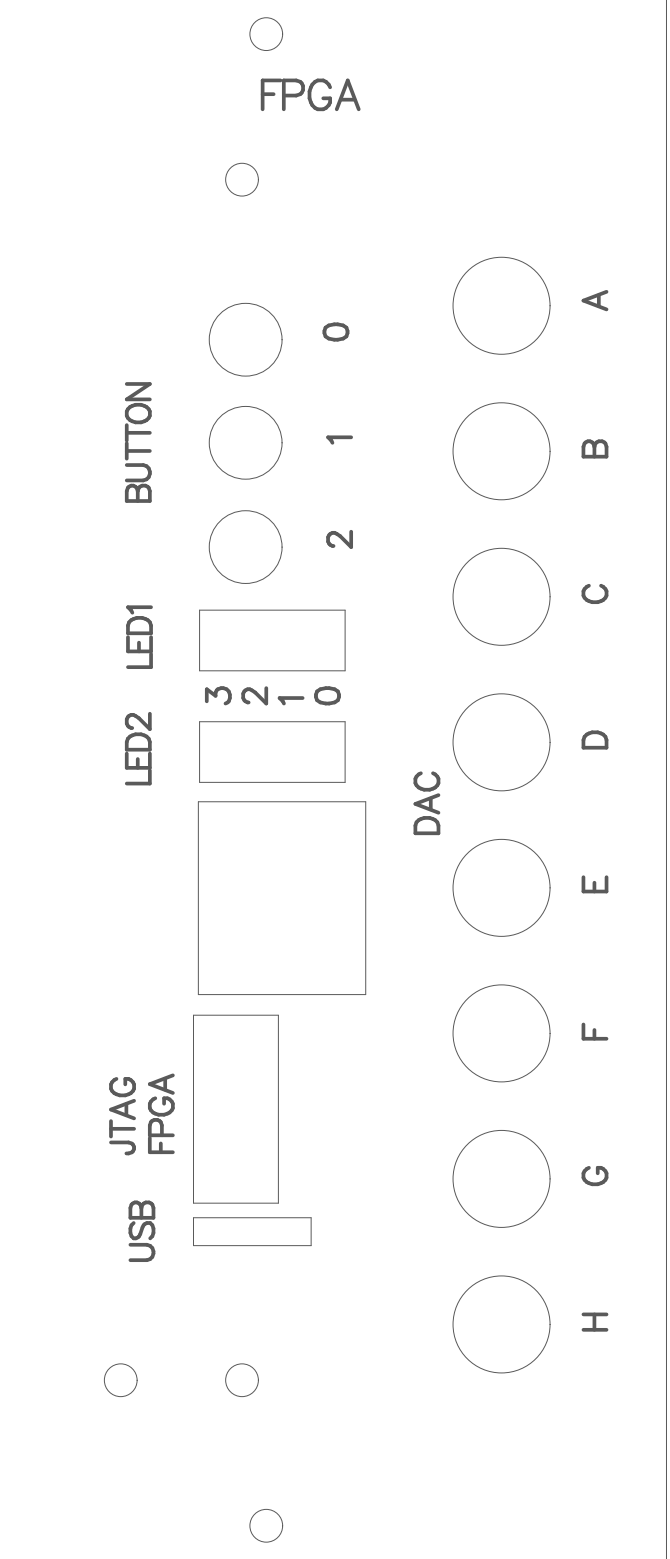



# R | Mise en place du démonstrateur

## R.1 Matériel requis

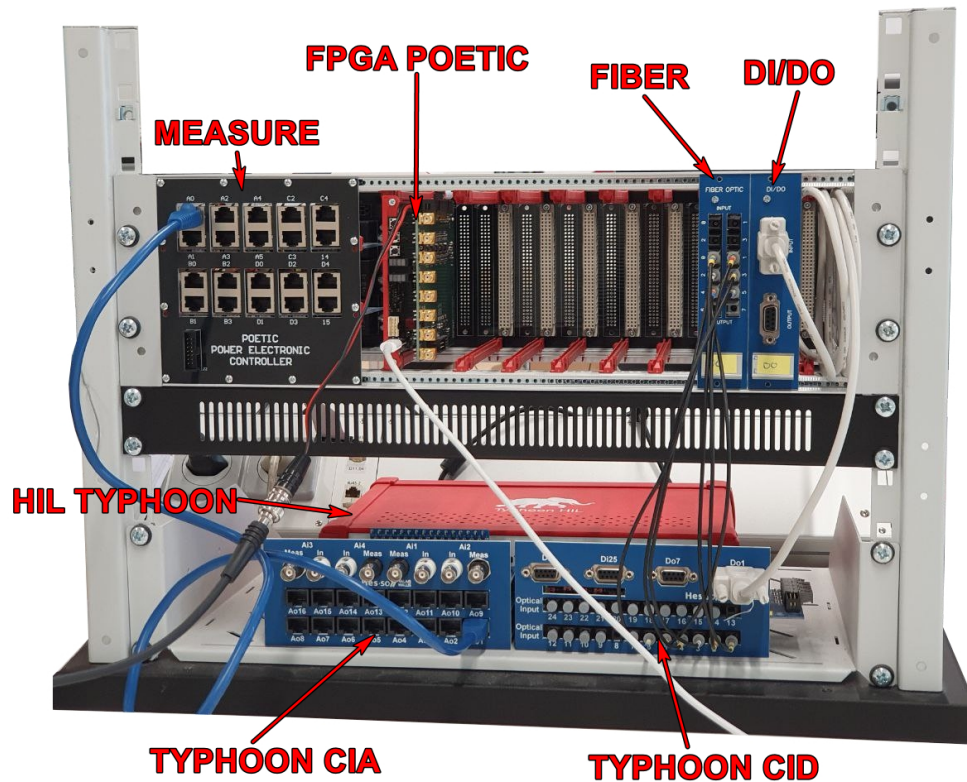


Figure R.1 Disposition du rack Poetic pour le démonstrateur

Voici la liste du matériel requis pour ce démonstrateur :

- Module FPGA POETIC
- Module MEASURE
- Module FIBER (en configuration 00<sup>1</sup>)
- Module DI/DO (en configuration 00<sup>1</sup>)
- Typhoon HIL 402
- Module TYPHOON CIA
- Module TYPHOON CID
- 1x câble d'interface 9 pins
- 1x câble RJ45
- 6x fibres optiques
- 1x câble USB-C
- 1x Xilinx Programmer

1. La configuration se trouve sur la poignée du module (en jaune)

### R.2 Câblage

Dans cette section, est expliqué, le câblage entre le rack Poetic et le simulateur Typhoon HIL.

La première étape est de placer tous les modules dans le rack Poetic comme sur la figure R.1.

Ensuite, il faut connecter le module mesure et le module Poetic FPGA à l'aide d'un câble plat 20 pins (voir l'illustration R.2).

Un schéma bloc à la figure R.3, illustre la connexion entre les modules du rack Poetic et les modules du simulateur HIL Typhoon.

Un câble RJ45 relie la sortie «Ao1» du module TYPHOON CIA à l'entrée A0 du module de mesure.

Un câble d'interface 9 pins relie la sortie «Do1» du module TYPHOON CID et l'entrée du module DI/DO.

Six fibres optiques relient les sorties (0..5) du module fibres optique aux entrées optiques du module TYPHOON CID (1..6).

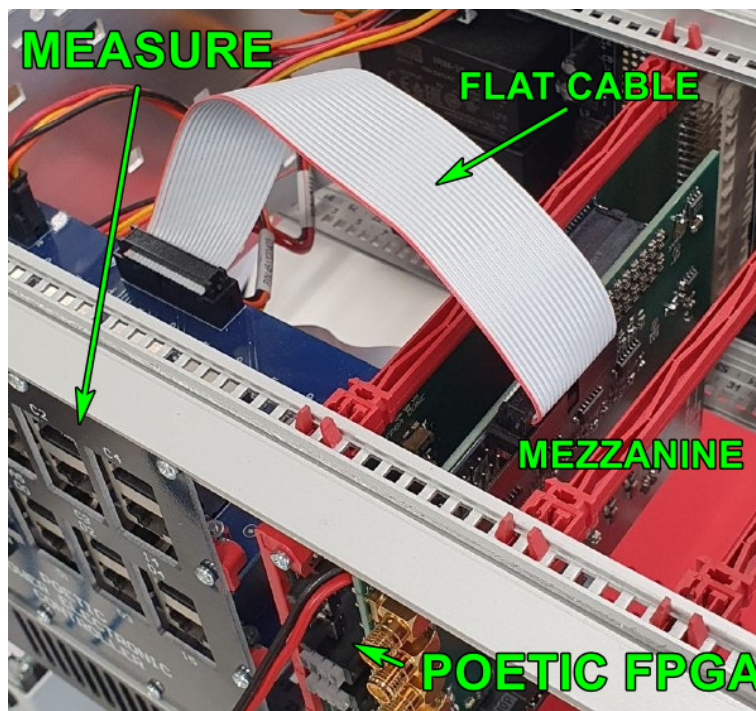


Figure R.2 Câble plat reliant le module mesure et le module Poetic FPGA

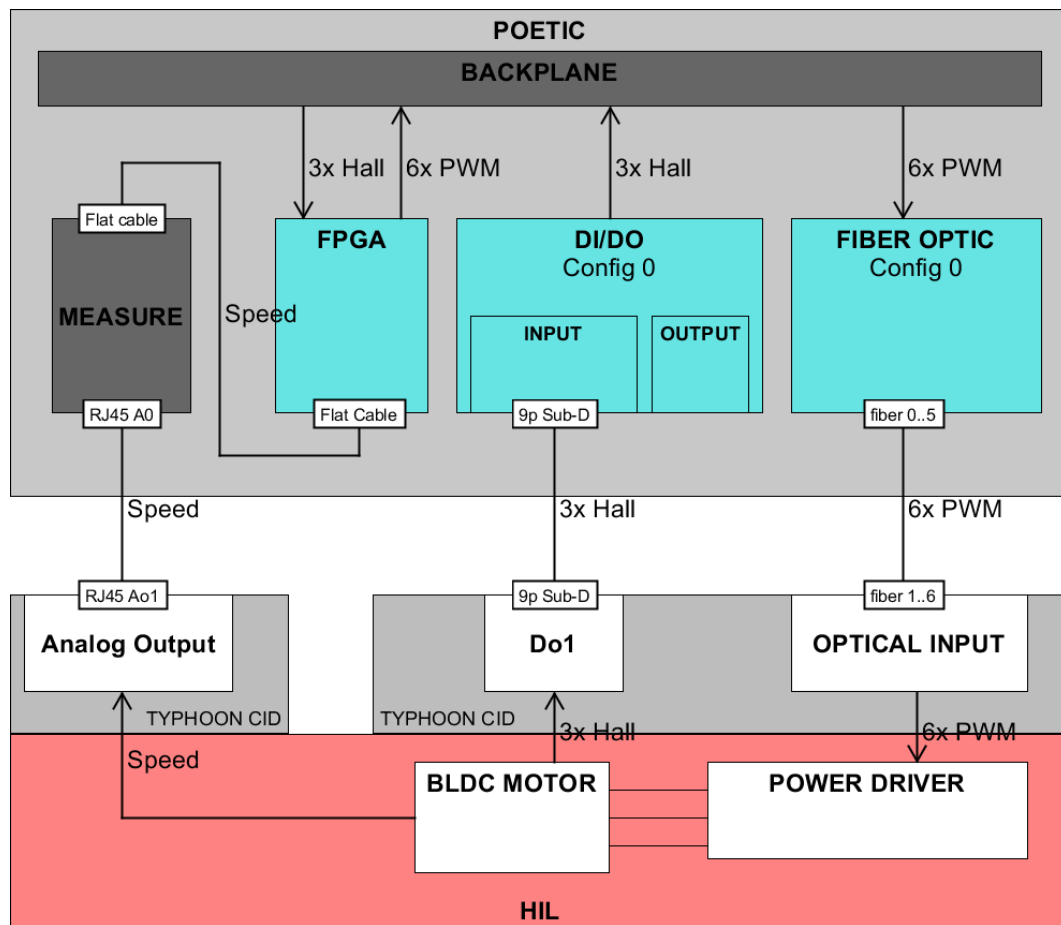


Figure R.3 Schéma bloc du câblage entre la FPGA et le simulateur Typhoon HIL

## R.3 Installations des fichiers

Les fichiers nécessaires à la mise en place du démonstrateur ainsi que les fichiers nécessaires au développement se trouvent sur le repo : [https://github.com/73jn/td\\_fpga-developing-board-demonstrator](https://github.com/73jn/td_fpga-developing-board-demonstrator)

```
sysadmin@localhost:~$ git clone
↳ https://github.com/73jn/td_fpga-developing-board-demonstrator.git
```

Ce repo contient :

- la schématique Altium des deux PCB (FPGA et Mezzanine)
- l'architecture software implémentée sur HDL Designer
- un fichier excel contenant le pinning de l'environnement poetic
- le projet contenant la simulation sur le simulateur HIL de Typhoon

### R.4 Flash BLDC POETIC sur la FPGA

Le tutoriel de cette section permet, à l'aide du logiciel iMPACT, de flasher le fichier de configuration POETIC BLDC sur le module FPGA. Il faut au préalable connecter le module FPGA avec le programmeur via le port JTAG. Au lancement d'iMPACT, le logiciel peut éventuellement demander de créer un projet. Cela n'est pas nécessaire. Une fois réalisé, une LED verte sur la face avant doit se mettre à clignoter.

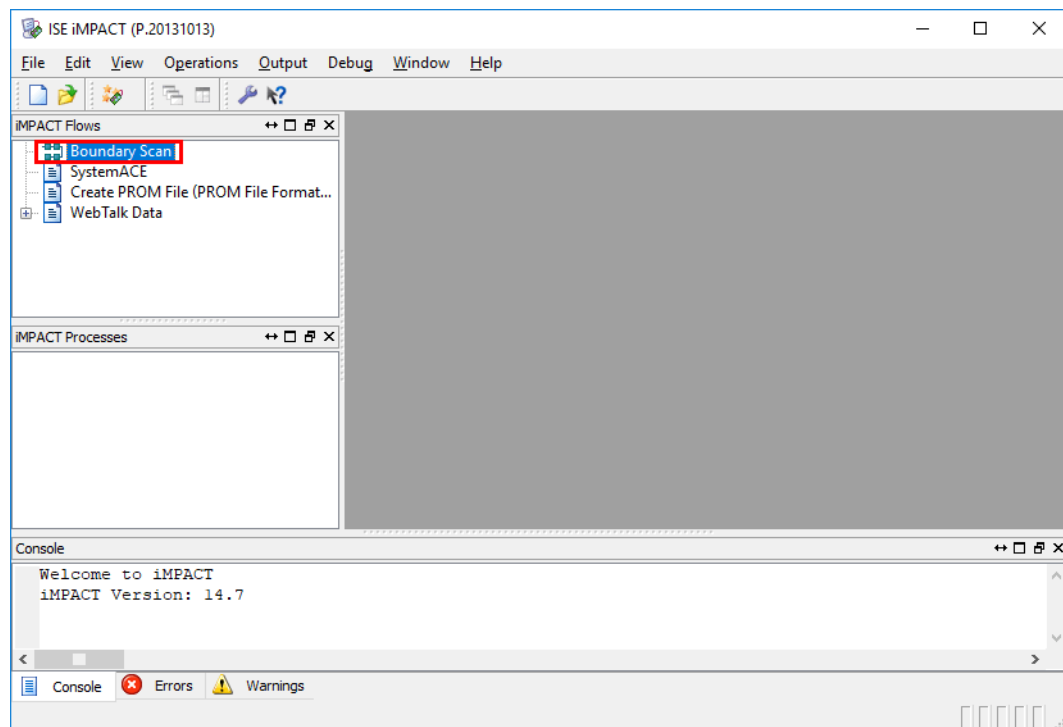


Figure R.4 Double clicker sur «Boundary Scan»

## R.4. Flash BLDC POETIC sur la FPGA

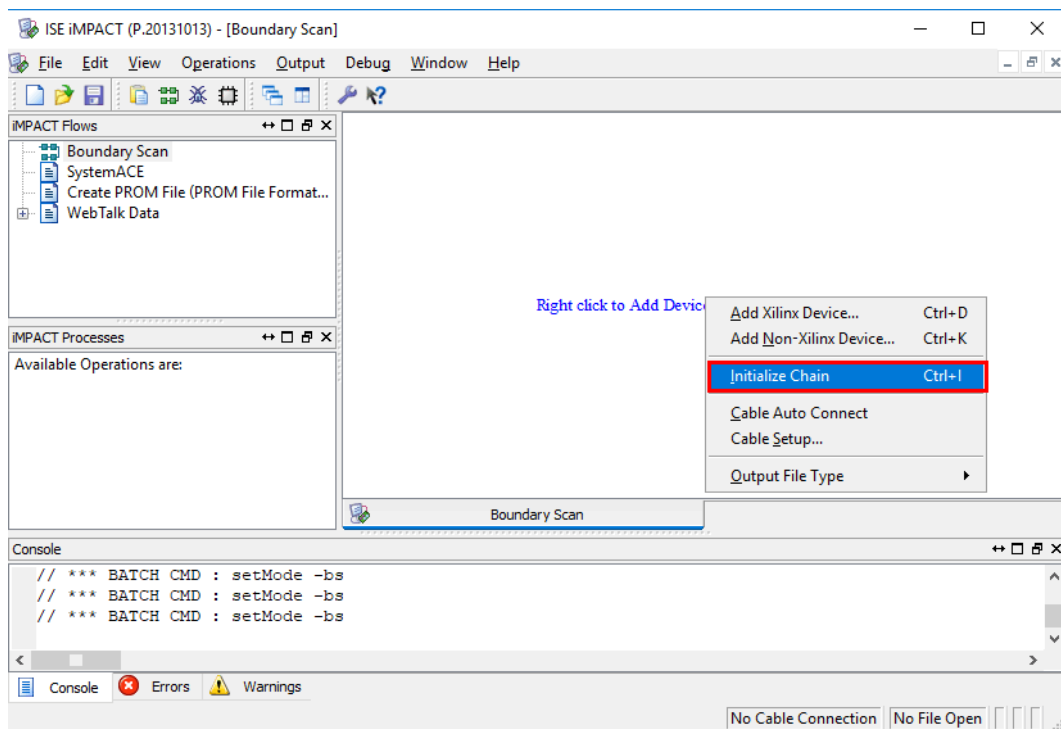


Figure R.5 Click droit -> «Inititalize Chain» ou CTRL+I

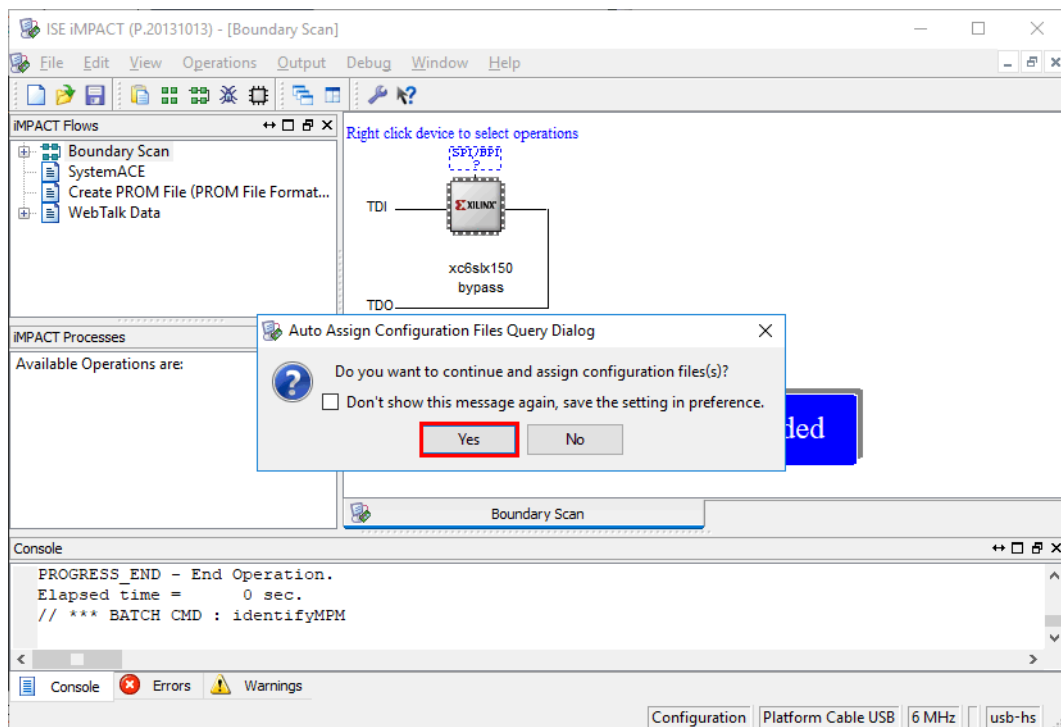


Figure R.6 Clicker sur «Yes» pour assigner un fichier .bit de configuration

## Annexe R. Mise en place du démonstrateur

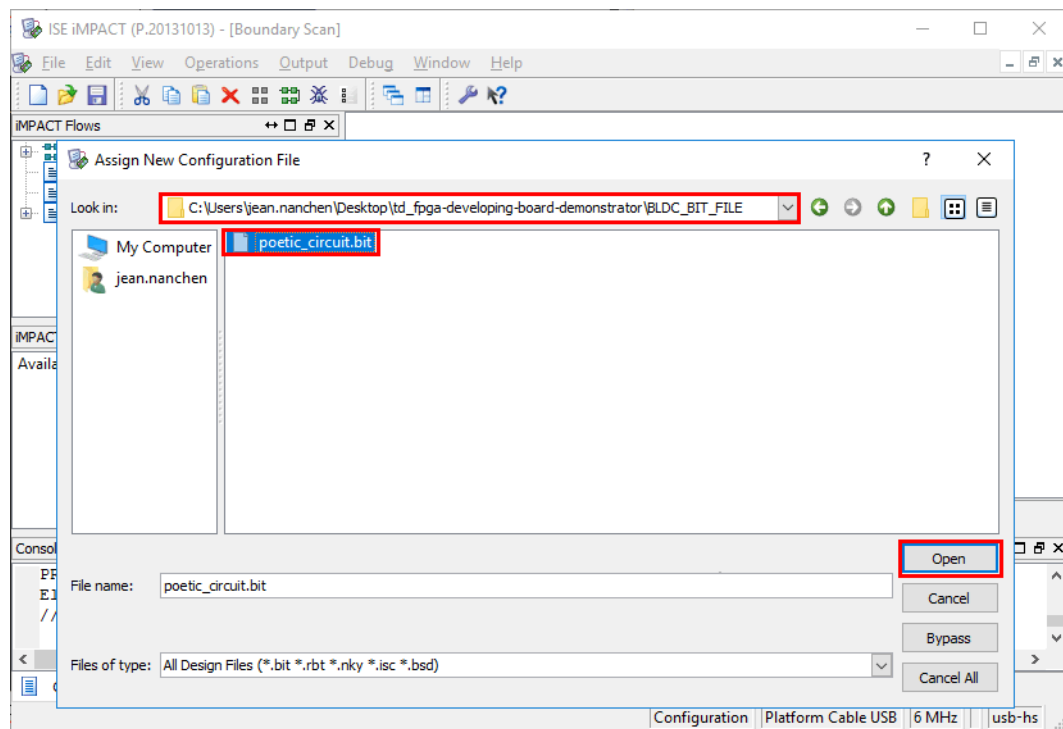


Figure R.7 Aller dans le fichier /BLDC\_BIT\_FILE du repo et ouvrir le fichier «poetic\_circuit.bit»

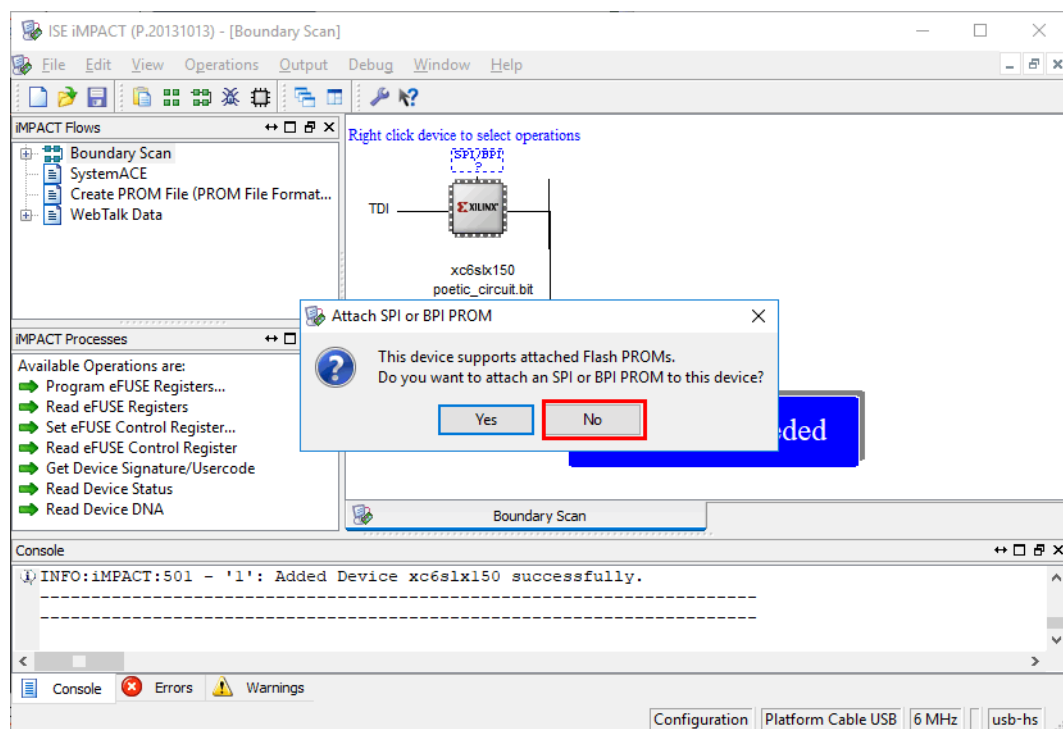


Figure R.8 Cliquer sur «No» pour flasher uniquement la FPGA

## R.4. Flash BLDC POETIC sur la FPGA

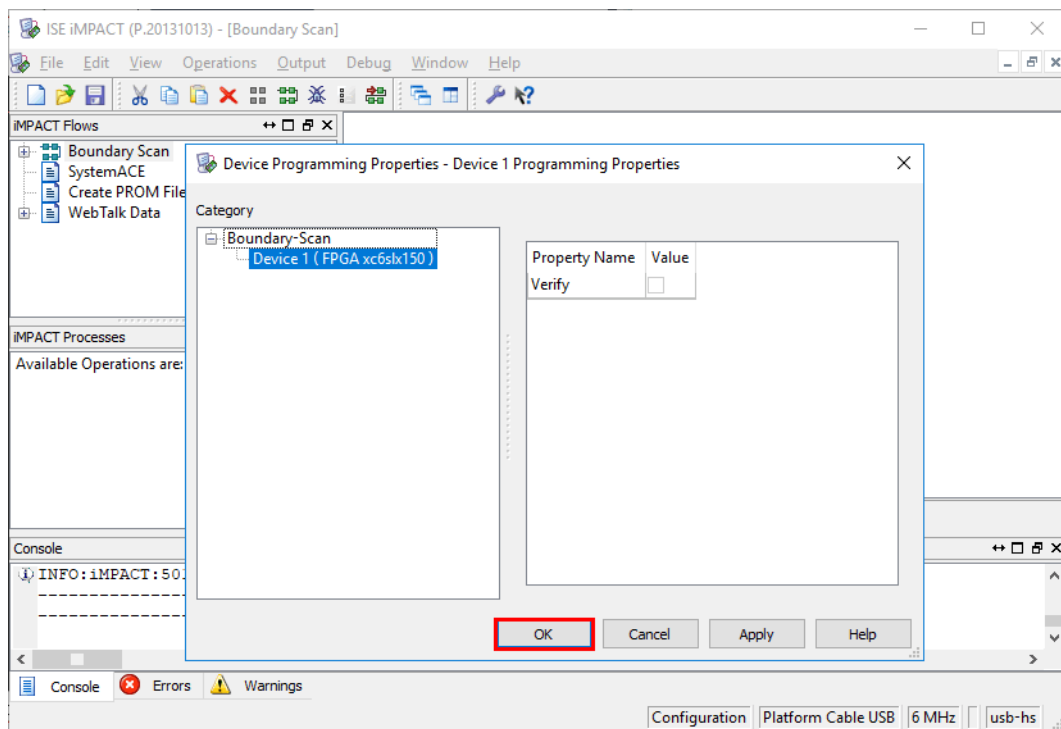


Figure R.9 La FPGA a été reconnue. Clicker sur «Ok»

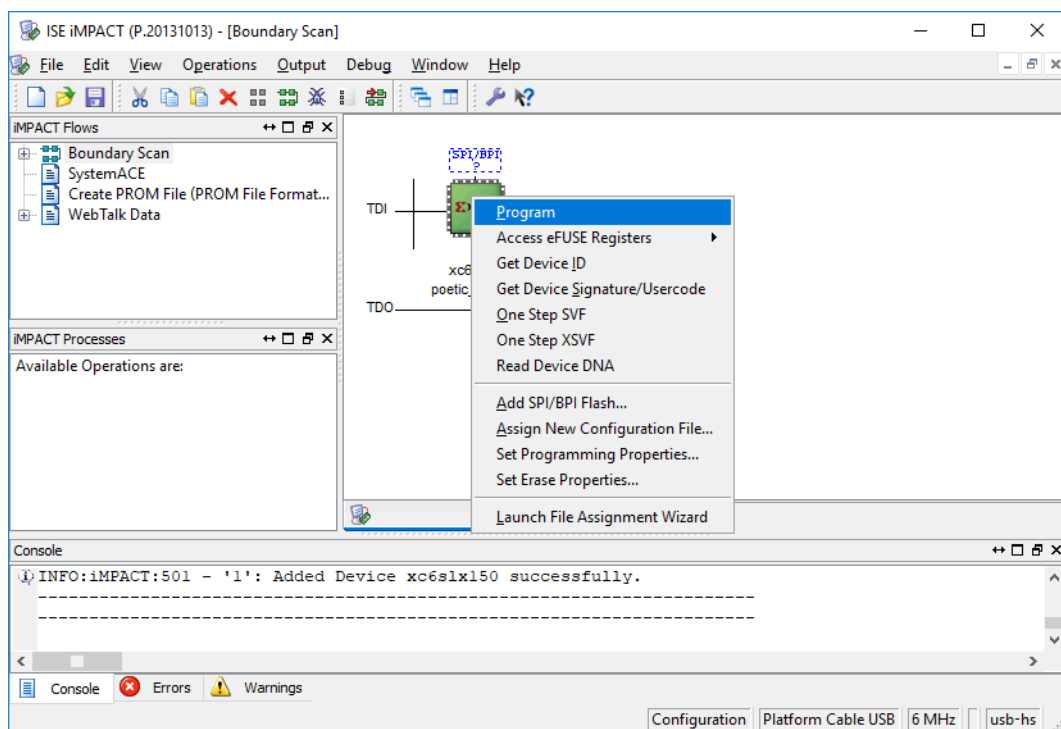


Figure R.10 Pour programmer la FPGA, il effectuer un Click droit sur celle-ci et cliquer sur «Program»

## Annexe R. Mise en place du démonstrateur

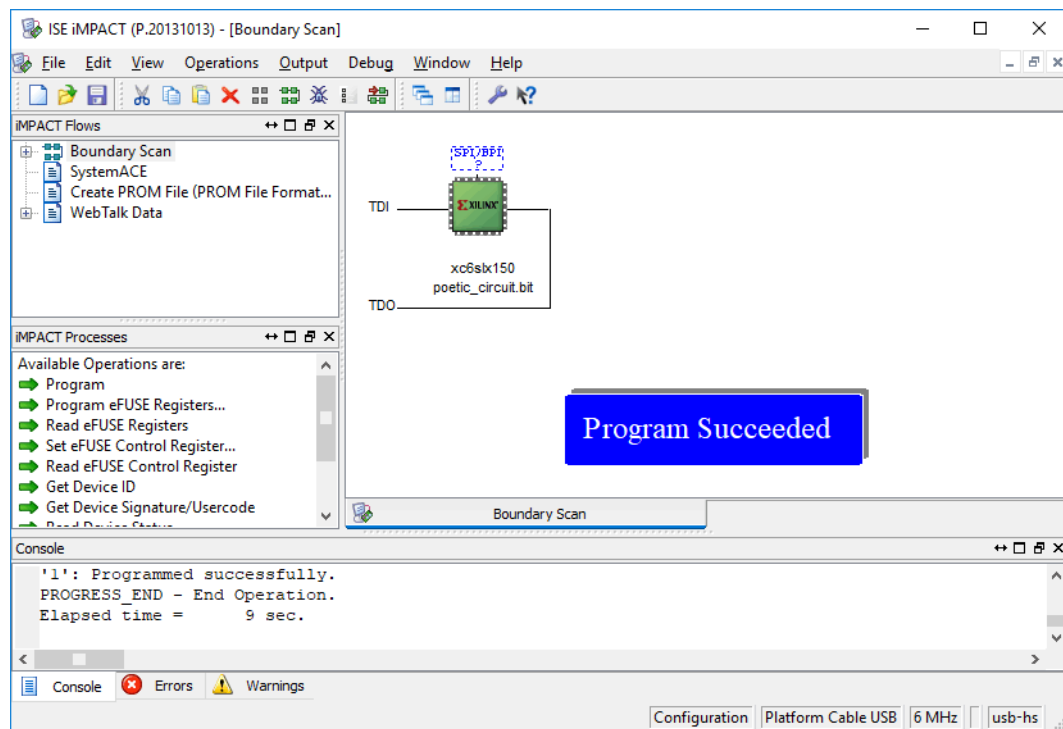


Figure R.11 Programmation réussie

## R.5 Simulateur HIL Typhoon

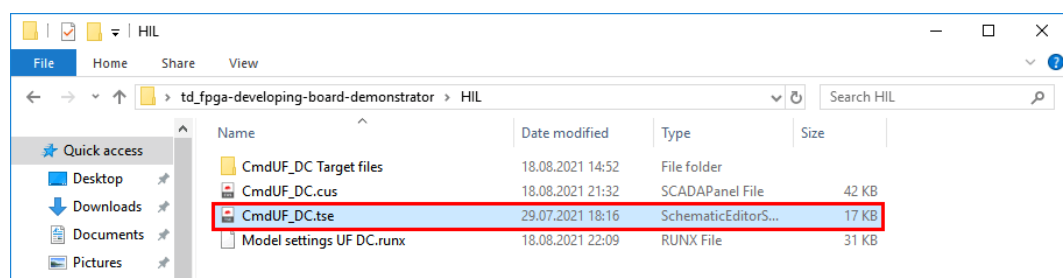


Figure R.12 Ouvrir la schématique du simulateur avec le fichier «CmdUF\_DC.tse»



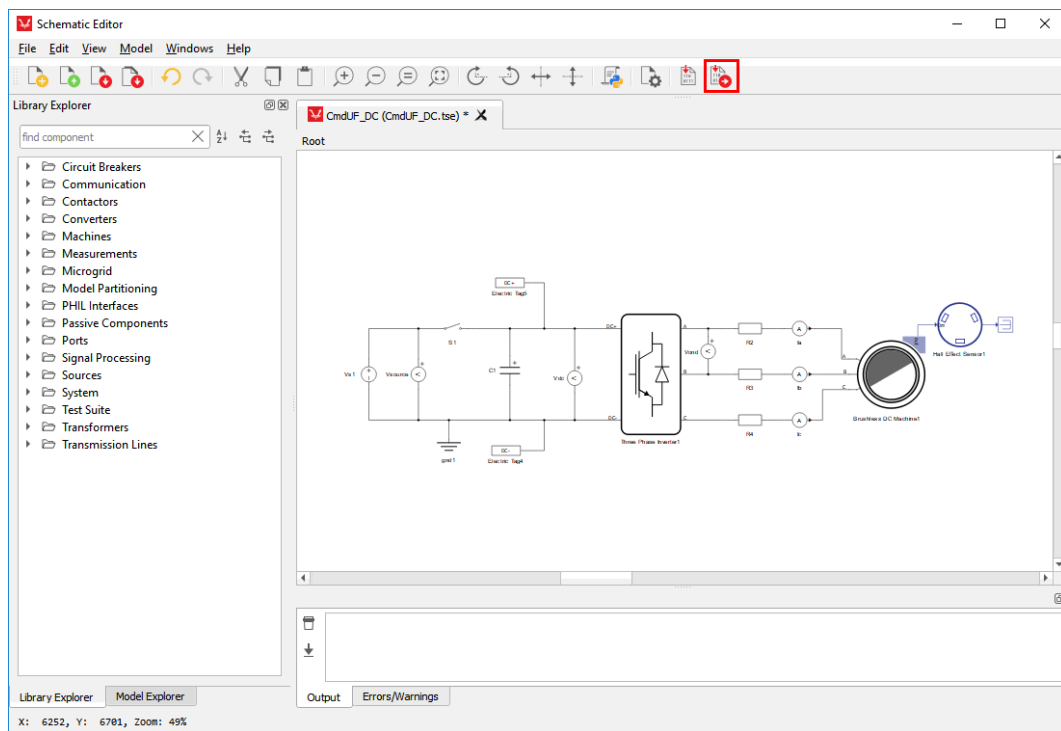


Figure R.13 Compiler la schématique et lancer le simulateur

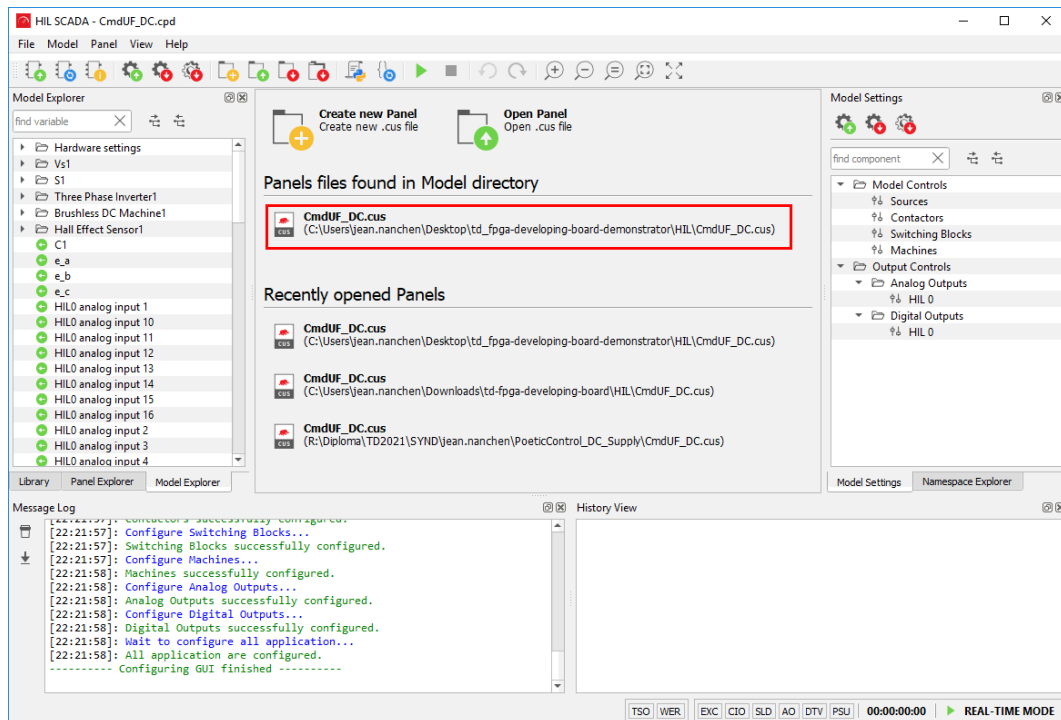


Figure R.14 Ouvrir le panel «CmdUF\_DC.cus» qui se trouve dans le dossier /HIL

## Annexe R. Mise en place du démonstrateur

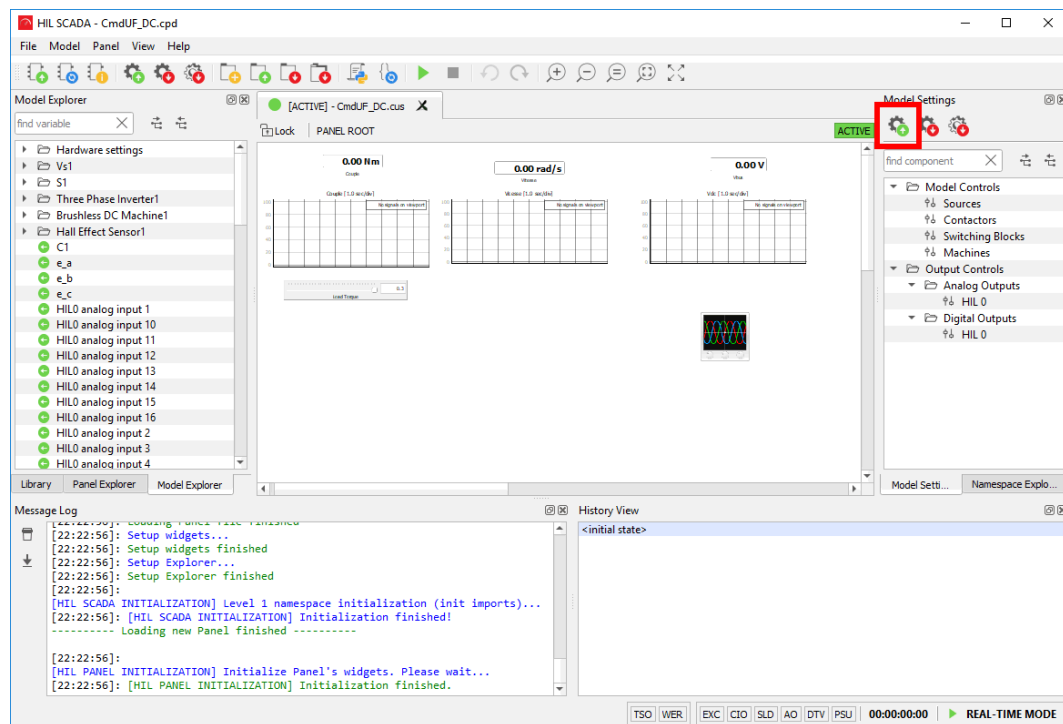


Figure R.15 Charger les paramètres du modèle

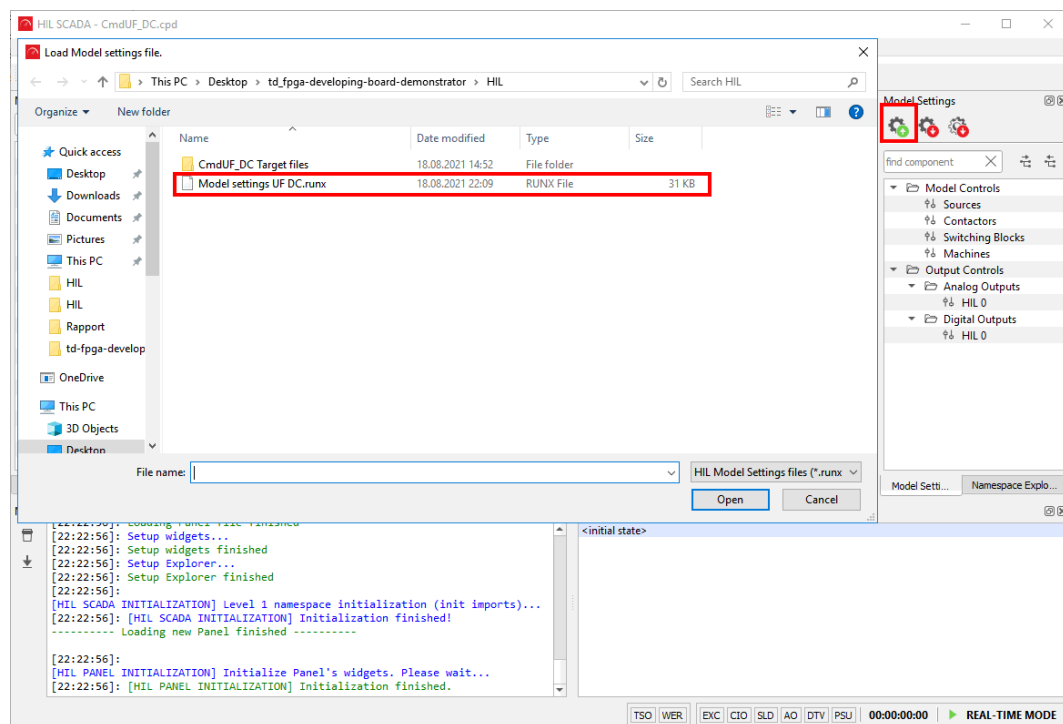


Figure R.16 Sélectionner le fichier «Model settings UF DC.runx» contenant les paramètres du modèle

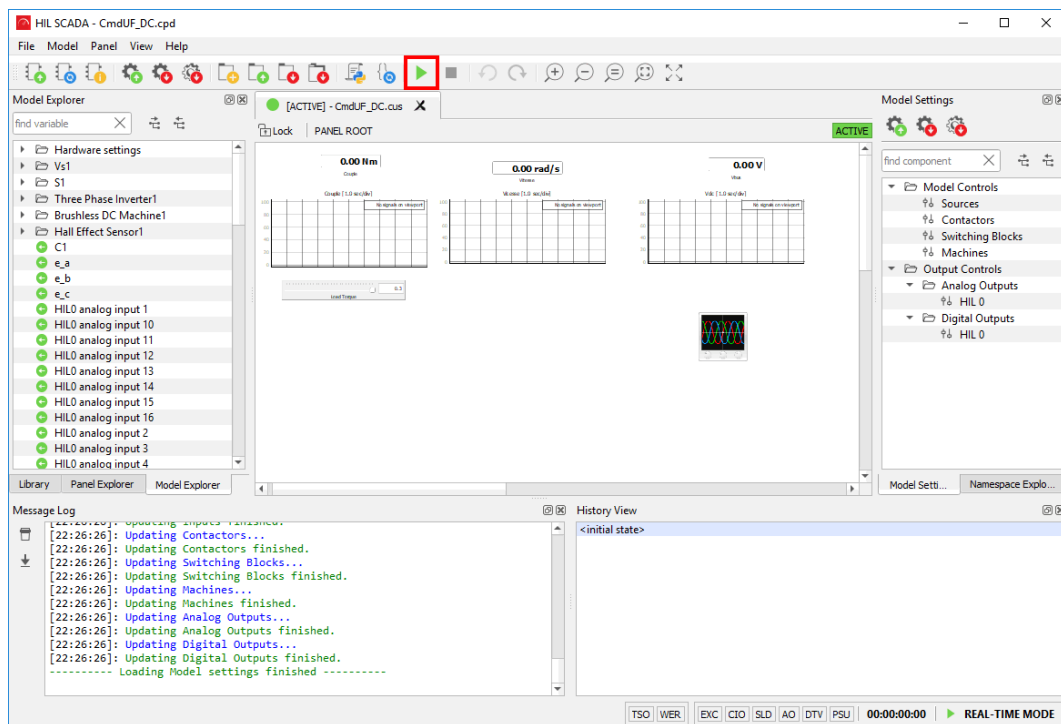


Figure R.17 Lancer le simulateur

## R.6 Envoi de la consigne à travers l'UART

La consigne du régulateur PI est envoyée via l'UART du module FPGA Poetic. Il est donc nécessaire de relier un ordinateur avec le module à l'aide d'un câble USB-C. L'UART communique à 9600 baud/s. Le tableau R.1 indique quels sont les caractères à envoyer pour changer la consigne. Ceci est un rappel du chapitre 4.7.

Commande	Données				Fin de transmission
S	2	7	3	0	e

Table R.1 Paquet pour définir une consigne de 2730

Le logiciel recommandé pour l'envoi de la trame UART est CoolTerm disponible ici : <https://freeware.the-meiers.org/>



# Bibliographie

- [1] Wikipedia. *Convertisseur analogique-numérique*. url : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur\\_analogique-num%C3%A9rique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_analogique-num%C3%A9rique).
- [2] Wikipedia. *Fréquence d'échantillonnage*. url : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence\\_d%27%C3%A9chantillonnage](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence_d%27%C3%A9chantillonnage).
- [3] Wikipedia. *Quantification (signal)*. url : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Quantification\\_\(signal\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Quantification_(signal)).
- [4] Texas Instrument. *TMS320F2837xS Microcontrollers*. url : [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28377s.pdf?ts=1629364755927&ref\\_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fstore%252Fti%252Fen%252Fp%252Fproduct%252F%253DTMS320F28377SPTPT](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28377s.pdf?ts=1629364755927&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fstore%252Fti%252Fen%252Fp%252Fproduct%252F%253DTMS320F28377SPTPT).
- [5] Wikipédia. *Théorème d'échantillonnage*. url : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me\\_d%27%C3%A9chantillonnage](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d%27%C3%A9chantillonnage).
- [6] Texas Instrument. *Choose the right A/D converter for your application*. url : <https://www.ti.com/europe/downloads/Choose%20the%20right%20data%20converter%20for%20your%20application.pdf>.
- [7] Texas Instrument. *ADS7886 12-Bit, 1-MSPS, Micro-Power, Miniature SAR Analog-to-Digital Converters*. url : <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads7886.pdf?ts=1629335775516>.
- [8] Xilinx. *Spartan-6 FPGA Data Sheet : DC and Switching Characteristics*. url : [https://www.xilinx.com/support/documentation/data\\_sheets/ds162.pdf](https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds162.pdf).
- [9] Xilinx. *Product table and selection guide*. url : <https://www.xilinx.com/support/documentation/selection-guides/cost-optimized-product-selection-guide.pdf#S6>.
- [10] Xilinx. *Spartan-6 FPGA Packaging and Pinouts*. url : [https://www.xilinx.com/support/documentation/user\\_guides/ug385.pdf](https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug385.pdf).
- [11] Xilinx. *Xilinx UG393 Spartan-6 FPGA PCB Design Guide*. url : [https://www.xilinx.com/support/documentation/user\\_guides/ug393.pdf](https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug393.pdf).
- [12] Xilinx. *Spartan-6 FPGA Configuration User Guide*. url : [https://www.xilinx.com/support/documentation/user\\_guides/ug380.pdf](https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug380.pdf).
- [13] Texas Instrument. *Introduction to USB-C*. url : [https://cdn.sparkfun.com/assets/e/b/4/f/7/USB-C\\_Datasheet.pdf](https://cdn.sparkfun.com/assets/e/b/4/f/7/USB-C_Datasheet.pdf).
- [14] Ricoh. *High Efficiency Small Packaged Step-up DC/DC Converter*. url : <https://www.mouser.com/datasheet/2/792/rp402-ea-911532.pdf>.
- [15] ANALOG DEVICES. *LT1461 : Micropower Precision Low Dropout Series Voltage Reference Family*. url : <https://www.mouser.ch/datasheet/2/609/LT1461-1267485.pdf>.

## Bibliographie

---

- [16] Texas Instrument. *DAC124S085 12-Bit Micro Power Quad Digital-to-Analog Converter With Rail-to-Rail Output*. url : [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac124s085.pdf?ts=1629365652732&ref\\_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac124s085.pdf?ts=1629365652732&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F).
- [17] Texas Instrument. *DAC084S085 8-Bit Micropower QUAD Digital-to-Analog Converter With Rail-to-Rail Output*. url : [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac084s085.pdf?ts=1629365923399&ref\\_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac084s085.pdf?ts=1629365923399&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F).
- [18] Digikey. *How to Power and Control Brushless DC Motors*. url : <https://www.digikey.com/en/articles/how-to-power-and-control-brushless-dc-motors>.
- [19] Roboteq. *Field Oriented Control*. url : <https://www.roboteq.com/technology/field-oriented-control>.
- [20] ENSICAEN. *TP Sigma Delta*. url : [https://foad.ensicaen.fr/pluginfile.php/5619/mod\\_resource/content/4/TP-3A-Micro-Simulation-Sigma-Delta.pdf](https://foad.ensicaen.fr/pluginfile.php/5619/mod_resource/content/4/TP-3A-Micro-Simulation-Sigma-Delta.pdf).
- [21] JOSEPH MOERSCHHELL. *Convertisseurs D/A et A/D, Module ELN2*. url : <https://drive.google.com/file/d/1E6oqCpNDniV8NJS8710HX1ba8YrKf8Le/view?usp=sharing>.
- [22] Digikey. *Principes de base analogiques - 3e partie : présentation et utilisation des CAN pipelines*. url : <https://www.digikey.ch/fr/articles/analog-basics-part-3-pipeline-adcs-and-how-to-use-them>.
- [23] Wikipédia. *Fond de panier*. url : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fond\\_de\\_panier](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fond_de_panier).
- [24] Wikipédia. *Low Voltage Differential Signaling*. url : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Low\\_Voltage\\_Differential\\_Signaling](https://fr.wikipedia.org/wiki/Low_Voltage_Differential_Signaling).
- [25] Wikipédia. *Modulation de largeur d'impulsion*. url : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation\\_de\\_largeur\\_d%27impulsion](https://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_de_largeur_d%27impulsion).
- [26] Wikipédia. *Serial Peripheral Interface*. url : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Serial\\_Peripheral\\_Interface](https://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface).
- [27] Wikipédia. *UART*. url : <https://fr.wikipedia.org/wiki/UART>.

# Acronymes

**ADC** Convertisseur analogique vers digital (Analog to Digital Converter). [4](#), [7–9](#), [12](#), [25](#), [28](#), [33](#), [45](#)

**BLDC** Brushless DC. [xv](#), [44](#), [58](#)

**DAC** Convertisseur digital vers analogique (Digital to Analog Converter). [3](#), [7](#), [14](#), [16](#), [41](#), [43](#), [45](#), [58](#)

**FIFO** First In First Out. [46](#)

**FPGA** Réseau de portes programmables (Field Programmable Gate Arrays). [2](#), [3](#), [7–9](#), [12](#), [14–18](#), [20–25](#), [30](#), [32–34](#), [37](#), [38](#), [44](#), [45](#), [57](#)

**GPIO** General Purpose Input/Output. [5](#)

**USB** Universal Serial Bus. [3](#), [4](#), [7](#), [16](#), [23–26](#), [34](#)

**VHDL** VHSIC Hardware Description Language. [37–39](#), [41](#), [45](#), [47](#), [49](#)





# Glossaire

**fond de panier** Selon Wikipédia : «*Un fond de panier (en anglais backplane) est une carte ou un bâti sur laquelle plusieurs connecteurs sont disponibles pour la connexion d'autres cartes à un appareil.*»[23]. [1](#), [4](#)

**LVDS** Selon Wikipédia : «*Low Voltage Differential Signaling (qu'on pourrait traduire mot à mot par « transmission différentielle basse-tension »), abrégé en LVDS, est une norme de transmission de signaux électriques à une fréquence élevée (typiquement plusieurs centaines de mégahertz) sur une ligne symétrique, de type transmission différentielle.*»[24]. [3](#), [16](#), [24](#), [33](#)

**PWM** Selon Wikipédia : «*La modulation de largeur d'impulsions (MLI ; en anglais : Pulse Width Modulation, soit PWM), est une technique couramment utilisée pour synthétiser des signaux pseudo analogiques à l'aide de circuits à fonctionnement tout ou rien, ou plus généralement à états discrets.*»[25]. [4](#), [5](#), [7](#), [16](#), [37](#), [44](#), [48–50](#), [53](#), [55](#), [56](#)

**SPI** Selon Wikipédia : «*Une liaison SPI (pour Serial Peripheral Interface) est un bus de données série synchrone baptisé ainsi par Motorola, au milieu des années 1980.*» ... «*Les circuits communiquent selon un schéma maître-esclave, où le maître contrôle la communication. Plusieurs esclaves peuvent coexister sur un même bus, dans ce cas, la sélection du destinataire se fait par une ligne dédiée entre le maître et l'esclave appelée « Slave Select (SS) ».*»[26]. [3](#), [16](#), [18](#), [20](#), [24](#), [33](#)

**UART** Selon Wikipédia : «*Un UART, pour Universal Asynchronous Receiver Transmitter, est un émetteur-récepteur asynchrone universel.*»[27]. [7](#), [23](#), [24](#), [46](#), [48](#), [59](#)

